

# Tema 3. Módulos combinacionales

- Multiplexores.
- Decodificadores/demultiplexores.
- Implementaciones de funciones lógicas con multiplexores y decodificadores.
- Codificadores con prioridad.
- Sumadores.
- Comparadores.
- Diseño lógico con circuitos MSI.

# Multiplexores


- Un **multiplexor** es un circuito digital que selecciona **una de entre varias entradas de datos  $I_i$**  y lleva su valor lógico a la **única salida  $Z$**  del circuito. La **selección de los datos** se realiza mediante una o varias **entradas de control  $S_j$** . La **codificación binaria** resultante de las **entradas  $S$**  indica el **índice de la entrada  $I$**  que pasa a la salida.
- En circuitos digitales el **número de entradas de datos** es normalmente **potencia de 2** (2-input MUX, 4-input MUX, 8-input MUX, etc) y el **número de entradas de control** debe generar **las combinaciones** suficientes para **seleccionar todas las entradas**:
  - 1 entrada de control  **$S_0$** : 2 combinaciones => 2-input MUX.
  - 2 entradas de control  **$S_1S_0$** : 4 combinaciones => 4-input MUX.
  - 3 entradas de control  **$S_2S_1S_0$** : 8 combinaciones => 8-input MUX.
  - N entradas de control  **$S_{N-1}...S_1S_0$** :  $2^N$  combinaciones =>  $2^N$ -input MUX.
- Un **multiplexor** representa en un circuito digital una situación de **múltiple decisión** correspondiente a una sentencia **if-else** en VHDL (2-input MUX) o una sentencia **case** (N-input MUX).

# Multiplexores

## 2-INPUT MUX

S0	Z
0	I0
1	I1


$$Z = \overline{S0} I0 + S0 I1$$

 

## 4-INPUT MUX

S1	S0	Z
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3
 
$$Z = \overline{S1} \overline{S0} I0 + \overline{S1} S0 I1 + S1 \overline{S0} I2 + S1 S0 I3$$




# Multiplexores

Circuitos comerciales:

74'157: cuatro 2-Input MUX. Entradas común de selección y de habilitación.

LOGIC DIAGRAM

 

$$Z_a = \bar{E} \cdot (I_{1a} \cdot S + I_{0a} \cdot \bar{S})$$

$$Z_b = \bar{E} \cdot (I_{1b} \cdot S + I_{0b} \cdot \bar{S})$$

$$Z_c = \bar{E} \cdot (I_{1c} \cdot S + I_{0c} \cdot \bar{S})$$

$$Z_d = \bar{E} \cdot (I_{1d} \cdot S + I_{0d} \cdot \bar{S})$$

AC CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub> = 25°C)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
t <sub>PLH</sub> t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay Data to Output		9.0 9.0	14 14	ns	Figure 2
t <sub>PLH</sub> t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay Enable to Output		13 14	20 21	ns	Figure 1
t <sub>PLH</sub> t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay Select to Output		15 18	23 27	ns	Figure 2


V<sub>CC</sub> = 5.0 V  
C<sub>L</sub> = 15 pF

TRUTH TABLE

ENABLE	SELECT INPUT	INPUTS		OUTPUT
E	S	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	Z
H	X	X	X	L
L	H	X	L	L
L	H	X	H	H
L	L	L	X	L
L	L	H	X	H

H = HIGH Voltage Level  
L = LOW Voltage Level  
X = Don't Care

LOGIC SYMBOL

 


V<sub>CC</sub> = PIN 16  
GND = PIN 8
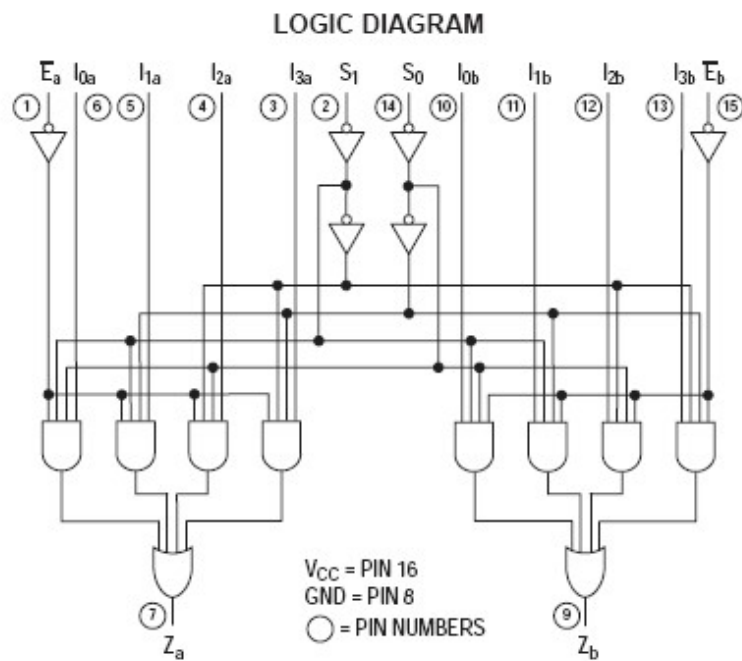
# Multiplexores

Circuitos comerciales:

74'153: dos 4-Input MUX. Entradas común de selección, entradas diferentes de habilitación.



$$Z_a = E_a \cdot (I_{0a} \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 + I_{1a} \cdot \bar{S}_1 \cdot S_0 + I_{2a} \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0 + I_{3a} \cdot S_1 \cdot S_0)$$


$$Z_b = E_b \cdot (I_{0b} \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 + I_{1b} \cdot \bar{S}_1 \cdot S_0 + I_{2b} \cdot S_1 \cdot \bar{S}_0 + I_{3b} \cdot S_1 \cdot S_0)$$

TRUTH TABLE

SELECT INPUTS		INPUTS (a or b)				OUTPUT	
$S_0$	$S_1$	$E$	$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$Z$
X	X	H	X	X	X	X	L
L	L	L	L	X	X	X	L
L	L	L	H	X	X	X	H
H	L	L	X	L	X	X	L
H	L	L	X	H	X	X	H
L	H	L	X	X	L	X	L
L	H	L	X	X	H	X	H
H	H	L	X	X	X	L	L
H	H	L	X	X	X	H	H

H = HIGH Voltage Level  
 L = LOW Voltage Level  
 X = Don't Care

LOGIC SYMBOL

 


$V_{CC} = \text{PIN } 16$   
 $\text{GND} = \text{PIN } 8$

# Multiplexores

Circuitos comerciales: 74'151: un 8-Input MUX.

LOGIC DIAGRAM

 


TRUTH TABLE

E	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	I <sub>5</sub>	I <sub>6</sub>	I <sub>7</sub>	Z	Z
H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	L	L	X	X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	L	H	X	X	X	X	X	X	X	L	H
L	L	L	H	X	L	X	X	X	X	X	X	H	L
L	L	L	H	X	H	X	X	X	X	X	X	L	H
L	L	H	L	X	X	L	X	X	X	X	X	H	L
L	L	H	L	X	X	H	X	X	X	X	X	L	H
L	L	H	H	X	X	X	L	X	X	X	X	H	L
L	L	H	H	X	X	X	H	X	X	X	X	L	H
L	H	L	L	X	X	X	X	L	X	X	X	H	L
L	H	L	L	X	X	X	X	H	X	X	X	L	H
L	H	L	H	X	X	X	X	X	L	X	X	H	L
L	H	L	H	X	X	X	X	X	H	X	X	L	H
L	H	H	L	X	X	X	X	X	X	L	X	H	L
L	H	H	L	X	X	X	X	X	X	H	X	L	H
L	H	H	H	X	X	X	X	X	X	X	L	H	L
L	H	H	H	X	X	X	X	X	X	X	H	L	H

H = HIGH Voltage Level  
 L = LOW Voltage Level  
 X = Don't Care



$$\begin{aligned}
 Z = & \bar{E} \cdot (I_0 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 + I_1 \cdot S_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_2 + I_2 \cdot \bar{S}_0 \cdot S_1 \cdot \bar{S}_2 \\
 & + I_3 \cdot S_0 \cdot S_1 \cdot \bar{S}_2 + I_4 \cdot \bar{S}_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot S_2 + I_5 \cdot S_0 \cdot \bar{S}_1 \cdot S_2 + I_6 \cdot \\
 & \bar{S}_0 \cdot S_1 \cdot S_2 + I_7 \cdot S_0 \cdot S_1 \cdot S_2).
 \end{aligned}$$

 

# Multiplexores

Desarrollo de **N-input MUXs** en base a **M-input MUX** ( $N > M$ )

## Desarrollo de 8-input MUXs

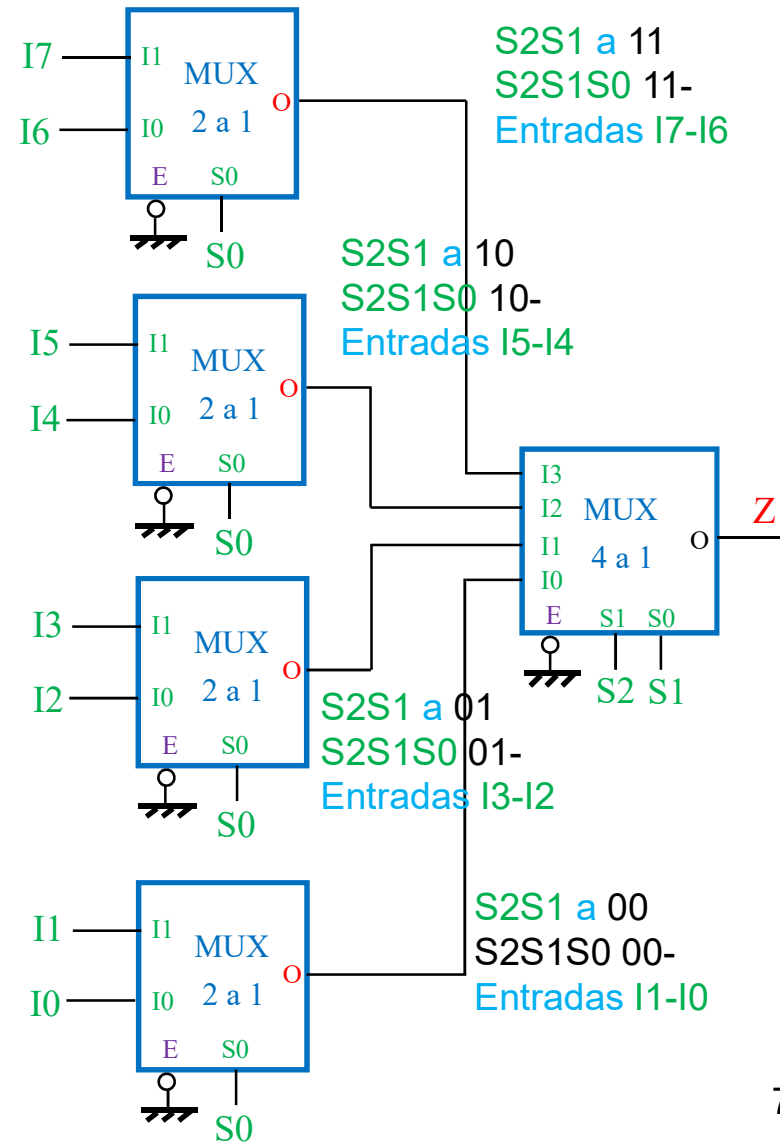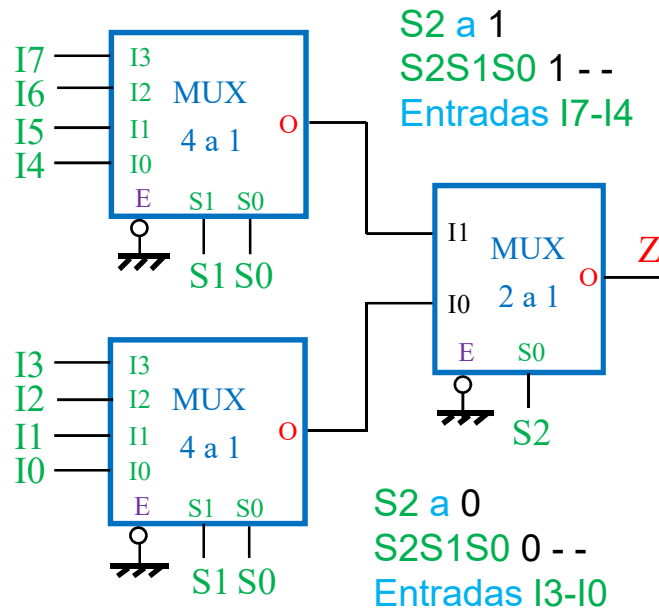

# Multiplexores


Desarrollo de 16-input MUXs en base a 4-Input MUXs

Si  $(S_3S_2) = 11$ ,  $Y \leq I_3$  de  $M_5$  que está conectada a la salida de  $M_4$ .  
En función de  $(S_1S_0)$  se selecciona en  $M_4$  las entradas  $I_{12}-I_{15}$ .

Si  $(S_3S_2) = 10$ ,  $Y \leq I_2$  de  $M_5$  que está conectada a la salida de  $M_3$ .  
En función de  $(S_1S_0)$  se selecciona en  $M_3$  las entradas  $I_8-I_{11}$ .

Si  $(S_3S_2) = 01$ ,  $Y \leq I_1$  de  $M_5$  que está conectada a la salida de  $M_2$ .  
En función de  $(S_1S_0)$  se selecciona en  $M_2$  las entradas  $I_4-I_7$ .

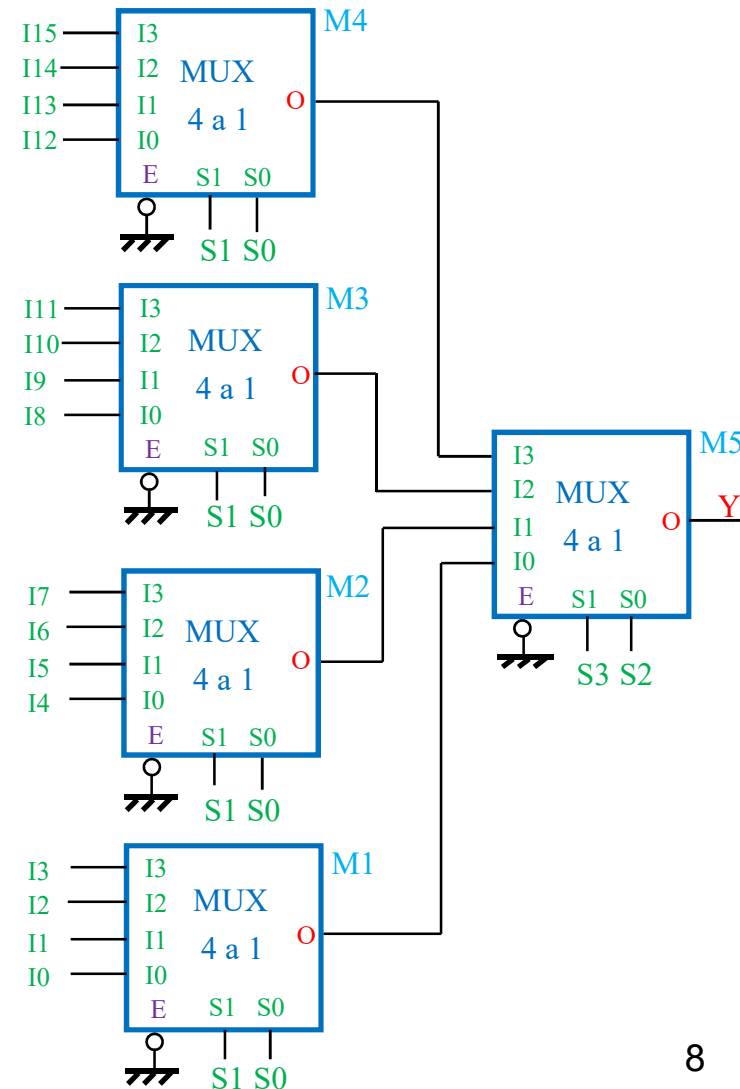Si  $(S_3S_2) = 00$ ,  $Y \leq I_0$  de  $M_5$  que está conectada a la salida de  $M_1$ .  
En función de  $(S_1S_0)$  se selecciona en  $M_1$  las entradas  $I_3-I_0$ .





# Multiplexores

## Modelo VHDL de un 4-input MUX: sentencia case

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity mux4 is  
port (I: in std_logic_vector(3 downto 0); -- Entradas de datos  
      S: in std_logic_vector(1 downto 0); -- Entradas de selección  
      E: in std_logic; -- Entrada de habilitación  
      Z: out std_logic); -- Salida  
end mux4;
```

```
architecture comportamiento of mux4 is  
begin  
process (I, S, E)  
begin  
if E = '1' then  
Z <= '0';  
else  
case S is  
when "00" => Z <= I(0);  
when "01" => Z <= I(1);  
when "10" => Z <= I(2);  
when "11" => Z <= I(3);  
when others => Z <= '-';  
end case;  
end if;  
end process;  
end comportamiento;
```

## 2-Input MUX

```
architecture mux2_1 of mux2 is  
begin  
process (I0, I1, S)  
begin  
if ( S = '0' ) then Z <= I0;  
else Z <= I1;  
end if;  
end process;  
end mux2_1;
```

# Decodificadores/demultiplexores

- Un **decodificador** es un circuito que convierte la información (**la dirección**) de **entrada A de N bits codificada** en un código de tipo **binario**, en **M líneas de salida  $O_i$** , donde **M** es el **número de combinaciones** del código de entrada. En códigos **binarios** para **N bits** de entrada el número de salidas es  **$M = 2^N$** .  
Para cada dato binario de entrada se fija una **única salida  $O_i$  a 1**, cuyo **índice i** corresponde al **valor binario del dato de entrada**.
- Un **demultiplexor** es un circuito que pasa **el valor lógico de una entrada  $I_n$**  a una de sus **M salidas  $O_i$** . Para determinar la salida a la que se envía la entrada  $I_n$  se usan **N entradas de selección (o dirección)  $A_j$** . La codificación binaria resultante **de las entradas A indica el índice i** de la **salida  $O_i$**  a la que se envía **la entrada  $I_n$** . Para **N bits de dirección** el número de salidas posibles donde enviar  $I_n$  es  **$M = 2^N$** .
- Los **dos problemas lógicos son similares** (aunque no idénticos) y en la práctica se usa un mismo circuito para realizar las **dos funciones: decodificación de N a M y demultiplexado 1 de M**.


# Decodificadores/demultiplexores

2 a 4 DEC

A1	A0	O0	O1	O2	O3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$O0 = \overline{A1} \overline{A0} \quad O1 = \overline{A1} A0$$
 
$$O2 = A1 \overline{A0} \quad O3 = A1 A0$$




1 de 4 DEMUX

A1	A0	O0	O1	O2	O3
0	0	In	0	0	0
0	1	0	In	0	0
1	0	0	0	In	0
1	1	0	0	0	In

$$O0 = \overline{A1} \overline{A0} In \quad O1 = \overline{A1} A0 In$$

 
$$O2 = A1 \overline{A0} In \quad O3 = A1 A0 In$$



# Decodificadores/demultiplexores


- La entrada de datos de un demultiplexor corresponde a una entrada de habilitación de un decodificador. Por tanto, el demultiplexor y el decodificador con Enable se realizan con el mismo circuito.

E	A1	A0	O0	O1	O2	O3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

 


- Un decodificador 1 a 2 sin habilitador puede realizarse solo con un inversor, con habilitador (o un demultiplexor 1 de 2) no.

A0	O0	O1
0	1	0
1	0	1

 



A0	O0	O1
0	In	0
1	0	In

 
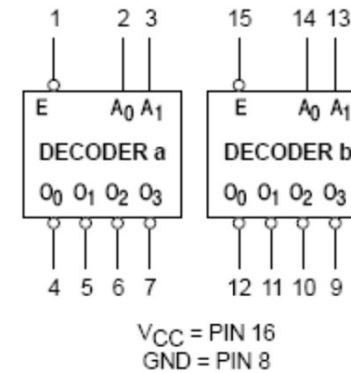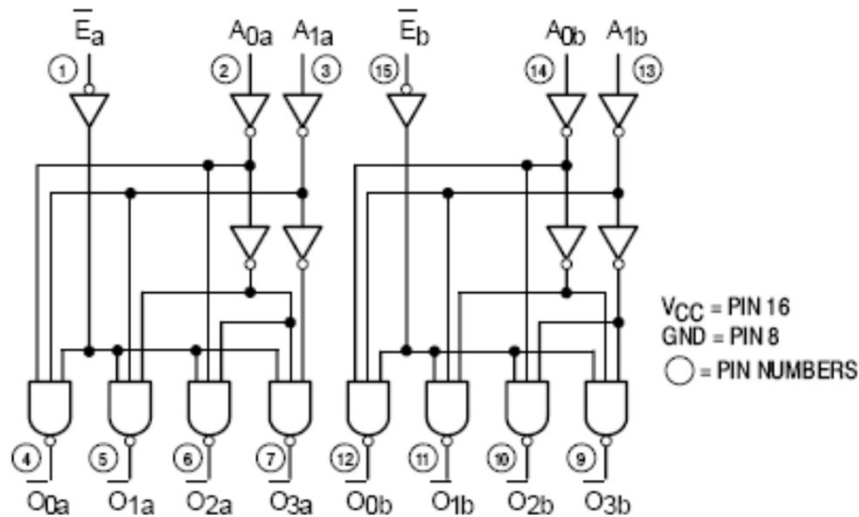
# Decodificadores/demultiplexores

Circuitos comerciales: 74'139: dos 2 a 4 DEC/1 de 4 DEMUX.


Las salidas y las entradas de habilitación están en polaridad negativa.



TRUTH TABLE

INPUTS			OUTPUTS			
$\bar{E}$	A <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	$\bar{O}_0$	$\bar{O}_1$	$\bar{O}_2$	$\bar{O}_3$
H	X	X	H	H	H	H
L	L	L	L	H	H	H
L	H	L	H	L	H	H
L	L	H	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	L

 H = HIGH Voltage Level  
L = LOW Voltage Level  
X = Don't Care





AC CHARACTERISTICS (T<sub>A</sub> = 25°C)

Symbol	Parameter	Levels of Delay	Limits			Unit	Test Conditions
			Min	Typ	Max		
t <sub>PLH</sub> t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay Address to Output	2		13 22	20 33	ns	VCC = 5.0 V CL = 15 pF
t <sub>PLH</sub> t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay Address to Output	3		18 25	29 38	ns	
t <sub>PLH</sub> t <sub>PHL</sub>	Propagation Delay Enable to Output	2		16 21	24 32	ns	
  
# Decodificadores/demultiplexores

Circuitos comerciales: 74'138: un 3 a 8 DEC/ 1 de 8 DEMUX.  
 Las salidas de los decodificadores están en polaridad negativa.  
 3 entradas de habilitación, 2 de polaridad negativa y 1 positiva.




TRUTH TABLE

INPUTS						OUTPUTS							
$E_1$	$E_2$	$E_3$	$A_0$	$A_1$	$A_2$	$\bar{O}_0$	$\bar{O}_1$	$\bar{O}_2$	$\bar{O}_3$	$\bar{O}_4$	$\bar{O}_5$	$\bar{O}_6$	$\bar{O}_7$
H	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	L	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	L	H	H	H	L	H	H	H	H
L	L	H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H

H = HIGH Voltage Level  
 L = LOW Voltage Level  
 X = Don't Care

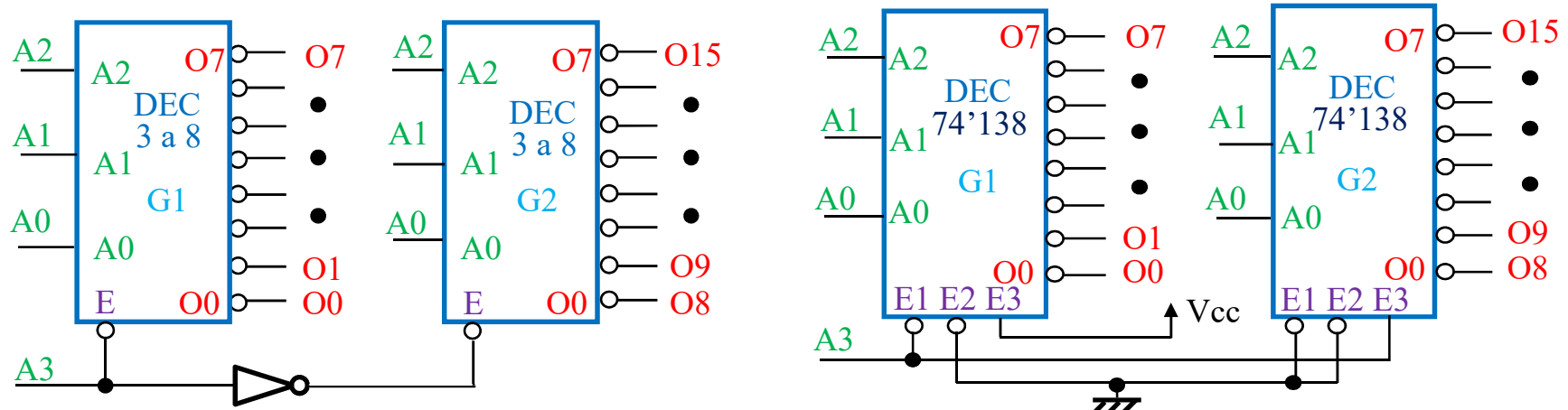
# Decodificadores/demultiplexores

Desarrollo de un 4 a 16 DEC en base a dos 3 a 8 DEC. El inversor opera como un 1 a 2 DEC.



A3 a 0. G1 HAB., G2 DESHAB. Una salida O7-O0 de G1 a 1 según A2A1A0 => Salidas = O7-O0.  
 A3 a 1. G1 DESHAB., G2 HAB. Una salida O7-O0 de G2 a 1 según A2A1A0 => Salidas = O15-O8.

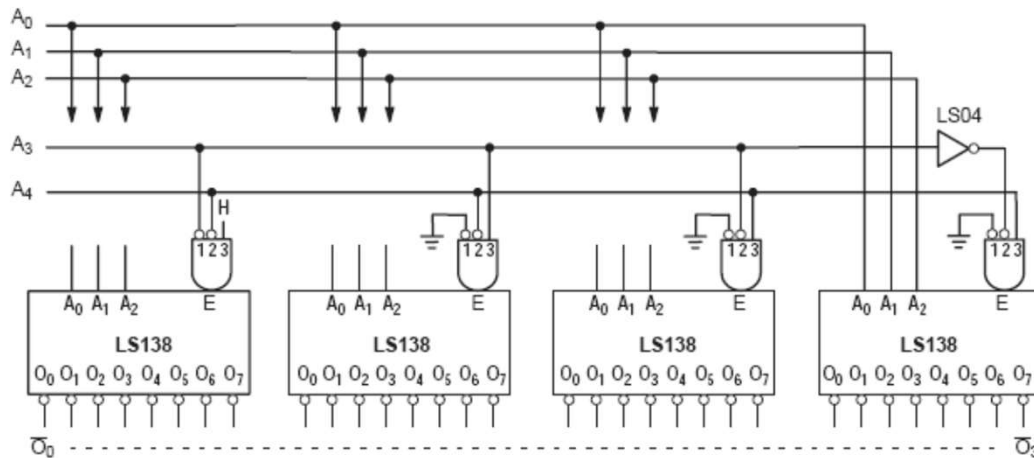Desarrollo de un 5 a 32 DEC en base a cuatro 74'138 con un único inversor, gracias a los 3 habilitadores.



# Decodificadores/demultiplexores


Desarrollo de 4 a 16 DEC en base a 2 a 4 DEC.

Si  $(A_3A_2) = 11$ ,  $O_3$  de  $G_1$  es 1 (L) y  $G_5$  está habilitado y en él, en función de  $(A_1A_0)$ , se obtienen las salidas  $O_{15}-O_{12}$ .  $G_2$ ,  $G_3$ ,  $G_4$  están deshabilitados: sus salidas son 0.

Si  $(A_3A_2) = 10$ ,  $O_2$  de  $G_1$  es 1 (L) y  $G_4$  está habilitado y en él, en función de  $(A_1A_0)$ , se obtienen las salidas  $O_{11}-O_8$ .  $G_1$ ,  $G_3$ ,  $G_5$  están deshabilitados: sus salidas son 0.

Si  $(A_3A_2) = 01$ ,  $O_1$  de  $G_1$  es 1 (L) y  $G_3$  está habilitado y en él, en función de  $(A_1A_0)$ , se obtienen las salidas  $O_7-O_4$ .  $G_1$ ,  $G_4$ ,  $G_5$  están deshabilitados: sus salidas son 0.

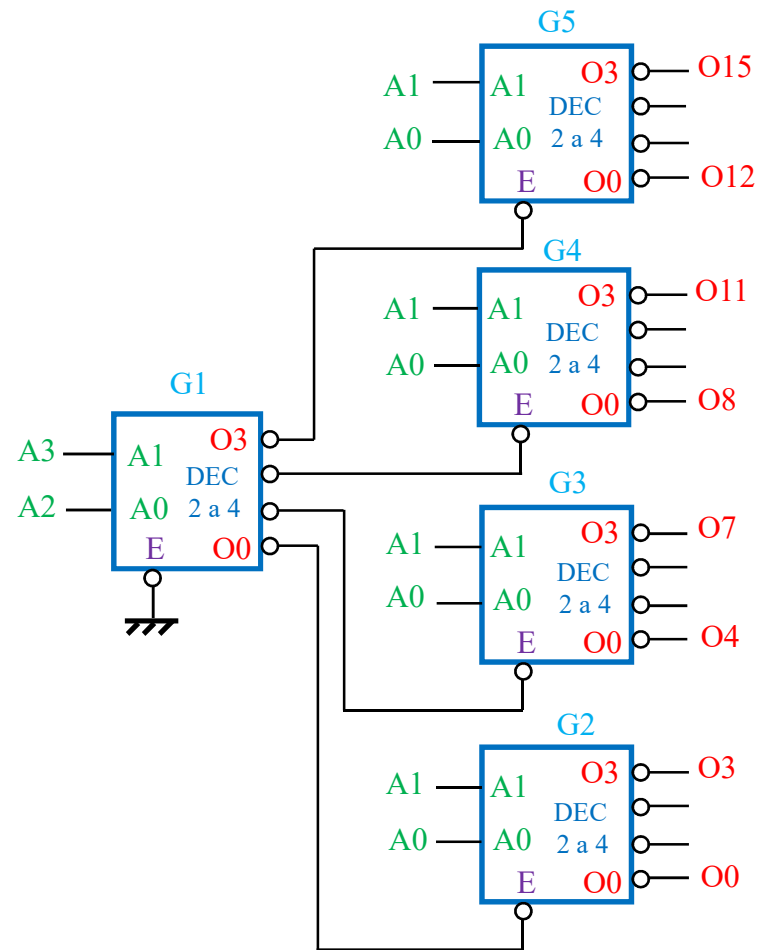Si  $(A_3A_2) = 00$ ,  $O_0$  de  $G_1$  es 1 (L) y  $G_2$  está habilitado y en él, en función de  $(A_1A_0)$ , se obtienen las salidas  $O_3-O_0$ .  $G_3$ ,  $G_4$ ,  $G_5$  están deshabilitados: sus salidas son 0.





# Decodificadores/demultiplexores

Modelo VHDL de un 2 a 4 DEC (o 1 de 4 DEMUX)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dec2to4 is
port (A: in std_logic_vector(1 downto 0);    -- Entradas de dirección
      E: in std_logic;                       -- Entrada de habilitación
      O: out std_logic_vector(3 downto 0));  -- Salidas
end dec2to4;
```

```
architecture DEC of dec2to4 is
begin
process (A, E)
begin
if E = '0' then
O <= "0000";
else
case A is
when "00" => O <= "0001";
when "01" => O <= "0010";
when "10" => O <= "0100";
when "11" => O <= "1000";
when others => O <= "----";
end case;
end if;
end process;
end DEC;
```

```
architecture DEMUX of dec2to4 is
begin
process (A, E)
begin
case A is
when "00" => O(0) <= E; O(1) <= '0';
              O(2) <= '0'; O(3) <= '0';
when "01" => O(0) <= '0'; O(1) <= E;
              O(2) <= '0'; O(3) <= '0';
when "10" => O(0) <= '0'; O(1) <= '0';
              O(2) <= E; O(3) <= '0';
when "11" => O(0) <= '0'; O(1) <= '0';
              O(2) <= '0'; O(3) <= E;
when others => O(0) <= '-'; O(1) <= '-';
              O(2) <= '-'; O(3) <= '-';
end case;
end process;
end DEMUX;
```

# Implementación de funciones lógicas con decodificadores


- Los decodificadores permiten implementar funciones lógicas desde sus formas canónicas. Aplicando las entradas a las entradas de dirección del decodificador, cada una de las salidas del decodificador corresponde a cada uno de los minterms de la función lógica: 00 es el minterm 0 ( $m_0$ ), 01 el minterm 1 ( $m_1$ ), etc. Se puede hacer una forma canónica SOP mediante la OR de los minterms o 1s de la función lógica, es decir mediante la OR de las salidas  $O_i$  correspondientes a los minterms de la función. En principio hay que usar un decodificador de  $N$  a  $2^N$ , siendo  $N$  el número de entradas de la función lógica.

Sumador completo

A	B	Ci	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S(A, B, C_i) = \sum(1, 2, 4, 7)$$


$$C_o(A, B, C_i) = \sum(3, 5, 6, 7)$$

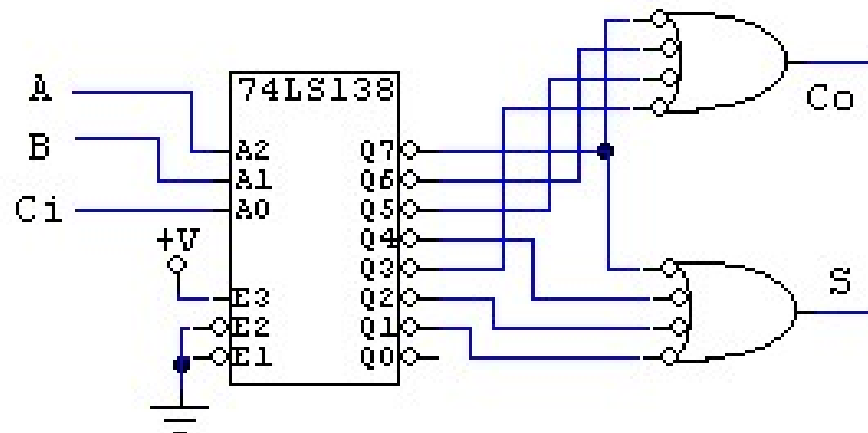
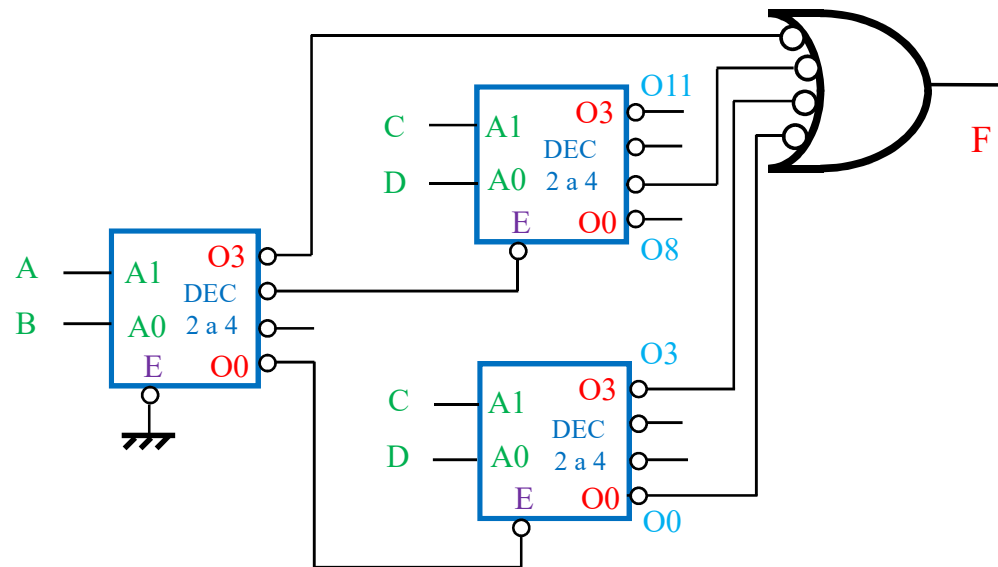
# Implementación de funciones lógicas con decodificadores



- Si alguna de las entradas de la función es redundante la función se puede hacer con un decodificador más pequeño. Por ejemplo  $F(A,B,C) = \sum(0, 3, 4, 7) \Leftrightarrow G(B,C) = \sum(0, 3)$ , se puede implementar con un 2 a 4 DEC en lugar de un 3 a 8 DEC.
- Si la implementación final se realiza con un árbol de decodificadores, si en algún decodificador no se usa ninguna salida se puede eliminar, y si se usan todas las salidas se puede eliminar el decodificador y utilizar su habilitador. Incluso se podrían ordenar las entradas en el árbol para eliminar el mayor número de elementos.

$$F(A,B,C,D) = \sum(0, 3, 9, 12, 13, 14, 15)$$


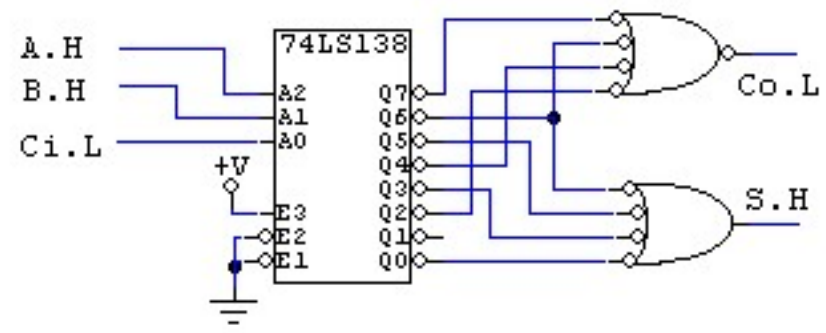 
# Implementación de funciones lógicas con decodificadores

- Normalmente las **entradas de dirección** de un decodificador son de **polaridad positiva**. Si alguna de las **entradas de la función** es en **polaridad negativa** hay **problemas** al hacer **la conexión**; una posibilidad de solucionarlo **es usando inversores**.  
**Sumador completo**: suponer **A.H**, **B.H**, **Ci.L**, **S.H**, **Co.L**



- Se pueden **eliminar los inversores** realizando la **complementación** sobre las **entradas** en la tabla de verdad.

$$S(A, B, Ci) = \sum(0, 3, 5, 6)$$

$$Co(A, B, Ci) = \sum(2, 4, 6, 7)$$

A	B	Ci	Co	S
0	0	1	0	0
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0
1	1	0	1	1

Sumador completo

# Implementación de funciones lógicas con multiplexores


- Los multiplexores permiten implementar directamente funciones lógicas desde sus formas canónicas. Aplicando las entradas a las entradas de selección del multiplexor, cada una de las entradas de datos corresponde a cada uno de los valores lógicos (0 o 1) de la tabla de verdad: I0 es la fila 0, I1 la fila 1, etc. En principio hay que usar multiplexores de  $2^N$  entradas, siendo  $N$  el número de entradas de la función lógica. Este tipo de implementación es de tipo 0, ya que no se conecta ninguna entrada a las entradas de datos del MUX.

## Sumador completo

	A	B	Ci	Co	S
I0	0	0	0	0	0
I1	0	0	1	0	1
I2	0	1	0	0	1
I3	0	1	1	1	0
I4	1	0	0	0	1
I5	1	0	1	1	0
I6	1	1	0	1	0
I7	1	1	1	1	1



$$S(A, B, Ci) = \sum(1, 2, 4, 7)$$

$$Co(A, B, Ci) = \sum(3, 5, 6, 7)$$

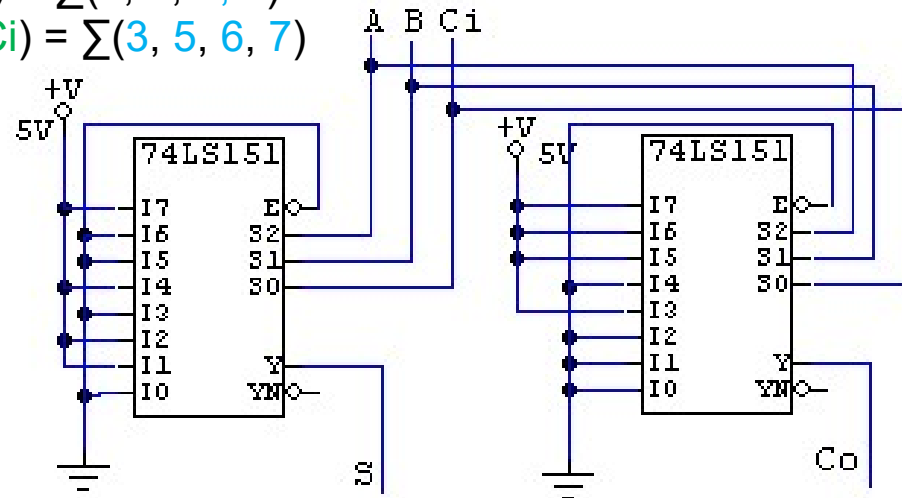
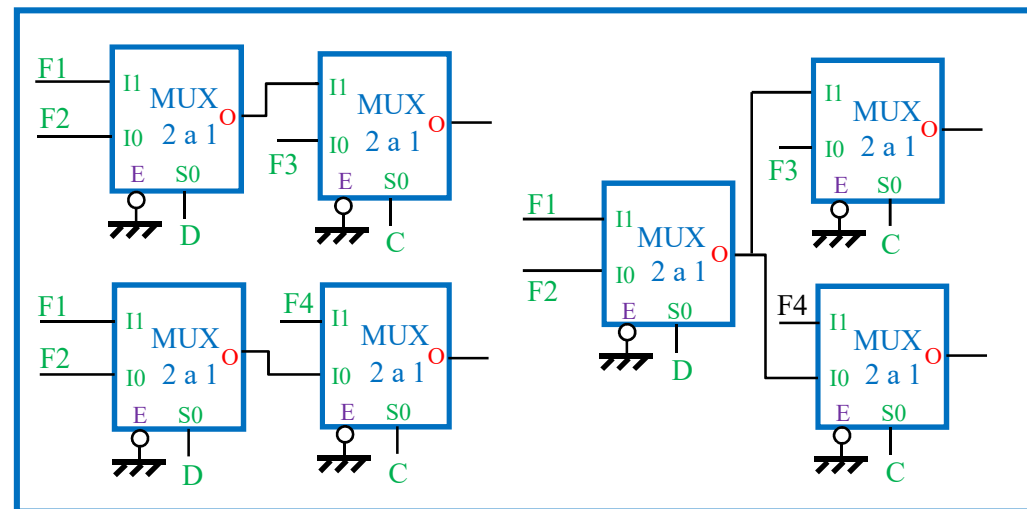 
# Implementación de funciones lógicas con multiplexores

- Si alguna de las entradas de la función es redundante la función se puede hacer con un multiplexor más pequeño. Por ejemplo  $F(A,B,C) = \sum(0, 3, 4, 7) \Leftrightarrow G(B,C) = \sum(0, 3)$ , se puede implementar con un 4-input MUX en lugar de un 8-input MUX.
- Si la implementación final se realiza con un árbol de multiplexores, si en algún multiplexor todas las entradas de datos tienen el mismo valor se puede eliminar y sustituir por el valor.
- Si dos multiplexores tienen las mismas entradas de datos y de selección se puede eliminar uno y usar fanout desde el otro.
- Incluso se podrían ordenar las entradas de selección en el árbol para eliminar el mayor número de MUXs.




# Implementación de funciones lógicas con multiplexores

- Normalmente las **entradas de selección y de datos** de un multiplexor son de **polaridad positiva**. Si alguna de las entradas de la función es en **polaridad negativa** hay problemas al hacer la conexión; una posibilidad de solucionarlo es **usando inversores**.  
**Sumador completo**: suponer **A.H**, **B.H**, **Ci.L**, **S.H**, **Co.L**

- Se pueden **eliminar los inversores** realizando la **complementación sobre las entradas** en la **tabla de verdad**.

Sumador completo

	A	B	Ci	Co	S
I1	0	0	1	0	0
I0	0	0	0	0	1
I3	0	1	1	0	1
I2	0	1	0	1	0
I5	1	0	1	0	1
I4	1	0	0	1	0
I7	1	1	1	1	0
I6	1	1	0	1	1

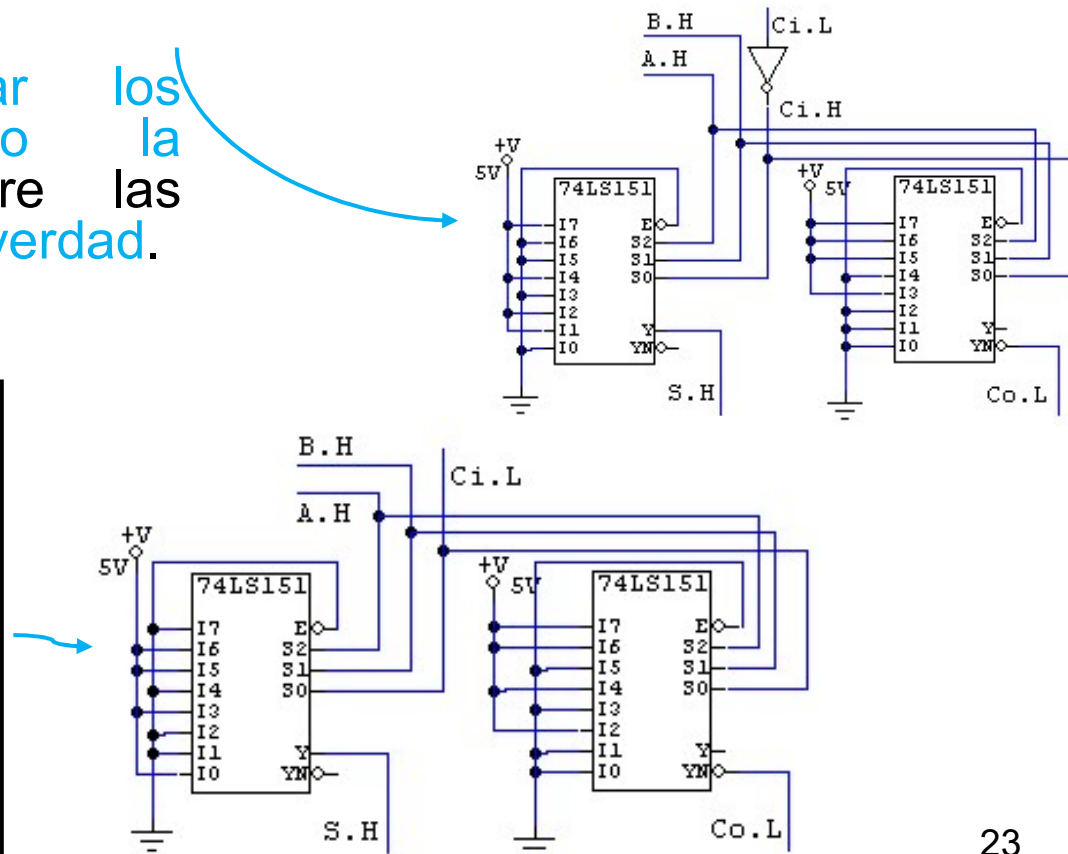

# Implementación de funciones lógicas con multiplexores

- Se puede reducir el tamaño de los multiplexores conectando alguna de las entradas a las entradas de datos del multiplexor (una entrada: tipo 1, 2 entradas: tipo 2, etc). Si se pasa una entrada  $x$  a las entradas del multiplexor se puede conectar 0, 1,  $x$  o  $\bar{x}$ . A cambio de un inversor el tamaño de los multiplexores se reduce a la mitad, ya que se necesita una entrada menos de selección.



En las implementaciones de tipo 2, 3, etc, se deben conectar a las entradas de datos circuitos más complejos, con lo que la implementación no es tan rentable.

A	B	Ci	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Sumador completo



	A	B	Co	S
I0	0	0	0	Ci
I1	0	1	Ci	$\bar{C}i$
I2	1	0	Ci	$\bar{C}i$
I3	1	1	1	Ci

  



# Implementación de funciones lógicas con multiplexores

- Un método completo para implementar funciones lógicas con multiplexores sobre el Mapa de Karnaugh se basa en los siguientes puntos:
  1. Plantear el Mapa de Karnaugh de la función.
  2. Comprobar que ninguna de las entradas es redundante sobre el mapa. Si alguna entrada es redundante, se rehace la función lógica eliminando las entradas redundantes.
  3. Se introduce una variable de entrada  $X$  en el Mapa de Karnaugh de forma que en las casillas puedan aparecer valores  $0$ ,  $1$ ,  $X$  o  $\bar{X}$ . La selección de la entrada se puede elegir aleatoriamente, normalmente la menos significativa.
  4. Se tiene en cuenta la polaridad de las señales de entrada: se complementan los valores lógicos asociados a las entradas de polaridad negativa en los márgenes del mapa de Karnaugh, o los literales de la entrada  $X$  si es de polaridad negativa.
  5. Se genera el circuito con multiplexores en función del número de entradas de selección necesarias y del tipo de multiplexores disponibles. Las entradas de selección de cada multiplexor se pueden escoger aleatoriamente, pero normalmente se escogen de más a menos significativas. Las entradas de datos se conectan a  $Gnd$  ( $0$ ),  $Vcc$  ( $1$ ),  $X$  directa ( $X$ ) o  $X$  con inversor ( $\bar{X}$ ).

# Implementación de funciones lógicas con multiplexores

$$F(A, B, C, D) = \sum(1, 5, 7, 9, 12, 13) + \sum\emptyset(4, 14, 15),$$

para F.H, A.H, B.L, C.H, D.L.

1. Plantear el Mapa de Karnaugh de la función.

2. Si al meter una variable en el Mapa todos los 1-cubos pueden agrupar dos 1s o dos 0s, la variable es redundante. Si hay un 1 y un 0 en al menos un 1-cubo la variable no es redundante. A es redundante; B, C y D no.

		CD			
	AB	00	01	11	10
00		0	1	0	0
01		∅	1	1	0
11		1	1	∅	∅
10		0	1	0	0

		CD			
	AB	00	01	11	10
00		0	1	0	0
01		∅	1	1	0
11		1	1	∅	∅
10		0	1	0	0

Para D

		CD			
	AB	00	01	11	10
00		0	1	0	0
01		∅	1	1	0
11		1	1	∅	∅
10		0	1	0	0

Para C

		CD			
	AB	00	01	11	10
00		0	1	0	0
01		∅	1	1	0
11		1	1	∅	∅
10		0	1	0	0


Para B

		CD			
	B	00	01	11	10
0		0	1	0	0
1		1	1	1	0


Para A

# Implementación de funciones lógicas con multiplexores

 
3. Meter  $D$  dentro del Mapa. Se generan los 1-cubos de  $D$  y se compara el valor de la función con el valor de  $D$  en los márgenes del Mapa: dos 0s se mete 0, dos 1 se mete 1, (0, 1) si coincide con los márgenes se mete  $D$ , si no coincide  $\bar{D}$ .



 4. Se ajusta la polaridad: se complementan los márgenes para  $B.L$  y los literales de  $D.L$ .



5. Se construye el circuito.

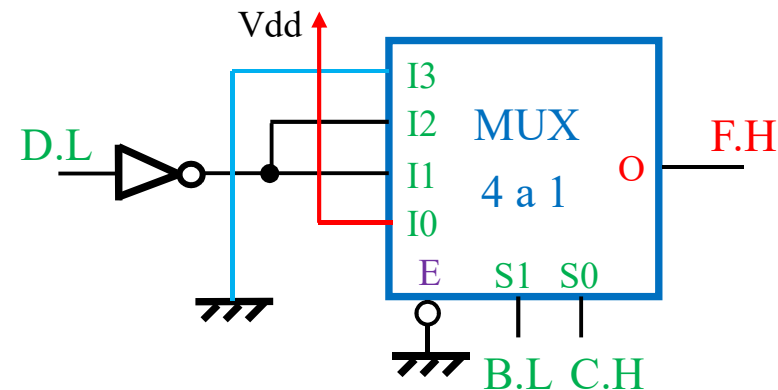

# Codificadores con prioridad

- Un **codificador** realiza la operación inversa a la decodificación: **convierte** la información de entrada  **$i$**  de  **$N$  bits** en  **$M$  líneas de salida  $A_j$** , que realizan una **codificación binaria del índice  $i$**  de una de las entradas. En **codificadores binarios** para  $N$  bits de entrada el número de salidas es de la forma  **$N = 2^M$**  (**4 a 2**, **8 a 3**, etc) aunque también puede haber **codificadores BCD (10 a 4)** etc.
- Si las entradas toman los **valores** típicos de la **salida de un decodificador** (solo se permite **una entrada a 1 cada vez**) el circuito puede implementarse solo con **puertas OR**, por lo que no se necesita un circuito específico.
- Si se permiten que **varias entradas** puedan **tomar valor lógico 1** se debe establecer una **prioridad** para saber que índice toma la salida. Normalmente se establece alta prioridad (**HPRI**, el **índice más alto** o baja prioridad (**LPRI**, el **índice más bajo**).


# Codificadores sin prioridad

- Por ejemplo, un **codificador 4 a 2** en el que **solo** se permite **un 1 cada vez** corresponde a la siguiente tabla de verdad.

La función lógica de cada salida se obtiene mediante el **OR lógico** de las **entradas a 1** en las filas que **producen 1 en dicha salida**.

Al poder realizarse el circuito con puertas OR no se necesita un circuito específico para implementar este tipo de codificador.

I0	I1	I2	I3	A1	A0
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

 

$$A1 = I2 + I3$$

$$A0 = I1 + I3$$

# Codificadores con prioridad

- Un codificador 4 a 2 con prioridad alta genera en la salida el índice más alto puesto a 1. En la tabla se añade una salida de control  $Z$  que indica si alguna de las entradas está a 1.

La función lógica de cada salida se puede obtener haciendo para cada salida el OR de las filas que producen 1 en dicha salida. Las expresiones se simplifican mediante álgebra de conmutación usando la propiedad distributiva y el teorema de simplificación:


$$(x + \bar{x}y = x + y).$$

	I0	I1	I2	I3	A1	A0	Z
I3	X	X	X	1	1	1	1
$\bar{I}3$ I2	X	X	1	0	1	0	1
$\bar{I}3$ $\bar{I}2$ I1	X	1	0	0	0	1	1
$\bar{I}3$ $\bar{I}2$ $\bar{I}1$ I0	1	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0

$$A1 = I3 + \bar{I}3 I2 = I3 + I2$$

$$A0 = I3 + \bar{I}3 \bar{I}2 I1 = I3 + \bar{I}2 I1$$

$$Z = I3 + I2 + I1 + I0$$

 

# Codificadores con prioridad



Circuitos comerciales: 74'147, codificador con prioridad alta de 10 a 4.

Las salidas y las entradas están en polaridad negativa. No se usa la entrada 0, se considera que está a 1 cuando las demás entradas están a 0.

SN74LS147  
FUNCTION TABLE

INPUTS									OUTPUTS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	D	C	B	A
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	H	H	L
X	X	X	X	X	X	X	L	H	L	H	H	H
X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	L	L	L
X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	H	L
X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L
X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

 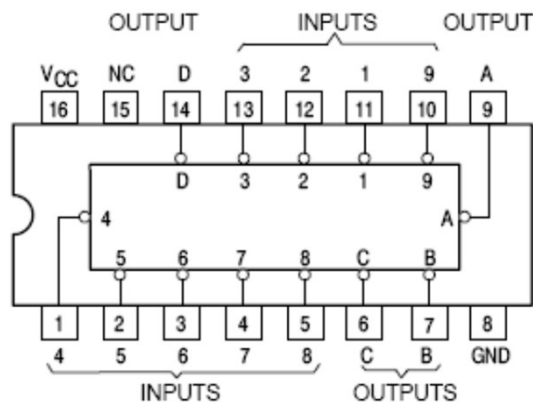H = HIGH Logic Level, L = LOW Logic Level, X = Irrelevant



Función	I9	I8	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	D	C	B	A
I9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	1
$\overline{I9}$ I8	0	1	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ I7	0	0	1	X	X	X	X	X	X	0	1	1	1
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ I6	0	0	0	1	X	X	X	X	X	0	1	1	0
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ I5	0	0	0	0	1	X	X	X	X	0	1	0	1
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ $\overline{I5}$ I4	0	0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	0	0
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ $\overline{I5}$ $\overline{I4}$ I3	0	0	0	0	0	0	1	X	X	0	0	1	1
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ $\overline{I5}$ $\overline{I4}$ $\overline{I3}$ I2	0	0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1	0
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ $\overline{I5}$ $\overline{I4}$ $\overline{I3}$ $\overline{I2}$ I1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ $\overline{I5}$ $\overline{I4}$ $\overline{I3}$ $\overline{I2}$ $\overline{I1}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$$D = I9 + \overline{I9} I8 = I9 + I8$$

$$\begin{aligned}
C &= \overline{I9} \overline{I8} I7 + \overline{I9} \overline{I8} \overline{I7} I6 + \overline{I9} \overline{I8} \overline{I7} \overline{I6} I5 + \overline{I9} \overline{I8} \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} I4 = \\
&= \overline{I9} \overline{I8} (I7 + \overline{I7} I6 + \overline{I7} \overline{I6} I5 + \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} I4) = \overline{I9} \overline{I8} (I7 + I6 + \overline{I6} I5 + \overline{I6} \overline{I5} I4) = \\
&= \overline{I9} \overline{I8} (I7 + I6 + I5 + \overline{I5} I4) = \overline{I9} \overline{I8} (I7 + I6 + I5 + I4)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B &= \overline{I9} \overline{I8} I7 + \overline{I9} \overline{I8} \overline{I7} I6 + \overline{I9} \overline{I8} \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I9} \overline{I8} \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} I2 = \\
&= \overline{I9} \overline{I8} (I7 + \overline{I7} I6 + \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} I2) = \\
&= \overline{I9} \overline{I8} (I7 + I6 + \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} I2) = \overline{I9} \overline{I8} (I7 + I6 + \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} I2) = \\
&= \overline{I9} \overline{I8} [I7 + I6 + \overline{I5} \overline{I4} (I3 + \overline{I3} I2)] = \overline{I9} \overline{I8} [I7 + I6 + \overline{I5} \overline{I4} (I3 + I2)]
\end{aligned}$$



Función	I9	I8	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	D	C	B	A
I9	1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	1
$\overline{I9}$ I8	0	1	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ I7	0	0	1	X	X	X	X	X	X	0	1	1	1
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ I6	0	0	0	1	X	X	X	X	X	0	1	1	0
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ I5	0	0	0	0	1	X	X	X	X	0	1	0	1
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ $\overline{I5}$ I4	0	0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	0	0
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ $\overline{I5}$ $\overline{I4}$ I3	0	0	0	0	0	0	1	X	X	0	0	1	1
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ $\overline{I5}$ $\overline{I4}$ $\overline{I3}$ I2	0	0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1	0
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ $\overline{I5}$ $\overline{I4}$ $\overline{I3}$ $\overline{I2}$ I1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
$\overline{I9}$ $\overline{I8}$ $\overline{I7}$ $\overline{I6}$ $\overline{I5}$ $\overline{I4}$ $\overline{I3}$ $\overline{I2}$ $\overline{I1}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$$\begin{aligned}
A &= I9 + \overline{I9} \overline{I8} I7 + \overline{I9} \overline{I8} \overline{I7} \overline{I6} I5 + \overline{I9} \overline{I8} \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I9} \overline{I8} \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1 = \\
&= I9 + \overline{I8} I7 + \overline{I8} \overline{I7} \overline{I6} I5 + \overline{I8} \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I8} \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1 = \\
&= I9 + \overline{I8} (I7 + \overline{I7} \overline{I6} I5 + \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1) = \\
&= I9 + \overline{I8} (I7 + \overline{I6} I5 + \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1) = \\
&= I9 + \overline{I8} [I7 + \overline{I6} (I5 + \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1)] = \\
&= I9 + \overline{I8} [I7 + \overline{I6} (I5 + \overline{I4} I3 + \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1)] = \\
&= I9 + \overline{I8} \{I7 + \overline{I6} [I5 + \overline{I4} (I3 + \overline{I3} \overline{I2} I1)]\} = \\
&= I9 + \overline{I8} \{I7 + \overline{I6} [I5 + \overline{I4} (I3 + \overline{I2} I1)]\}
\end{aligned}$$



# Codificadores con prioridad

Circuitos comerciales: 74'148, codificador con prioridad alta de 8 a 3.

Las salidas y las entradas están en polaridad negativa. Dispone de un habilitador de entrada **EI**, y dos salidas de control **GS** (a 1 si hay alguna entrada a 1) y **E0** (a 1 si ninguna entrada está a 1) que permiten construir codificadores de más bits.

SN74LS148  
FUNCTION TABLE

INPUTS								OUTPUTS					
EI	0	1	2	3	4	5	6	7	A2	A1	A0	GS	EO
H	X	X	X	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	H
L	X	X	X	X	X	X	L	H	L	H	L	L	H
L	X	X	X	X	L	H	H	H	L	H	H	L	H
L	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	L	L	H
L	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	L	H
L	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H

 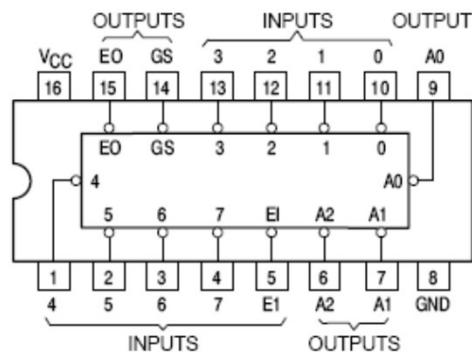

Función	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	A2	A1	A0
I7	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1
$\overline{I7} I6$	0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0
$\overline{I7} \overline{I6} I5$	0	0	1	X	X	X	X	X	1	0	1
$\overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} I4$	0	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0
$\overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3$	0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	1
$\overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} I2$	0	0	0	0	0	1	X	X	0	1	0
$\overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1$	0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1
$\overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} \overline{I1} I0$	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
$\overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} \overline{I1} \overline{I0}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$$A2 = I7 + \overline{I7} I6 + \overline{I7} \overline{I6} I5 + \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} I4 = I7 + I6 + \overline{I6} I5 + \overline{I6} \overline{I5} I4 = \\ = I7 + I6 + I5 + \overline{I5} I4 = I7 + I6 + I5 + I4$$

$$A1 = I7 + \overline{I7} I6 + \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} I2 = \\ = I7 + I6 + \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} I2 = I7 + I6 + \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} I2 = \\ = I7 + I6 + \overline{I5} \overline{I4} (I3 + \overline{I3} I2) = I7 + I6 + \overline{I5} \overline{I4} (I3 + I2)$$

$$A0 = I7 + \overline{I7} \overline{I6} I5 + \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I7} \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1 = \\ = I7 + \overline{I6} I5 + \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I6} \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1 = \\ = I7 + \overline{I6} (I5 + \overline{I5} \overline{I4} I3 + \overline{I5} \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1) = I7 + \overline{I6} (I5 + \overline{I4} I3 + \overline{I4} \overline{I3} \overline{I2} I1) = \\ = I7 + \overline{I6} [I5 + \overline{I4} (I3 + \overline{I3} \overline{I2} I1)] = I7 + \overline{I6} [I5 + \overline{I4} (I3 + \overline{I2} I1)]$$

# Codificadores con prioridad


Desarrollo de codificadores de  $2^N$  a  $N$  bits en base a codificadores de  $2^M$  a  $M$  bits ( $N > M$ ).

Desarrollo en cascada: se utilizan entradas de habilitación como en el 74'148. Por ejemplo: 16 a 4 en base a dos 8 a 3.

Si hay al menos un 1 en I8-I15, GS1 es 1 (A3 es 1), y EO1 es 0, con lo que COD2 queda deshabilitado, luego sus salidas A y GS2 son 0. Las salidas A2, A1, A0 son las del COD1.

Si hay 0s en I8-I15 y al menos un 1 en I0-I7, en el COD1 GS1 y las salidas A son 0 (A3 es 0), EO1 es 1, con lo que COD2 queda habilitado. Las salidas A2, A1, A0 son las del COD2.

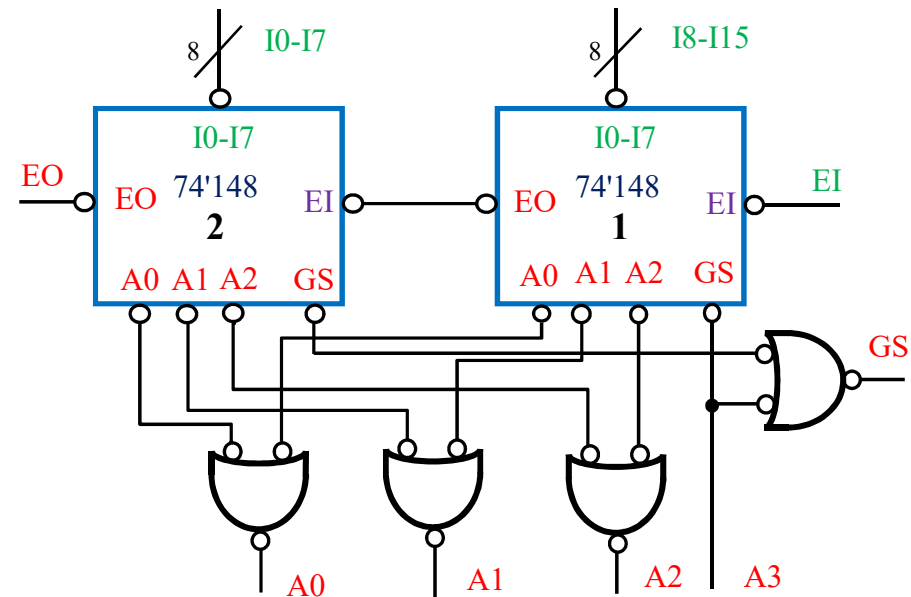Si no hay ningún 1, en COD1 y COD2, GS y las salidas A son 0. A3-A0 son 0, GS es 0 y EO es 1.



Se puede realizar una cadena con más CODs, bajo una similar estructura, con puertas OR de más entradas. Los bits altos de salida A3, A4, etc, se obtienen de las salidas GS mediante un codificador sin prioridad.

# Codificadores con prioridad


Desarrollo de codificadores de  $N$  a  $2^N$  bits en base a codificadores de  $M$  a  $2^M$  bits ( $N > M$ ).

Desarrollo en paralelo. Por ejemplo: 16 a 4 en base a dos 8 a 3.

Si hay al menos un 1 en I8-I15, GS1 es 1 (A3 es 1). La entrada de selección del MUX está a 1 luego A2-A0 corresponden a las del COD1.

Si hay 0s en I8-I15 y al menos un 1 en I0-I7, en el COD1 GS1 es 0 (A3 es 0). La entrada de selección del MUX está a 0 luego A2-A0 corresponden a las del COD2.

 Si no hay ningún 1, en COD1 y COD2, GS y las salidas A son 0. A3 es 0 por GS1, y A2-A0 son 0, ya que el MUX toma las de COD2 que son 0.



Se puede realizar una cadena con más CODs, bajo una similar estructura, con MUXs de más entradas. Los bits altos de salida A3, A4, etc, (entradas de selección de los MUXs) se obtienen de las salidas GS mediante un codificador con prioridad.



# Codificadores con prioridad

## Modelo VHDL de un 4 a 2 HPRI COD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity hpri4to2 is
port (I: in std_logic_vector(3 downto 0);    -- Entradas de datos
      A: out std_logic_vector(1 downto 0); -- Salidas
      Z: out std_logic); -- Control de que alguna entrada está a 1
end hpri4to2;

architecture comportamiento of hpri4to2 is
begin
process(I)
begin
if ( I(3) = '1' ) then A <= "11";
elsif ( I(2) = '1' ) then A <= "10";
elsif ( I(1) = '1' ) then A <= "01";
else A <= "00";
end if;
if (I = "0000" ) then Z <= '0';
else Z <= '1';
end if;
end process;
end comportamiento;
```

# Sumadores

- Los circuitos digitales sumadores realizan la **suma aritmética** de dos **números enteros positivos**, normalmente descritos en notación posicional binaria, aunque pueden desarrollarse sumadores para otros formatos de descripción numérica. Los sumadores son un **elemento crítico** en el desarrollo de circuitos aritméticos por lo que se han desarrollado **numerosas estructuras** que buscan la **mejora de las prestaciones** del circuito, balanceando entre su tamaño y su velocidad.

Para operandos A y B de un bit ya se han desarrollado en otros temas el **sumador completo** (“full-adder”) con acarreo de entrada (Ci) y el **semi-sumador** (“half-adder”) sin acarreo de entrada. Los bits de salida serán la salida de suma S y el acarreo de salida (Co).

A	B	Co	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = A \oplus B$$

$$Co = A B$$

A	B	Ci	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


$$S = A \oplus B \oplus Ci$$

$$Co = A B + A Ci + B Ci$$


 
# Sumadores

- Para **sumadores de N bits** un método natural de realizar la suma es situar sumadores completos en **modo “ripple”** o **en serie**, de forma que desde el bit menos significativo hacia el más significativo el **acarreo de entrada del bit j esté conectado al acarreo de salida del bit j-1**.  
El **primer bit** se puede construir con un **semisumador** mientras que los demás bits requieren un sumador completo, en este caso se tiene un **semisumador de N bits**.  
Si en el **primer bit** se utiliza un **sumador completo**, el circuito dispone además de **acarreo de entrada**  $C_i$  y se tiene un **sumador completo de N bits**. Tener acarreo de entrada permite un mejor funcionalidad del circuito, como por ejemplo poner en serie dos (o más) sumadores de N bits para formar un sumador de  $2N$  bits.  
En cualquier caso se tienen  **$N+1$  bits de salida**:  $N$  de suma **S** y un **acarreo de salida**  $C_o$ .  
El tiempo de propagación de este sumador es **proporcional al número N de sumadores en serie**.



# Sumadores

- El sumador “ripple” es un sumador lento. Para construir **sumadores rápidos** hay que intentar paralelizar el cálculo de los acarreos. El método “**carry look-ahead**” genera los **acarreos en paralelo** obteniendo su expresión lógica de forma recursiva.
- Para **cada bit j** se obtiene de **Aj y Bj en paralelo** el “Carry-Propagate” **Pj** que indica las condiciones bajo las cuales el **acarreo se propaga de la entrada a la salida**, y el “Carry-Generate” **Gj** que indica las condiciones bajo las cuales se **genera acarreo de salida** independientemente del acarreo de entrada.

T1 
$$\begin{array}{l} P_j = A_j \oplus B_j \\ G_j = A_j B_j \end{array}$$
 hay un 1 en **Aj** o en **Bj**, se propaga el acarreo  
 hay dos 1s entre **Aj** y **Bj**, se genera acarreo

$C_o = G + P C_i$ , hay acarreo si se genera o si se propaga con  $C_i$  a 1.

Para 4 bits se **generan los acarreos en paralelo**:


T2

$$\begin{array}{l} C_1 = G_0 + P_0 C_i \\ C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_i) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_i \\ C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_i \\ C_o = C_4 = G_3 + P_3 C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + \\ \quad + P_4 P_3 P_2 P_1 C_i \end{array}$$
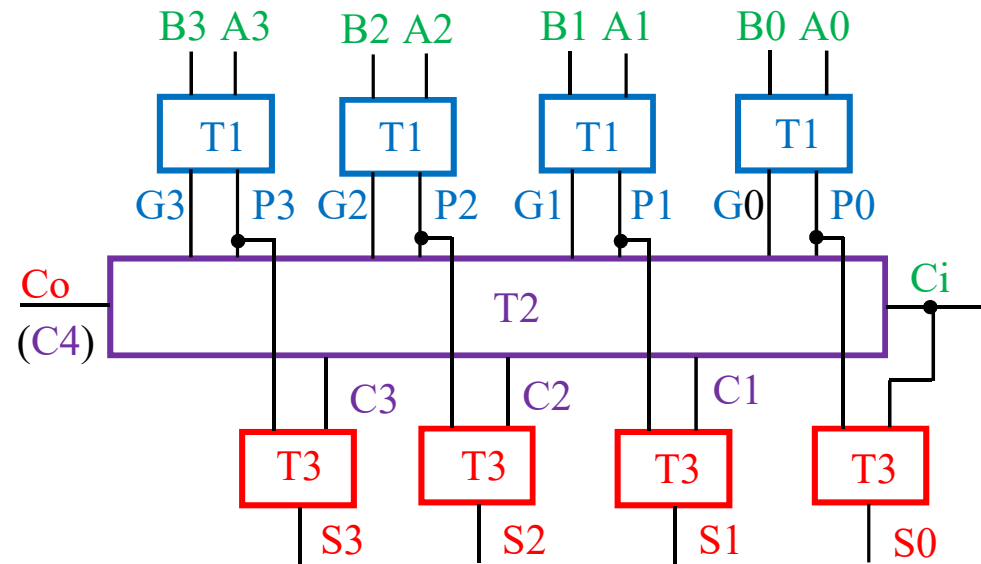
# Sumadores


- Una vez generados los acarrees se generan las salidas también en paralelo:

$$\begin{aligned}
 S_0 &= P_0 \oplus C_i \\
 S_j &= P_j \oplus C_j
 \end{aligned}
 \quad \begin{array}{l}
 \text{para } j = 0 \\
 \text{j entre 1 y 3.}
 \end{array}$$



- El circuito se construye en paralelo a partir de las ecuaciones de T1, T2 y T3.

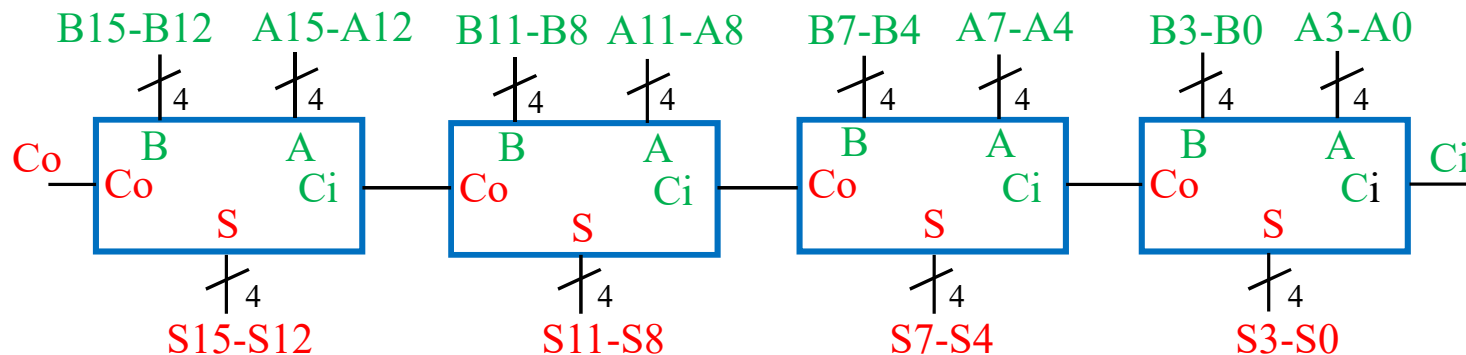- Las ecuaciones que definen los acarrees son cada vez más grandes, luego no es rentable continuar aumentando el circuito. Una solución es poner sumadores “carry look-ahead” de 4 bits en serie.



# Sumadores

- Otra solución es llevar la estructura de “carry look-ahead” a más niveles, la expresión de  $Co$  también se puede poner de la forma:


$$Co = G + P Ci, \text{ siendo}$$

$$Co = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0 + P_4P_3P_2P_1Ci, \text{ luego}$$

$$G = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1G_0$$

$$P = P_4P_3P_2P_1$$

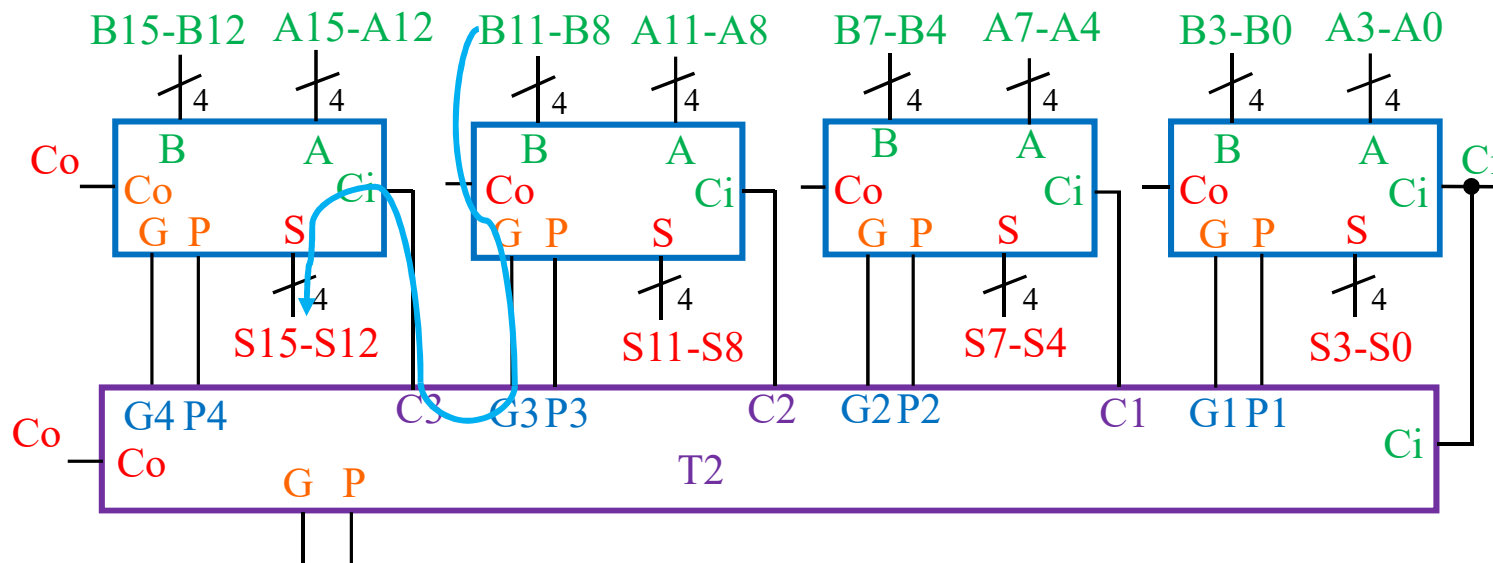
donde  $G$  y  $P$  son el “carry-generate” y el “carry-propagate” de una suma de 4 bits. Si se añaden las ecuaciones de  $G$  y  $P$  a  $T_2$  se pueden realizar sumadores de 16 bits con esta estructura, que se puede llevar a más bits utilizando más niveles de  $T_2$  (64 bits, 4 grupos de 16 con un nivel más).


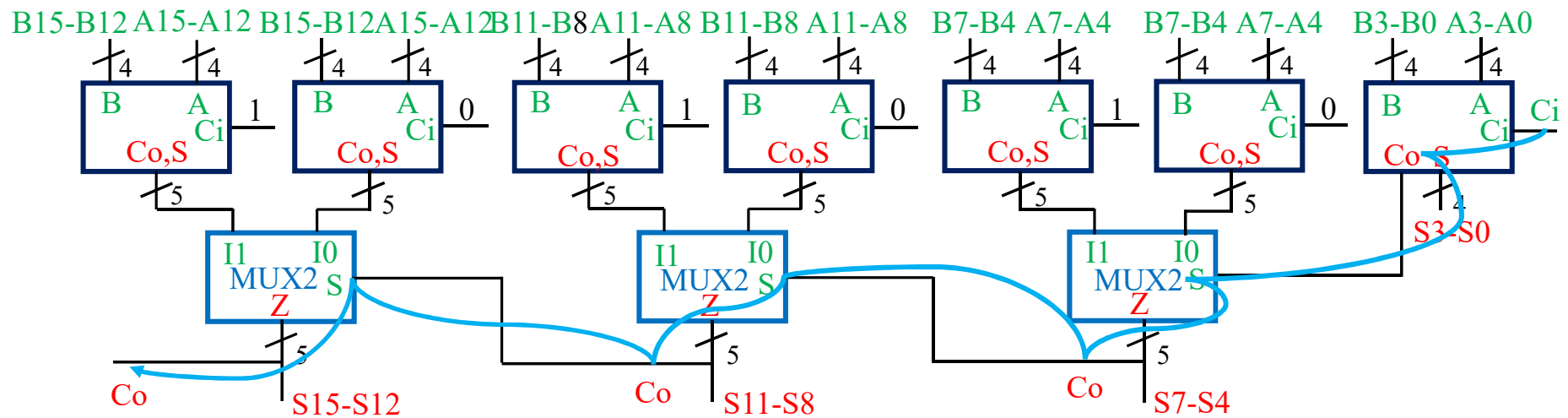
# Sumadores

- Otra estructura de suma rápida es el “carry-select” basada en sumadores y multiplexores. Para una suma de  $M$  bits en  $M/N$  etapas de  $N$  bits, en cada etapa de suma, menos la primera, se calcula la suma en paralelo con acarreo de entrada a 0 o a 1, y luego, cuando se obtiene el acarreo real, se seleccionan con los multiplexores las salidas correctas.

El tiempo de propagación de este sumador depende del tiempo de propagación del sumador, más el tiempo de propagación de los  $(M/N-1)$  multiplexores para propagación del acarreo. A cambio el circuito es bastante más grande que la estructura “ripple”.



# Sumadores



Circuitos comerciales: 74'83. Sumador de 4 bits, con estructura interna de carry look-ahead. El circuito opera como sumador suponiendo las entradas y salidas en polaridad positiva o en polaridad negativa.

$$C_0 + (A_1+B_1)+2(A_2+B_2)+4(A_3+B_3)+8(A_4+B_4) = \Sigma_1+2\Sigma_2+4\Sigma_3+8\Sigma_4+16C_4$$

Where: (+) = plus

	C <sub>0</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>4</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	Σ <sub>1</sub>	Σ <sub>2</sub>	Σ <sub>3</sub>	Σ <sub>4</sub>	C <sub>4</sub>
Logic Levels	L	L	H	L	H	H	L	L	H	H	H	L	L	H
Active HIGH	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
Active LOW	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0

(10+9 = 19)  
(carry+5+6 = 12)

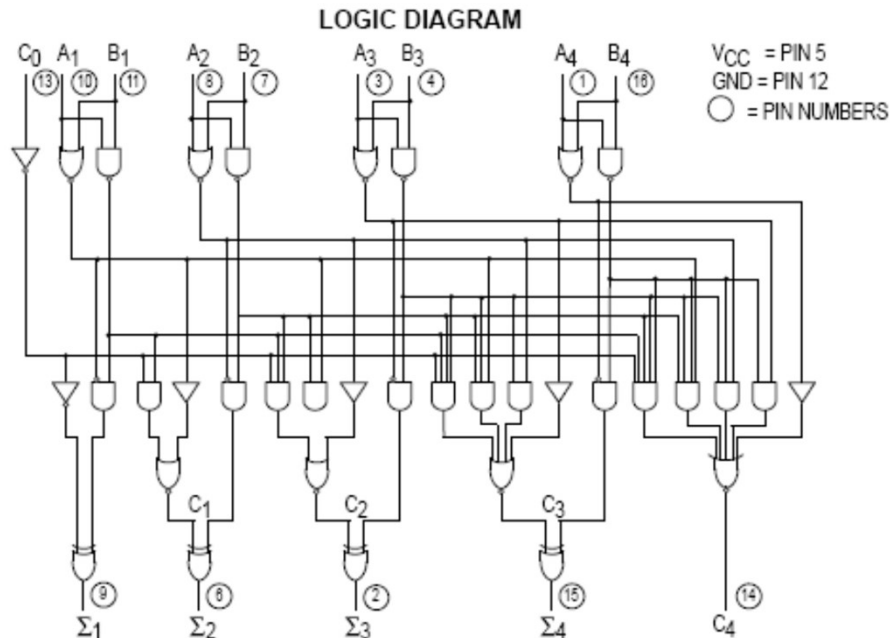 

Los modelos de descripción VHDL de sumadores se han mostrado en el tema II, basados en el operador +.

# Sumadores


- A partir de un sumador pueden realizarse otras aplicaciones lógicas sencillas. Por ejemplo, un **circuito restador** o un **circuito sumador/restador**. Para realizar estas aplicaciones hay que hacer antes un planteamiento del problema, recurriendo a conocimientos adquiridos.

Un restador se realiza con un sumador suponiendo los operandos en **complemento-2**. De la aplicación del **c-a-2** se sabe que  $(-B)$  se realiza como  $(B)_{c,2}$ , que se puede formar **complementando los bits de B** y **sumando 1 en el bit menos significativo**. Luego:

$$R = A - B = A + \bar{B} + 1, \text{ donde } 1 \text{ se añade en el acarreo de entrada.}$$

En este caso, al estar **A y B en 4 bits en c-a-2**, el resultado de la **resta R** tiene **tantos bits como las entradas**, el **acarreo de salida no se utiliza** y existe la posibilidad de que **se produzca "overflow"**.

 Restador de 4 bits  
usando el sumador  
74LS83



# Sumadores

- Un sumador/restador necesita una entrada de control  $C$ , que indique si se realiza la operación de suma o de resta. Para hacer la resta se requiere el  $c-a-2$ , luego los operandos  $X$  e  $Y$ , y la salida  $Z$  están en esta notación.

$$\text{Si } C = 0 \Rightarrow Z = X + Y + 0$$

$$\text{Si } C = 1 \Rightarrow Z = X - Y = X + \bar{Y} + 1$$


Para el operando  $A$  del sumador da igual el valor de  $C$ ,  $A = X$

Para el operando  $B$  si  $C = 0 \Rightarrow B = Y$ , si  $C = 1 \Rightarrow B = \bar{Y}$ , luego

$$B = \bar{C} Y + C \bar{Y} = C \oplus Y$$

Para  $C_{in}$ , si  $C = 0 \Rightarrow C_{in} = 0$ , si  $C = 1 \Rightarrow C_{in} = 1$ , luego  $C_{in} = C$

 Sumador/Restador  
de 4 bits usando el  
sumador 74LS83





# Comparadores


- Un circuito digital comparador realiza la comparación de dos palabras  $A$  y  $B$  de  $N$  bits tomadas como un número entero sin signo e indica si son iguales o si una es mayor que otra en tres salidas  $A = B$ ,  $A > B$  y  $A < B$ . Bajo cualesquiera valores de  $A$  y  $B$  una y solo una de las salidas estará a 1, permaneciendo las otras dos salidas a 0.
- Para unos operandos  $A$  y  $B$  de un bit se puede desarrollar un comparador de la siguiente tabla:

$A$	$B$	$A = B$	$A > B$	$A < B$
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$$(A = B) = \overline{A \oplus B} = \overline{A \bar{B} + \bar{A} B}$$

$$(A > B) = A \bar{B}$$

$$(A < B) = \bar{A} B$$

 

# Comparadores


- Para  $N$  bits el comparador se puede desarrollar siguiendo estos razonamientos desde el bit más significativo hasta el bit menos significativo:
  - $A = B$ , si  $A_i = B_i$  para cada bit  $i$  de los operandos  $A$  y  $B$ .
  - $A > B$ , si para un bit  $i$   $A_i > B_i$  siendo  $A_j = B_j$  para todo  $j > i$ .
  - $A < B$ , si para un bit  $i$   $A_i < B_i$  siendo  $A_j = B_j$  para todo  $j > i$ .
- Para operandos  $A$  y  $B$  de 4 bits, conociendo las expresiones de cuando  $A_i$  es igual, mayor o menor que  $B_i$ , las expresiones lógicas correspondientes quedan así:

$$(A = B) = \overline{A_3 \oplus B_3} \overline{A_2 \oplus B_2} \overline{A_1 \oplus B_1} \overline{A_0 \oplus B_0}$$

$$(A > B) = A_3 \overline{B_3} + \overline{A_3 \oplus B_3} A_2 \overline{B_2} + \overline{A_3 \oplus B_3} \overline{A_2 \oplus B_2} A_1 \overline{B_1} + \\ + \overline{A_3 \oplus B_3} \overline{A_2 \oplus B_2} \overline{A_1 \oplus B_1} A_0 \overline{B_0}$$

$$(A < B) = \overline{A_3} B_3 + \overline{A_3 \oplus B_3} \overline{A_2} B_2 + \overline{A_3 \oplus B_3} \overline{A_2 \oplus B_2} \overline{A_1} B_1 + \\ + \overline{A_3 \oplus B_3} \overline{A_2 \oplus B_2} \overline{A_1 \oplus B_1} \overline{A_0} B_0$$

# Comparadores

 


# Comparadores

Circuitos comerciales: 74'85. Comparador de 4 bits.


Además de las entradas y salidas habituales tiene 3 entradas de expansión  $I_{A>B}$   $I_{A<B}$   $I_{A=B}$ . Cuando A y B son iguales se estudian las entradas de expansión para generar el resultado final.

 Durante la operación normal  $I_{A=B}$  debe estar a H, e  $I_{A>B}$  y  $I_{A<B}$  a L, pero también se pueden utilizar para comparar un quinto bit.



TRUTH TABLE

COMPARING INPUTS				CASCADING INPUTS			OUTPUTS		
A <sub>3</sub> ,B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> ,B <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> ,B <sub>1</sub>	A <sub>0</sub> ,B <sub>0</sub>	I <sub>A&gt;B</sub>	I <sub>A&lt;B</sub>	I <sub>A=B</sub>	O <sub>A&gt;B</sub>	O <sub>A&lt;B</sub>	O <sub>A=B</sub>
A <sub>3</sub> >B <sub>3</sub>	X	X	X	X	X	X	H	L	L
A <sub>3</sub> <B <sub>3</sub>	X	X	X	X	X	X	L	H	L
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> >B <sub>2</sub>	X	X	X	X	X	H	L	L
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> <B <sub>2</sub>	X	X	X	X	X	L	H	L
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> =B <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> >B <sub>1</sub>	X	X	X	X	H	L	L
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> =B <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> <B <sub>1</sub>	X	X	X	X	L	H	L
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> =B <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> =B <sub>1</sub>	A <sub>0</sub> >B <sub>0</sub>	X	X	X	H	L	L
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> =B <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> =B <sub>1</sub>	A <sub>0</sub> <B <sub>0</sub>	X	X	X	L	H	L
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> =B <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> =B <sub>1</sub>	A <sub>0</sub> =B <sub>0</sub>	H	L	L	H	L	L
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> =B <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> =B <sub>1</sub>	A <sub>0</sub> =B <sub>0</sub>	L	H	L	L	H	L
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> =B <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> =B <sub>1</sub>	A <sub>0</sub> =B <sub>0</sub>	X	X	H	L	L	H
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> =B <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> =B <sub>1</sub>	A <sub>0</sub> =B <sub>0</sub>	H	H	L	L	L	L
A <sub>3</sub> =B <sub>3</sub>	A <sub>2</sub> =B <sub>2</sub>	A <sub>1</sub> =B <sub>1</sub>	A <sub>0</sub> =B <sub>0</sub>	L	L	L	H	H	L

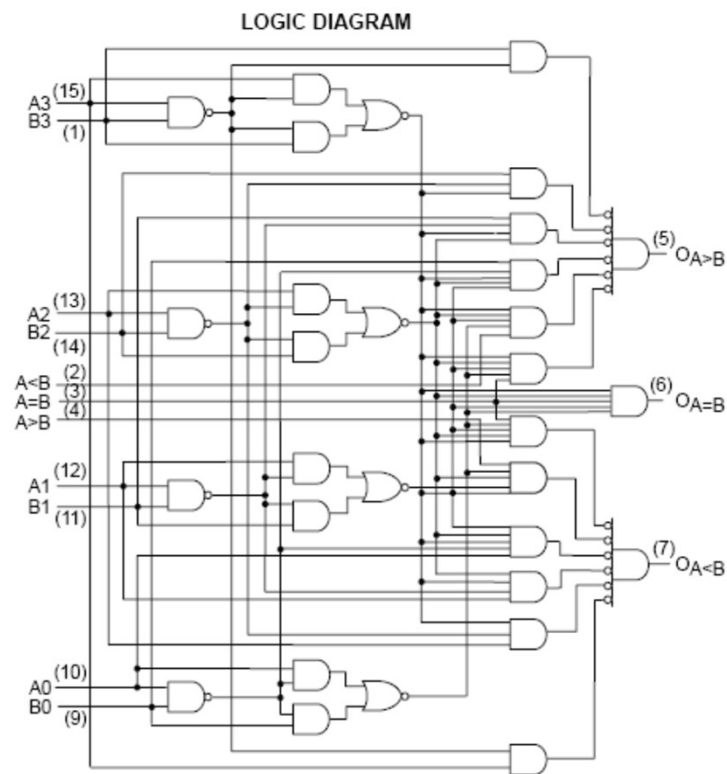


# Comparadores

Desarrollo de comparadores de N bits en base a comparadores de M bits ( $N > M$ ).

El desarrollo de un comparador de 4 bits ( $N = 4$ ) se ha hecho en base a comparadores de 1 bit ( $M = 1$ ). El mismo procedimiento puede utilizarse para comparar números de 16 bits en base a comparadores de 4 bits. Se usan las salidas  $A > B$  y  $A < B$ , de forma que si en un grupo de 4 bits los operandos son iguales las dos salidas son 0, y si uno es mayor que otro estas salidas son (1, 0) para  $A > B$  o (0, 1) para  $A < B$ .

Si en  $C_4$   $A > B$  (o  $A < B$ ), en  $C_5$   $A_4$  es 1 (0) y  $B_4$  es 0 (1) luego  $A > B$  ( $A < B$ ).

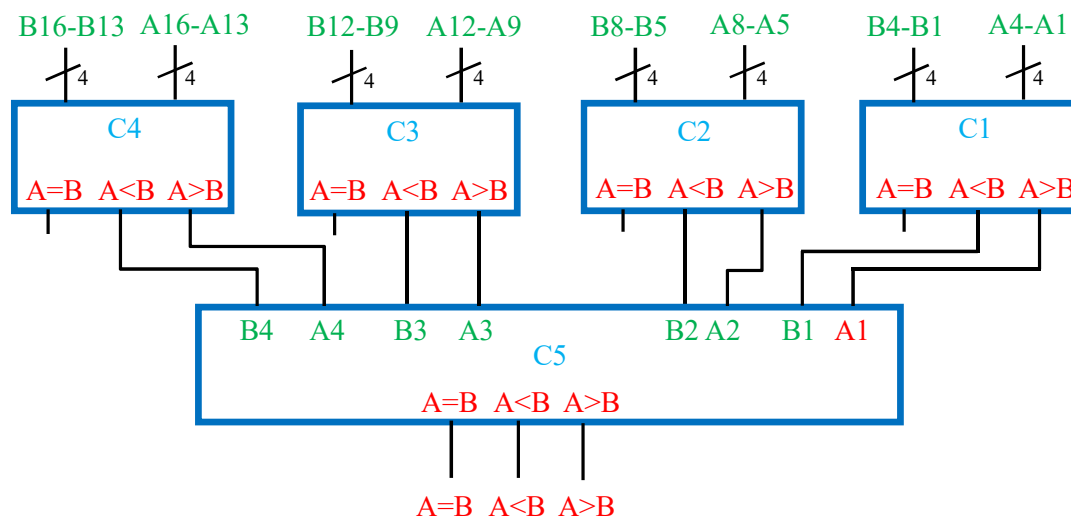Si en  $C_4$   $A = B$ , en  $C_5$   $A_4$  y  $B_4$  son 0, y habría que estudiar el resultado de  $C_3$  bajo un razonamiento similar, luego el de  $C_2$  y luego el de  $C_1$ .





# Comparadores

Desarrollo de comparadores de N bits en base a comparadores de M bits ( $N > M$ ).

El circuito 74'85 (M = 4) permite realizar la **comparación de números de más bits** en dos estructuras:

**En serie:** utilizando las **entradas de expansión**,  $t_p$  es **proporcional al número de 74'85 en serie (N/M)**.  
24 bits en 6 niveles.

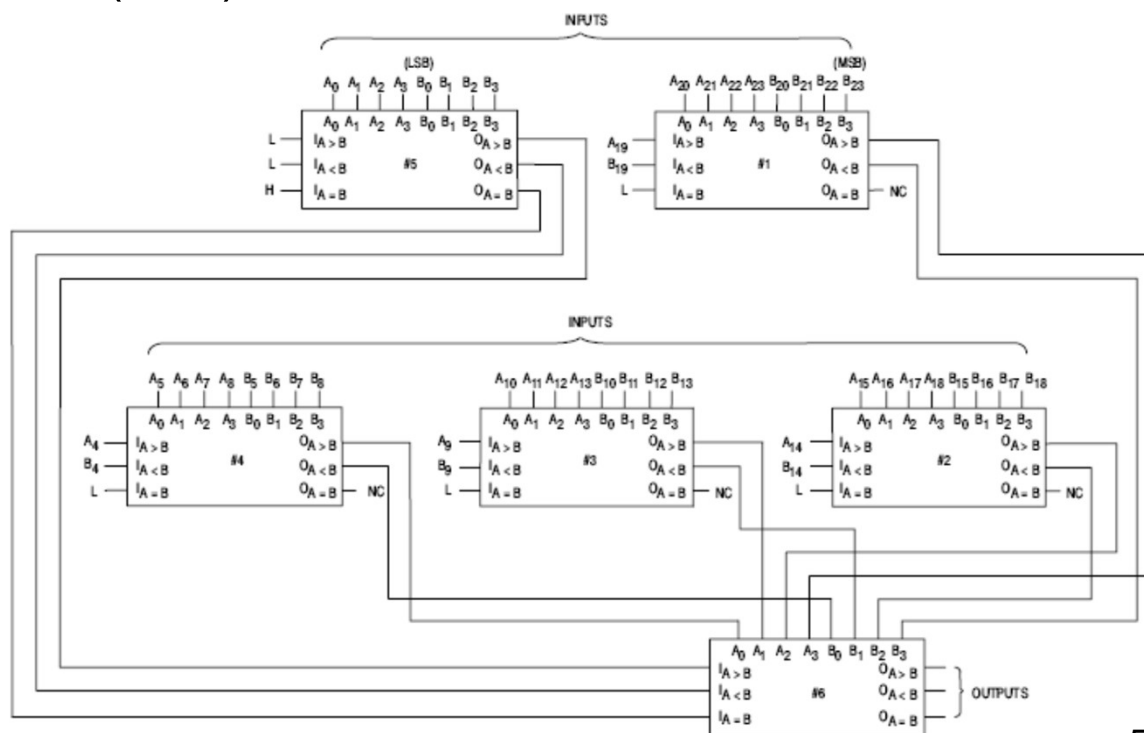 **En paralelo:** se utilizan las **entradas de expansión para usar un comparador más en cada nivel y un bit más por comparador**, 24 bits en solo 2 niveles.



MSB = MOST SIGNIFICANT BIT  
LSB = LEAST SIGNIFICANT BIT  
L = LOW LEVEL  
H = HIGH LEVEL  
NC = NO CONNECTION

# Comparadores

## Modelo VHDL de un comparador de N bits

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
  
entity compara4 is  
generic(N: integer := 4);  
port (A, B: in std_logic_vector(N downto 1);  
       AGB, ALB, AEB: out std_logic);  
end compara4;  
  
architecture comportamiento of compara4 is  
begin  
process (A,B)  
begin  
-- A > B, salida AGB a 1, resto a 0  
if ( A > B ) then AGB <= '1'; else AGB <= '0'; end if;  
-- A < B, salida ALB a 1, resto a 0  
if ( A < B ) then ALB <= '1'; else ALB <= '0'; end if;  
-- A = B, salida AEB a 1, resto a 0  
if ( A = B ) then AEB <= '1'; else AEB <= '0'; end if;  
end process;  
end comportamiento;
```