

Tema 2. Funciones Lógicas




- Algebra de Conmutación.
- Representación de circuitos digitales.
- Minimización de funciones lógicas.

Representación de Circuitos Digitales

- Representación esquemática.
- Representación mediante HDL (Hardware Description Language): VHDL.


Representación Esquemática de Circuitos Digitales

   - Representación esquemática tradicional: un diagrama de conexiones y una tabla de verdad asociada al dispositivo. La tabla de verdad se muestra en valores H (tensión alta, 1 lógico), L (tensión baja, 0 lógico), y X (cualquier valor).




Representación Esquemática de Circuitos Digitales

- Representación esquemática estándar: [ANSI/IEEE Std. 91-1984](#) (160 páginas aproximadamente). Incorpora al esquemático [simbología que define completamente la operación del circuito](#).
- El esquema del circuito está basado en un [rectángulo](#). El rectángulo puede ser dividido para representar distintas partes del circuito. Se puede incluir [una zona indicando lógica de control común a varias partes iguales de un circuito](#).

 

 * Possible positions for qualifying symbols relating to inputs and outputs



Representación Esquemática de Circuitos Digitales


- En la parte superior del rectángulo se incluye un símbolo para indicar la operación que realiza.

SYMBOL	DESCRIPTION
&	AND gate or function
≥ 1	OR gate or function. The symbol was chosen to indicate that at least one active input is needed to activate the output.
=1	Exclusive OR. One and only one input must be active to activate the output.
=	Logic identity. All inputs must stand at the same state.
2k	An even number of inputs must be active.
2k + 1	An odd number of inputs must be active.
1	The one input must be active.
\triangleright or \triangleleft	A buffer or element with more than usual output capability. Symbol is oriented in the direction of signal flow.
\lrcorner	Schmitt trigger; element with hysteresis
X/Y	Coder, code converter (DEC/BCD, BIN/OUT, BIN/7-SEG, etc.)
MUX	Multiplexer/data selector
DMUX or DX	Demultiplexer
Σ	Adder
P-Q	Subtractor
CPG	Look-ahead carry generator
π	Multiplier
COMP	Magnitude comparator
ALU	Arithmetic logic unit

Representación Esquemática de Circuitos Digitales

- En la parte superior del rectángulo se incluye un símbolo para indicar la operación que realiza.

	Retriggerable monostable
1 	Nonretriggerable monostable (one shot)
	Astable element. Showing waveform is optional.
	Synchronously starting astable
	Astable element that stops with a completed pulse
SRGm	Shift register. m = number of bits
CTRm	Counter. m = number of bits; cycle length = 2^m
CTR DIVm	Counter with cycle length = m
RCTRm	Asynchronous (ripple-carry) counter; cycle length = 2^m
ROM	Read-only memory
RAM	Random-access read/write memory
FIFO	First-in, first-out memory
I = 0	Element powers up cleared to 0 state
I = 1	Element powers up set to 1 state
Φ	Highly complex function; gray-box symbol with limited detail shown under special rules

 

Representación Esquemática de Circuitos Digitales

- Las entradas y salidas pueden ser calificadas por símbolos externos al rectángulo del dispositivo

SYMBOL	DESCRIPTION														
	Logic negation at input. External 0 produces internal 1.														
	Logic negation at output. Internal 1 produces external 0.														
	Active-low input. Equivalent to in positive logic.														
	Active-low output. Equivalent to in positive logic.														
	Active-low input in the case of right-to-left signal flow														
	Active-low output in the case of right-to-left signal flow														
	Signal flow from right to left. If not otherwise indicated, signal flow is from left to right.														
	Bidirectional signal flow														
	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Positive Logic</th> <th>Negative Logic</th> <th>Polarity Indication</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Dynamic inputs active on indicated transition</td> <td></td> <td></td> <td>not used</td> </tr> <tr> <td>not used</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>not used</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Positive Logic	Negative Logic	Polarity Indication	Dynamic inputs active on indicated transition			not used	not used				not used	
	Positive Logic	Negative Logic	Polarity Indication												
Dynamic inputs active on indicated transition			not used												
	not used														
		not used													
	Nonlogic connection. A label inside the symbol usually defines the nature of this pin.														
	Input for analog signals (on a digital symbol) (see Figure 14)														
	Input for digital signals (on an analog symbol) (see Figure 14)														
	Internal connection. 1 state on left produces 1 state on right.														
	Negated internal connection. 1 state on left produces 0 state on right.														
	Dynamic internal connection. Transition from 0 to 1 on left produces transitory 1 state on right.														
	Internal input (virtual input). It always stands at its internal 1 state unless affected by an overriding dependency relationship.														
	Internal output (virtual output). Its effect on an internal input to which it is connected is indicated by dependency notation.														

Representación Esquemática de Circuitos Digitales



- Las entradas y salidas pueden ser **calificadas** mediante **símbolos internos** al rectángulo del dispositivo.

SYMBOL	DESCRIPTION	
	Postponed output (of a pulse-triggered flip-flop). The output changes when input initiating change (e.g., a C input) returns to its initial external state or level (see Section 5).	
	Bi-threshold input (input with hysteresis)	
	N-P-N open-collector or similar output that can supply a relatively low-impedance L level when not turned off. Requires external pullup. Capable of positive-logic wired-AND connection.	
	Passive pullup output is similar to N-P-N open-collector output but is supplemented with a built-in passive pullup.	
	N-P-N open-emitter or similar output that can supply a relatively low-impedance H level when not turned off. Requires external pulldown. Capable of positive-logic wired-OR connection.	
	Passive pulldown output is similar to N-P-N open-emitter output but is supplemented with a built-in passive pulldown.	
	3-state output	
	Output with more than usual output capability (symbol is oriented in the direction of signal flow)	
	Enable input. When at its internal 1 state, all outputs are enabled. When at its internal 0 state, open-collector and open-emitter outputs are off, 3-state outputs are at normally defined internal logic states and at external high-impedance state, and all other outputs (e.g., totem-poles) are at the internal 0 state.	
J, K, R, S	Usual meanings associated with flip-flops (e.g., R = reset to 0, S = reset to 1)	
	Toggle input causes internal state of output to change to its complement.	
	Data input to a storage element equivalent to:	
	Shift right (left) inputs, m = 1, 2, 3, etc. If m = 1, it usually is not shown.	
	Counting up (down) inputs, m = 1, 2, 3, etc. If m = 1, it usually is not shown.	
	Binary grouping. m is highest power of 2.	
	The contents-setting input, when active, causes the content of a register to take on the indicated value.	
	The content output is active if the content of the register is as indicated.	
	Input line grouping . . . indicates two or more terminals used to implement a single logic input.	
	Fixed-state output always stands at its internal 1 state.	

Representación Esquemática de Circuitos Digitales

- Para indicar relaciones de control entre señales se utiliza notación de dependencia. *Letra* + *Número* en una entrada, crea la dependencia *Número* de tipo *Letra*. *Números* (uno o varios separados por comas) sobre otra señal utilizan las dependencias indicadas.

  DEPENDENCY TYPE OR OTHER SUBJECT
G, AND
V, OR
N, Negate (Exclusive-OR)
Z, Interconnection
X, Transmission
C, Control
S, Set and R, Reset
EN, Enable
M, Mode
A, Address




Representación Esquemática de Circuitos Digitales

- Para indicar relaciones de control entre señales se utiliza notación de dependencia.


TYPE OF DEPENDENCY	LETTER SYMBOL†	AFFECTING INPUT AT ITS 1 STATE	AFFECTING INPUT AT ITS 0 STATE
Address	A	Permits action (address selected)	Prevents action (address not selected)
Control	C	Permits action	Prevents action
Enable	EN	Permits action	Prevents action of inputs ◊ outputs off ▽ outputs at external high impedance, no change in internal logic state. Other outputs at internal 0 state.
AND	G	Permits action	Imposes 0 state
Mode	M	Permits action (mode selected)	Prevents action (mode not selected)
Negate (Exclusive-OR)	N	Complements state	No effect
Reset	R	Affected output reacts as it would to S = 0, R = 1	No effect
Set	S	Affected output reacts as it would to S = 1, R = 0	No effect
OR	V	Imposes 1 state	Permits action
Transmission	X	Bidirectional connection exists	Bidirectional connection does not exist
Interconnection	Z	Imposes 1 state	Imposes 0 state

† These letter symbols appear at the *affecting* input (or output) and are followed by a number. Each input (or output) *affected* by that input is labeled with that same number. When the labels EN, R, and S appear at inputs without the following numbers, the descriptions above do not apply. The action of these inputs is described under Section 3.3.

 
Representación Esquemática de Circuitos Digitales




Codificador con prioridad 8 a 3

 


Flip-flop J-K

 


Puerta OR-AND

 

Contador de décadas

 

Multiplexor 8-entradas

 

Registro de desplazamiento

Introducción a VHDL

- Definición de las estructuras básicas. Entidades: genéricos y puertos. Tipos básicos. El tipo `std_logic`.
- Arquitecturas: operadores básicos.
- El proceso: variables, sentencias de control y de lazo.

Lenguajes HDL

- Los lenguajes HDL (**Hardware Description Language**) han surgido como una representación alternativa a la representación esquemática tradicional. Son **descripciones de tipo texto**, con sintaxis similar a la de un **lenguaje de programación alto nivel**, y cuya finalidad es la **descripción del funcionamiento de circuitos digitales integrados**.
- El **VHDL (Very High-Speed Integrated Circuits Description Language)**, basado en el **lenguaje de programación ADA** es uno de los lenguajes (junto a **Verilog**, similar al lenguaje **C**) de uso más extendido.

Lenguajes HDL

- Las **ventajas de una descripción mediante un HDL** son:
 - **Portable**: la descripción de un circuito realizada para un entorno de diseño puede ser compilada por otro entorno.
 - Permite **describir** el circuito a **varios niveles**:

Nivel de **comportamiento** y **funcional**. Cercano a las **especificaciones**, soporta sentencias **de alto nivel**, **operaciones lógicas y aritméticas** que podrían ser **sintetizadas automáticamente** en un circuito lógico (dependiendo de la capacidad del compilador).

Nivel **estructural**. Cercano a la implementación final. Equivale a una **descripción esquemática** en la que el circuito se describe en base a la **conexión de componentes**.

- Pueden aplicarse a estas descripciones **herramientas CAD de simulación y de síntesis**.

VHDL

- El lenguaje VHDL es muy amplio y tiene una alta complejidad. Permite la definición de funciones, de procedimientos, definición de estructuras complejas de datos, punteros, manejo de ficheros, etc. Esta introducción al VHDL se centra en las ideas y construcciones básicas del lenguaje, adecuadas para la representación VHDL de los circuitos digitales típicos y su síntesis.
- Construcciones principales de VHDL:
 - Entity: vista externa del circuito.
 - Architecture: asociada a una *entity*, contiene la descripción del comportamiento del circuito. Una *entity* puede tener asociadas varias *architectures*.
 - Package: se utiliza para agrupar definiciones, funciones, etc, que pueden ser necesarios para definir una *entity*. Por ejemplo todo lo relacionado con un tipo de datos como el `std_logic`.
 - Configuration: asociada a una *entity* se utiliza para caracterizar los módulos y parámetros de un circuito digital desde fuera de su *entity*. Por ejemplo para una *entity* dada con qué *entitys* y con qué *architectures* se realizan sus componentes internos.

Entity

- El **formato básico** de esta construcción es:

```
entity nombre is  
generic (definiciones);  
port (definiciones);  
end nombre;
```

```
entity mux2 is  
port ( I0, I1, S: in bit; -- Entradas  
Z: out bit); -- Salidas  
end mux2;
```

- Dentro de la *entity* se definen **valores genéricos** y **puertos de entrada y de salida**. Se pueden definir otros elementos comunes a cualquier *architecture* asociada a la *entity*, pero esta introducción se limita a estos elementos.
- Los **genéricos definen valores** que se pueden luego utilizar en todos los elementos relacionados con la *entity*, **por ejemplo el número N de bits de las entradas**. El formato de los elementos genéricos es:

```
generic (nombre1: tipo (:= valor1);  
          nombre2: tipo (:= valor2);  
          .....  
          nombrex: tipo (:= valorX) );
```

Entity

- El formato de los puertos es:

```
port ( nombrep1: dirección tipo (:= valorp1);  
      nombrep2: dirección tipo (:= valorp2);  
      .....  
      nombrepx: dirección tipo (:= valorpx) );
```

Varios puertos con el mismo tipo y dirección pueden indicarse juntos, separados por comas => I0, I1, S: **in bit**;

- La dirección de los *port* toma los valores:
in para *entradas*, el puerto solo pueden aparecer en el lado derecho de una asignación.
out para *salidas*, el puerto solo pueden aparecer en el lado izquierdo de una asignación.
inout (entrada-salida).
- El **tipo** de un *generic* o un *port* indica el rango de valores que puede tomar el elemento.
- Es conveniente **asignar un valor por defecto a un genérico**, aunque es opcional tanto en los **genéricos** como en los **puertos**.

Entity

- Los **tipos** estándar en **VHDL** son:

boolean. Valores **TRUE** y **FALSE**.

bit. Valores **'0'**, **'1'** (entre comilla simple).

bit_vector. Conjunto o array de bits del tipo **"011"**, **"1000100"** (entre comillas). El número de bits se indica mediante un formato del tipo **bit_vector(3 downto 1)**: tres bits que se referencian para un nombre a como **a(3)** (más significativo), **a(2)** y **a(1)** (menos significativo), o **bit_vector(1 to 3)**: tres bits que se referencian como **a(1)** (más significativo), **a(2)** y **a(3)** (menos significativo).

integer. Números enteros entre **-2147483647** y **+2147483647**. Se puede crear un rango dentro del tipo entero usando una sentencia del tipo **integer range 0 to 15**, que indica que el dato sólo puede tomar estos valores.

real. Números reales en formato real **2.35**, **-4.2E-3**. También se pueden crear rangos.

character. Valores del tipo **'a'**, **'X'**, **','**, etc, correspondiente al código **ASCII de 7 bits**.

string. Conjunto de caracteres entre comillas como **"Hola"**.

Entity

- Se pueden definir **tipos físicos con unidades**. Como **tipo predefinido** se tiene:

time. Variable física que describe el tiempo. Se indica con **valores numéricos seguidos de una unidad**, por ejemplo **10 ns** (10 nanosegundos), **2 min** (dos minutos).

Las unidades son fs (femto seg, 10E-15), **ps** (pico seg, 10E-12), **ns** (nano seg, 10E-9), **us** (micro seg, 10E-6), **ms** (mili seg, 10E-3), **seg**, **min** y **hr**.

- En las construcciones **VHDL**, en especial en **package** y **architecture** se pueden definir **otros tipos (type)** o **subtipos (subtype)**, algunos complejos como estructuras (**record**) o **arrays**. Sentencias del tipo:

type valores **is** ('X', '0', '1'); -- Para poder definir don't cares

type conjunto **is array** (8 **downto** 1) **of integer**; -- 8 enteros

type semaforo **is** (rojo, amarillo, verde); -- tipo enumerado

Tipo std_logic

- Los tipos estándar *bit*, *integer*, etc, no son capaces de describir todas las situaciones lógicas que se producen en un circuito, por ejemplo los *don't cares*, ni situaciones electrónicas como la desconexión de un nudo. Las descripciones VHDL utilizan normalmente el tipo *std_logic* que sustituye al tipo *bit* y puede tener asignado uno de los siguientes nueve valores:
 - '0': 0 Lógico.
 - '1': 1 Lógico.
 - '-': don't care.
 - 'Z': alta impedancia. Nudo desconectado.
 - 'U': no inicializado. El nudo está a 0 o a 1 pero no se sabe a qué valor. Se utiliza en circuitos secuenciales cuando comienza el circuito a operar.
 - 'L': 0 débil. Valor de tensión bajo en circuitos electrónicos.
 - 'H': 1 débil. Valor de tensión alto en circuitos electrónicos.
 - 'X': Valor desconocido. Zona de incertidumbre no válida en circuitos electrónicos.
 - 'W': desconocido débil.

Tipo std_logic

- Al igual que el tipo **bit** se substituye por el tipo **std_logic**, el tipo **bit_vector** es substituido por el tipo **std_logic_vector**.
- La definición del tipo **std_logic** se realiza en distintos paquetes contenidos en la **librería ieee**. Para usar este tipo en una entidad hay que utilizar al menos el **paquete std_logic_1164** mediante estas dos sentencias:

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

- El paquete **std_logic_1164** contiene la definición de los **operadores lógicos** para el tipo **std_logic** y **std_logic_vector** y **funciones de conversión** a los tipos **bit** y **bit_vector**, y a otros tipos.

Tipo std_logic

- Existen otros paquetes relacionados con el tipo `std_logic` que permiten utilizarlo con operadores aritméticos: sumas (+), restas (-), y multiplicaciones (*). Cuando se usa el paquete `std_logic_signed` se puede operar con los tipos `std_logic` y `std_logic_vector` como si fueran datos numéricos con signo en complemento-2; si se usa el paquete `std_logic_unsigned` se pueden usar estos tipos como datos numéricos sin signo.

```
library ieee;                                library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;                 use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_signed.all;               use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

- El paquete `std_logic_arith` (o el paquete `numeric_std`) permite definir dos nuevos tipos: `signed` y `unsigned` similares al tipo `std_logic_vector` que operan directamente como números con signo (c-a-2) o sin signo respectivamente.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
```

- Estos paquetes incluyen funciones de conversion: `conv_unsigned()`, `conv_integer()`, `conv_std_logic_vector()`, `conv_signed()`, etc, que permiten cambiar el tipo de los datos cuando es necesario.

Ejemplos de entidades

```
-- Selector de 2 entradas
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux2 is
port ( I0, I1, S: in std_logic;
      Z: out std_logic);
end mux2;
```

```
-- Calculo de la distancia de Hamming
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity DHgen is
generic(N: integer := 8);
port ( A, B: in std_logic_vector(N downto 1);
      DH: out integer range 0 to N);
end DHgen;
```

```
-- Toma de decision
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decision is
port (T,M,P: in std_logic;
      D: out std_logic);
end decision;
```

```
-- Sumador sin signo
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity sumauns is
generic(N: integer:=4);
port (A, B: in std_logic_vector(N downto 1);
      Sum: out std_logic_vector(N+1 downto 1));
end sumauns;
```

Architecture

- Define la operación de una entity a la que está asociada. Su estructura básica es:

```
architecture nombre_arch of nombre_entidad is  
-- declaraciones de tipos, señales, componentes, etc  
begin  
-- Sentencias concurrentes  
z1 <= (I0 and (not S)) or (I1 and S);  
.....  
process (I0, I1, S)  
-- declaraciones de tipos, variables, etc  
begin  
    if ( S = '0' ) then      -- Sentencias secuenciales  
        z2 <= I0;  
    else z2 <= I1;  
    end if;  
.....  
end process;  
.....  
U0: and2 port map (a, b, x);  -- Llamadas a otros módulos  
.....  
end nombre_arch;
```

Architecture

- Una **definición básica** de una *architecture* puede hacerse a base de **señales internas y de sentencias concurrentes** (se realizan **en paralelo**, no importa el orden en el que se escriban) formadas por **asignaciones y operaciones entre puertos y señales**.
- Las **señales internas** de la *architecture* se definen en la **zona de declaraciones** mediante la siguiente sentencia, donde el tipo corresponde a un **tipo estándar** o a un **tipo definido anteriormente**. Se pueden definir varias señales en la misma línea, separadas por comas, si son del mismo tipo. El **valor inicial es opcional**.

```
signal nom_signal : tipo (:= valor);
```

```
-- Valor de inicialización al empezar a simular (en tiempo 0)
```

- Las asignaciones se realizan en sentencias del tipo:

```
signal1 <= signal2 op signal3;
```

```
-- <= es el operador de asignación en señales y puertos
```

donde *op* es un **operador**, y los operandos y el resultado son **señales o puertos**. En una sentencia se pueden encadenar **operadores y operandos**.

Architecture

- Los operadores se aplican sobre unos tipos determinados, un tipo definido por el usuario debería ser acompañado de la definición de operadores para operar con él. Los operadores estándar son:

Lógicos: **not**, **and**, **nand**, **or**, **nor**, **xor**, **xnor**. Operan con los tipos **bit**, **bit_vector** y **boolean**. También están definidos para el tipo **std_logic** (y **std_logic_vector**).

Relacionales (o de comparación). **=**, **/=** (distinto que), **>**, **<**, **>=**, **<=**. Utilizable por todos los tipos. El resultado es un dato de tipo **boolean**.

Aritméticos: (**+**, **-**), (*****, **/**), (****** (exponenciación), **abs** (valor absoluto), **rem** (resto), **mod** (módulo)). Operan sobre tipos numéricos como el **integer** y el **real**, y tipos físicos como el **time**.

Concatenación: **&**. Une datos para formar un array: $C \leq A \& B$; une dos señales, **A** y **B**, de tipo **bit** para formar una señal **C** de tipo **bit_vector** (2 downto 1) donde **C(2)** es **A**, y **C(1)** es **B**.

Architecture

- El orden de precedencia de los operadores de mayor a menor es:

******, ABS, NOT

*****, /, MOD, REM

+, - (signo)

+, -, & (operaciones)

=, /=**, <**, <=**, >**, >=

AND, **OR**, **NAND**, **NOR**, **XOR**

```
architecture mux2_5 of mux2 is
begin
  Z <= (I0 and (not S) ) or (I1 and S);
end mux2_5;
```

Se deben usar paréntesis para establecer la prioridad en asignaciones complejas. Por ejemplo: A NAND B NAND C no es una NAND de tres entradas (sería (A AND B) NAND C).

- VHDL es un lenguaje fuertemente tipado. La compilación de las sentencias de asignación **produce error** cuando los tipos de los operandos no son correctos.
- A las **asignaciones** se las puede añadir **un retraso temporal**, útil en simulación, mediante la construcción **after tiempo**.

C <= A **and** B **after 10 ns**;

Ejemplo de sentencias concurrentes

Una corporación financiera debe resolver un problema trascendente para su futuro. Para ello su presidente pide opinión a sus tres mejores economistas A, B y C, y conociendo como razonan decide que se tomará una decisión positiva si A y B están a favor, o no lo están ni A ni C, o si lo está B pero no C. Los economistas utilizan el siguiente proceso de decisión:

- A está a favor si hace buen tiempo y, es antes del mediodía siendo el día del mes par o es después del mediodía.
- B está en contra si el día del mes es impar o hace buen tiempo y, es antes del mediodía o hace mal tiempo.
- C está en contra si es antes del mediodía, hace mal tiempo y el día del mes es par.

Encontrar las ecuaciones lógicas que definen el sistema y realizar una descripción VHDL del problema.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decision is          -- Toma de decision
port (T,M,P: in std_logic;
      D: out std_logic);
end decision;
```

```
architecture uno of decision is
signal A, B, C: std_logic;
begin
D <= (A and B) or ((not A) and (not C)) or (B and (not C));
A <= T and ((M and P) or (not M));
B <= not (((not P) or T) and (M or (not T)));
C <= not (M and (not T) and P);
end uno;
```

Ejemplo de sentencias concurrentes

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity sumauns is
generic (N: integer:=4);
port (A, B: in std_logic_vector(N downto 1);
      Sum: out std_logic_vector(N+1 downto 1));
end sumauns;

architecture uno of sumauns is
begin
Sum <= ('0' & A) + ('0' & B);
end uno;
```

Sumador sin signo

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_signed.all;

entity sumasig is
generic (N: integer:=4);
port (A, B: in std_logic_vector(N downto 1);
      Sum: out std_logic_vector(N+1 downto 1));
end sumasig;

architecture uno of sumasig is
begin
Sum <= (A(N) & A) + (B(N) & B);
end uno;
```

Sumador con signo

Architecture

- Existen **especificaciones** que son más fáciles **describir mediante sentencias que se realizan una después de otra de forma ordenada**, que mediante sentencias en paralelo. Las sentencias ordenadas se describen dentro de la *architecture* en **sentencias de tipo *process***. Pueden existir **varios *process*** dentro de una *architecture* **operando en paralelo** entre ellos:

process (lista de sensibilidad)

-- declaraciones de tipos, variables, etc

begin

-- Sentencias secuenciales

end process;

- **Lista de sensibilidad:** grupo de señales (separadas por comas). Los cambios de valor (o activación de eventos) en cualquiera de estas señales producen **la activación del proceso y la ejecución de sus sentencias**. Los cambios en las señales que no estén en la lista no activan el proceso, aunque se usen dentro de él.

Architecture

- En la zona de declaraciones del *process* se definen tipos, variables, etc, sólo reconocibles dentro del *process*. No se definen señales sino variables:

variable nombre : tipo (:= valor);

-- Valor de inicialización al empezar a simular (en tiempo 0)

-- Para otros tiempos la variable arranca con el valor con el que

-- acabo el proceso anterior.

- Las asignaciones sobre variables se realizan con el operador := en vez del operador <= usado sobre las señales:

variable1 := signal2 op port3 op variable4;

- Dentro del *process* se puede operar con los terminales (port), las señales definidas en la arquitectura (signal) y las variables definidas en el *process*. Las señales y puertos tienen sentido físico y se actualizan solo al final del *process*, aunque se hagan asignaciones sobre ellas en mitad del mismo. Las variables no son afectadas por tipos de tipo físico (*time*) y se actualizan en el momento que la sentencia es ejecutada dentro del *process*. La forma normal de operar sería realizar los cálculos intermedios sobre variables y cargar los resultados en señales antes de finalizar el *process*.

Architecture

- Sentencias en los *process*:
 - Sentencias de asignación en base a operadores usando señales o variables.
 - Sentencias del tipo IF-ELSE:

```
if condición then
    sentencias;
end if;
```

```
if condición then
    sentencias;
else
    sentencias;
end if;
```

```
if condición1 then
    sentencias;
elsif condición2 then
    sentencias;
.....
else sentencias;
end if;
```

Si durante la ejecución de un *process* no se asigna valor a una *variable* o a una *signal* mantiene su valor anterior, y se genera un circuito secuencial (latch). Solución sencilla: inicializar variables y/o señales al principio del *process*.

```
architecture mux2_1 of mux2 is
begin
    process (I0, I1, S)
    begin
        if ( S = '0' ) then Z <= I0;
        else Z <= I1;
        end if;
    end process;
end mux2_1;
```

Architecture

- Sentencias de tipo CASE

```
case expresión is
  when valor1 => sentencias1;
  when valor2 => sentencias2;
  .....
  (when others => sentenciasx;)
end case;
```

- Sentencias de tipo LAZO

```
for i in vinicial to vfin loop
  -- en función de i
  sentencias;
end loop;           (o downto)
```

```
while condición loop
  sentencias;
end loop;
```

```
architecture mux2_3 of mux2 is
begin
  process (I0, I1, S)
  variable t:std_logic_vector(3 downto 1);
  begin
    t := S & I0 & I1;
    case t is
      when "000" => Z <= '0';
      when "001" => Z <= '0';
      when "100" => Z <= '0';
      when "110" => Z <= '0';
      when others => Z <= '1';
    end case;
  end process;
end mux2_3;
```

```
architecture uno of DHgen is
begin
  process (A,B)
  variable inter:integer range 0 to N;
  begin
    inter := 0;
    for i in 1 to N loop
      if ( A(i) /= B(i) ) then
        inter := inter + 1;
      end if;
    end loop;
    DH <= inter;
  end process;
end uno;
```

Architecture

Una sociedad está formada por 5 socios A, B, C, D y E que tienen respectivamente el 25%, 25%, 25%, 15% y 10% de las acciones. Los estatutos de la sociedad indican que una toma de decisión es positiva si el tanto por ciento a favor es mayor del 65%, o si estando entre el 35% y el 65% (ambos incluidos) hay mayoría de votos a favor entre los tres socios más antiguos C, D y E (sin contar su porcentaje respectivo). En caso contrario, la decisión es negativa. Realizar una descripción VHDL de alto nivel del problema a partir de este enunciado (por ejemplo utilizar variables de tipo entero para calcular el porcentaje de voto favorable o el número de votos a favor).

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity votación is
port (A,B,C,D,E: in std_logic;
      V: out std_logic);
end votación;
```

Architecture

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity votacion is
port (A,B,C,D,E: in std_logic;
      V: out std_logic);
end votacion;
```

```
architecture uno of votacion is
begin
process (A,B,C,D,E)
variable porc: integer range 0 to 100;
variable n_voto: integer range 0 to 3;
begin
porc := 0; n_voto := 0;
if (A = '1') then porc := porc +25; end if;
if (B = '1') then porc := porc +25; end if;
if (C = '1') then porc := porc +25; n_voto := n_voto + 1; end if;
if (D = '1') then porc := porc +15; n_voto := n_voto + 1; end if;
if (E = '1') then porc := porc +10; n_voto := n_voto + 1; end if;

if ( porc > 65 ) then V <= '1';
elsif ( porc < 35 ) then V <= '0';
elsif ( n_voto > 1 ) then V <= '1';
else V <= '0';
end if;

end process;
end uno;
```

Architecture

Se quiere diseñar una pequeña ALU (unidad aritmético lógica) para una aplicación que realice cuatro operaciones lógicas para tres operandos de datos A, B y C de 1 bit. Las operaciones que deben realizar se muestran en la siguiente tabla en función de dos señales de control S1 y S0. Además, se sabe que los valores lógicos del par de entradas (BC) no coinciden nunca con los valores del par (S1S0). Realizar una descripción VHDL de este circuito.

S1 S0	Función
00	$\overline{B}C$
01	$A \oplus C$
10	$\overline{A} + \overline{B}$
11	$AC + \overline{A}B\overline{C}$

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ALU is
port (A,B,C,S1,S0: in std_logic;
      F: out std_logic);
end ALU;
```

Architecture

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ALU is
port (A,B,C,S1,S0: in std_logic;
      F: out std_logic);
end ALU;

```

S1 S0	Función
00	$\overline{B}C$
01	$A \oplus C$
10	$\overline{A} + \overline{B}$
11	$AC + \overline{A}B\overline{C}$

```

architecture uno of ALU is
begin
process (A,B,C,S1,S0)
variable S,BC: std_logic_vector(2 downto 1);
begin
S := S1 & S0; BC := B & C;

if (S = BC) then F <= '-';
else
case S is
when "00" => F <= (not B) and C;
when "01" => F <= not (A xor C);
when "10" => F <= (not A) or (not B);
when others => F <= (A and C) or ((not A) and B and (not C));
end case;
end if;
end process;
end uno;

```