

Multiplexores

¿Qué es un multiplexor?

En electrónica digital un multiplexor equivale a un conmutador.


El multiplexor consta de:

N entradas de datos ($I_0, I_1, I_2, I_n \dots$)

M entradas de selección (S_0, S_1, S_2, S_n)

Una única salida Z

 Un Enable (multiplexor encendido o apagado)



La relación entrada-selectores de 2^n

2^n entradas = n selectores

Por ello las entradas normalmente son potencias de 2, para 1 entrada de selección, 2 combinaciones(2-input MUX), para 2 entradas de selección 4 combinaciones (4-input MUX), para 3 entradas 8 combinaciones (8-iinput MUX) etc..

Enable:

El enable es una entrada de un solo bit, a 0 o a 1 que nos sirve para activar o desactivar el multiplexor.

Enable = 0 Desactivado

Enable = 1 Activado

Para cambiar esto podemos introducir un inversor a la entrada del enable y de esta manera:

Enable = 0 Activado

Enable = 1 Desactivado

Cuando tengamos el multiplexor este habilitado por el enable, la salida Z depende del valor de la entrada de selección, que habilita las diferentes entradas dependiendo del valor en binario de las entradas de selección. La función de Z queda así:

$$Z = S_1 S_0 I_0 + S_0 S_1 I_1 + S_1 S_0 I_2 + S_1 S_1 I_3$$

Tabla de la verdad de un multiplexor con dos entradas de selección


S1	S0	Z
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

Puertas logicas: Implementación


Tenemos cuatro puertas AND, las cuales con que haya un 0 no dejan pasar la I correspondiente. Por ello, mirando la tabla de la verdad, si entra un 0, le ponemos un inversor para que se active la puerta y las demás no.

Ejemplo: para 01, S1 es 0, por lo cual esta puesta con un inversor, para que de 1, y el s0 entra con su valor original, 1, por lo que la puerta esta activa, y pasa la señal I1. Todas las demás puertas estan cerradas.

S1	S0	Z
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

 


Multiplexor 2 a 1

 

S ₀	Z
0	I ₀
1	I ₁

$$Z = \overline{S_0} I_0 + S_0 I_1$$

Implementación :

 


Descripción VHDL:

```
entity mux2al is port(  
    I0, I1 : in bit;  
    S : in bit;  
    Z : out bit);  
end mux2al;  
Architecture mux2_1 of  
Begin  
Process (I0,I1,S)  
Begin  
    If (S='0') then Z<=I0;  
    Else Z<=I1;  
    End if;  
End Process;  
End mux2_1;
```


Multiplexor 4 a 1

S1 S0	Z
0 0	I0
0 1	I1
1 0	I2
1 1	I3

 

$$Z = \overline{S_1} \overline{S_0} I_0 + \overline{S_1} S_0 I_1 + \\ + S_1 \overline{S_0} I_2 + S_1 S_0 I_3$$

Implementación :

 


VHDL de un multiplexor 4 a 1:


```
entity mux4 is port(  
    I :in std_logic_vector(3 downto 0);  
  
    E:in std_logic;  
    S :in std_logic_vector(1 downto 0);  
    z : std_logic);  
end multi;  
architecture comportamiento of mux4 is  
begin  
process (I, S, E)  
begin  
if E='1' then z<='0';  
elsif E='0' then  
    case S is  
        when "00" => z <= I(0);  
        when "01" => z <= I(1);  
        when "10" => z <= I(2);  
        when "11" => z <= i(3);  
        when others => z <= '0';  
    end case;  
end if;  
end process;  
end comportamiento;
```

Multiplexores de X entradas

 Para conseguir multiplexores con X entradas haremos combinaciones con diferentes multiplexores:



Multiplexor de 8 entradas

 

Multiplexor de 16 entradas

Multiplexores de X entradas

Descripción VHDL:

```
entity muxN_1 is
port(I0,I1,I2,...I2^N: in bit_vector(2^N-1 downto 0);
      S:in bit_vector(N-1 downto 0);
      E:in bit;
      Z:out bit_vector);
```

```
end muxN_1;
```

```
Architecture comportamiento of muxN_1 is
```

```
Begin
```

```
Process (I0,I1,I2;...I2^N-1,S,E)
```

```
begin
```

```
if E='1' then Z<='0';
```

```
else
```

```
Case S is
```

```
When "00">Z<=I0;
```

```
...
```

```
When "N">Z<=I2^N-1;
```

```
end case;
```

```
end if;
```

```
End process;
```

```
End comportamiento;
```

Dependiendo del numero de entradas al multiplexor el numero de entradas de control variara en 2^N , siendo N el numero de entradas.

Descripción VHDL de un Multiplexor de 16 entradas:

```
entity mux16 is port(  
    I :in std_logic_vector (15 downto 0);  
    E :in std_logic;  
    S :in std_logic_vector (3 downto 0);  
    Z :out std_logic;  
end mux16;  
architecture comportamiento of mux16 is  
begin  
process (I, S, E)  
begin  
if E='1' then z<='0';  
elsif E='0' then  
    case S is  
        when "0000" => z <= I(0);  
        when "0001" => z <= I(1);  
        when "0010" => z <= I(2);  
        when "0011" => z <= I(3);  
        when "0100" => z <= I(4);  
        when "0101" => z <= I(5);  
        when "0110" => z <= I(6);  
        when "0111" => z <= I(7);  
        when "1000" => z <= I(8);  
        when "1001" => z <= I(9);  
        when "1010" => z <= I(10);  
        when "1011" => z <= I(11);  
        when "1100" => z <= I(12);  
        when "1101" => z <= I(13);  
        when "1110" => z <= I(14);  
        when "1111" => z <= I(15);  
        when others => z <= '0';  
    end case;  
end if;  
end process;  
end comportamiento;
```

Problemas propuestos

- Construir un multiplexor de 5 entradas
 - a) utilizando puertas lógicas.
 - b) utilizando multiplexores de dos entradas.
- Un circuito de “desplazamiento en barril” (“barrel-shifter”) mueve los datos de entrada de forma que aparezcan en la salida girados el número de posiciones marcados por las señales de control. Construir utilizando multiplexores un “barrel-shifter” de 4 bits de entrada ($a_3a_2a_1a_0$) y 4 bits de salida ($z_3z_2z_1z_0$) con 4 posibles desplazamientos (dos señales de control c_1c_0):
 $(c_1c_0) = 0 \Rightarrow (z_3z_2z_1z_0) = (a_3a_2a_1a_0)$,
 $(c_1c_0) = 1 \Rightarrow (z_3z_2z_1z_0) = (a_2a_1a_0a_3)$,
 $(c_1c_0) = 2 \Rightarrow (z_3z_2z_1z_0) = (a_1a_0a_3a_2)$,
 $(c_1c_0) = 3 \Rightarrow (z_3z_2z_1z_0) = (a_0a_3a_2a_1)$.
Realizar la descripción VHDL de este circuito.

SOLUCION PROBLEMA 2

C1	C0	Z3	Z2	Z1	Z0
0	0	A3	A2	A1	A0
0	1	A2	A1	A0	A3
1	0	A1	A0	A3	A2
1	1	A0	A3	A2	A1

VHDL:

Library ieee;

Use.ieee.std_logic_1164.all;

Entity BARRELSHIFTER is

port(A:in std_logic_vector(3 downto 0);

C:in std_logic_vector(1 downto 0);

E:in std_logic;

Z:out std_logic_vector(3 downto 0));

end BARRELSHIFTER;

Architecture FUNCIONAMIENTO of BARRELSHIFTER is

Begin

Process (A,C,E)

begin

if E='1' then Z<='0';

else

case C is

when "00" =>Z(3)<=A(3);

Z(2)<=A(2);

Z(1)<=A(1);

Z(0)<=A(0);

when "01" =>Z(3)<=A(2);

Z(2)<=A(1);

Z(1)<=A(0);

Z(0)<=A(3);

when "10" =>Z(3)<=A(1);

Z(2)<=A(0);

Z(1)<=A(3);

Z(0)<=A(2);

when "11" =>Z(3)<=A(0);

Z(2)<=A(3);

Z(1)<=A(2);

Z(0)<=A(1);

when others =>Z<='0';

end case;

end if;

end process;

End funcionamiento;

C1	C0	Z3	Z2	Z1	Z0
0	0	A3	A2	A1	A0
0	1	A2	A1	A0	A3
1	0	A1	A0	A3	A2
1	1	A0	A3	A2	A1


Problemas propuestos

- Construir un multiplexor de 5 entradas
 - a) utilizando puertas lógicas.
 - b) utilizando multiplexores de dos entradas.
- Un circuito de “desplazamiento en barril” (“barrel-shifter”) mueve los datos de entrada de forma que aparezcan en la salida girados el número de posiciones marcados por las señales de control. Construir utilizando multiplexores un “barrel-shifter” de 4 bits de entrada ($a_3a_2a_1a_0$) y 4 bits de salida ($z_3z_2z_1z_0$) con 4 posibles desplazamientos (dos señales de control c_1c_0):
 $(c_1c_0) = 0 \Rightarrow (z_3z_2z_1z_0) = (a_3a_2a_1a_0)$,
 $(c_1c_0) = 1 \Rightarrow (z_3z_2z_1z_0) = (a_2a_1a_0a_3)$,
 $(c_1c_0) = 2 \Rightarrow (z_3z_2z_1z_0) = (a_1a_0a_3a_2)$,
 $(c_1c_0) = 3 \Rightarrow (z_3z_2z_1z_0) = (a_0a_3a_2a_1)$.

Realizar la descripción VHDL de este circuito.

SOLUCION PROBLEMA 1

a) Puertas Logicas:

 

Problemas propuestos

- Diseñar un circuito multiplexor con prioridad de 4 bits. El circuito tiene 4 entradas de datos (I_3-I_0), 4 entradas de selección (S_3-S_0) y dos salidas Z y G . Cuando una o más de las entradas S están a 1, Z toma el valor de la entrada I_i , siendo i es el índice más alto de las entradas S que están a 1; si todas las entradas S_3-S_0 están a 0, entonces Z toma el valor 0. La salida G se fija a 1 si al menos alguna entrada S está a 1, en caso contrario se fija a 0.
 - a) Mostrar en una tabla el comportamiento lógico del circuito. Encontrar las ecuaciones lógicas de la salidas Z y G expresándolas en dos niveles y en forma factorizada.
 - b) Implementar la expresión factorizada de Z utilizando multiplexores de 2 entradas.
 - c) Diseñar un multiplexor con prioridad de 16 bits en base a los multiplexores con prioridad de 4 bits diseñados.
 - d) Realizar una descripción VHDL del multiplexor con prioridad.

Problemas propuestos

Implementar con multiplexores 2 a 1, un multiplexor de 2 entradas de 4 bits, un habilitador E(el circuito queda deshabilitado con 1), un selector S de 1 bit y una salida Z de 4 bits.