 


Tema 6. Elementos Lógicos Secuenciales

- Circuitos asíncronos/síncronos. Latch S-R.
- Flip-flops de tipo “clocked-latch”. Flip-flops D, T, J-K.
- Conversiones entre flip-flops.
- Estructuras de reloj síncrono: “master-slave”, disparados por flanco”.
- Circuitos electrónicos. Temporizadores. Introducción a las Memorias.

Elementos Lógicos Secuenciales


- Hasta ahora se han estudiado circuitos combinacionales, en los que las salidas son función instantánea del valor de las entradas. Con estos circuitos no es posible plantear ciertas aplicaciones, por ejemplo un contador: un circuito en el que sus salidas siguen una secuencia fija que cuando acaba vuelve a empezar. La definición lógica de este circuito ni siquiera tiene entradas ya que la salida depende de si misma.
- Los circuitos combinacionales no sirven para resolver este tipo de problemas. Se necesitan circuitos con “memoria” capaces de recordar o almacenar datos lógicos. Esta memoria se consigue mediante realimentaciones en los circuitos digitales y, normalmente, mediante el uso de unos elementos lógicos específicos de almacenamiento: los flip-flops.




Elementos Lógicos Secuenciales

- Existen modelos matemáticos para el análisis de estos circuitos. Utilizan a nivel de comportamiento el concepto de “estado” del circuito, codificado en binario en variables de estado realimentadas, y que evoluciona según el estado actual y las entradas. Estos circuitos se llaman secuenciales, ya que su funcionamiento depende de la secuencia de entrada. Existen dos grupos de circuitos secuenciales:

 Asíncronos: evolucionan a cada cambio de entrada, las realimentaciones son directas y el modelo matemático es complicado y restrictivo (sólo cambia una entrada cada vez).



 Síncronos: el circuito sólo evoluciona al cambiar una señal específica de reloj. Las realimentaciones se realizan a través de flip-flops controlados por el reloj. El modelo matemático es sencillo y con pocas restricciones temporales.



Latch S-R

- El término “latch” (cerrojo) referencia un elemento lógico secuencial biestable en el que todas las entradas del circuito actúan por nivel: el circuito opera según los valores 0 ó 1, en las entradas. El término “flip-flop” es un término más general que referencia a los elementos lógicos capaces de tener dos estados estables (biestables), y que incluye a elementos lógicos con entradas que actúan por flanco o transiciones 0->1 (flanco positivo), ó 1->0 (flanco negativo).
- El “latch S-R” es un biestable que contiene las operaciones básicas para realizar un circuito secuencial. Al ser un circuito secuencial las operaciones indican el valor que tomará la salida al evolucionar Q_+ (para indicar que es el nuevo valor) como una función de las entradas y del valor actual de la salida del elemento Q. Las operaciones son:

Reset o puesta a 0: carga un 0 en la salida Q, $Q_+ = 0$.

Set o puesta a 1: carga un 1 en la salida Q, $Q_+ = 1$.

Mantenimiento del valor en la salida, $Q_+ = Q$.

Estas tres operaciones necesitan al menos dos entradas para realizarse: la entrada S activa realiza la operación de Set, la entrada R activa realiza la operación de Reset, ninguna de las dos entradas activas mantienen el dato. El caso con las dos entradas S y R activas no se considera.

Latch S-R

S	R	Q+
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	∅

Tabla de operación

S	R	Q	Q+
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	∅
1	1	1	∅


Tabla característica

SR	00	01	11	10
Q				
0	0	0	∅	1
1	1	0	∅	1

$$Q_+ = S + \bar{R} Q$$

Función o ecuación característica

$$Q_+ = F(S, R, Q)$$

 

Este método de diseño no es totalmente correcto ya que no se han usado técnicas de diseño de circuitos asíncronos.





Latch S-R

- El "latch S-R" estándar está construido con puertas mutuamente acopladas NOR ó NAND. Tiene la ventaja de que genera Q y \bar{Q} , y la desventaja de que las entradas S y R no pueden estar activas a la vez, ya que pueden generar problemas de funcionamiento.

S	R	Q+	\bar{Q} +
0	0	Q	\bar{Q}
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	No valido	

** En algún libro de texto a este circuito se le asocia esta tabla con las entradas en polaridad positiva


S	R	Q+	\bar{Q} +
1	1	Q	\bar{Q}
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	No valido	

    

$$Q_+ = \bar{R} (S + Q)$$

Latch S-R


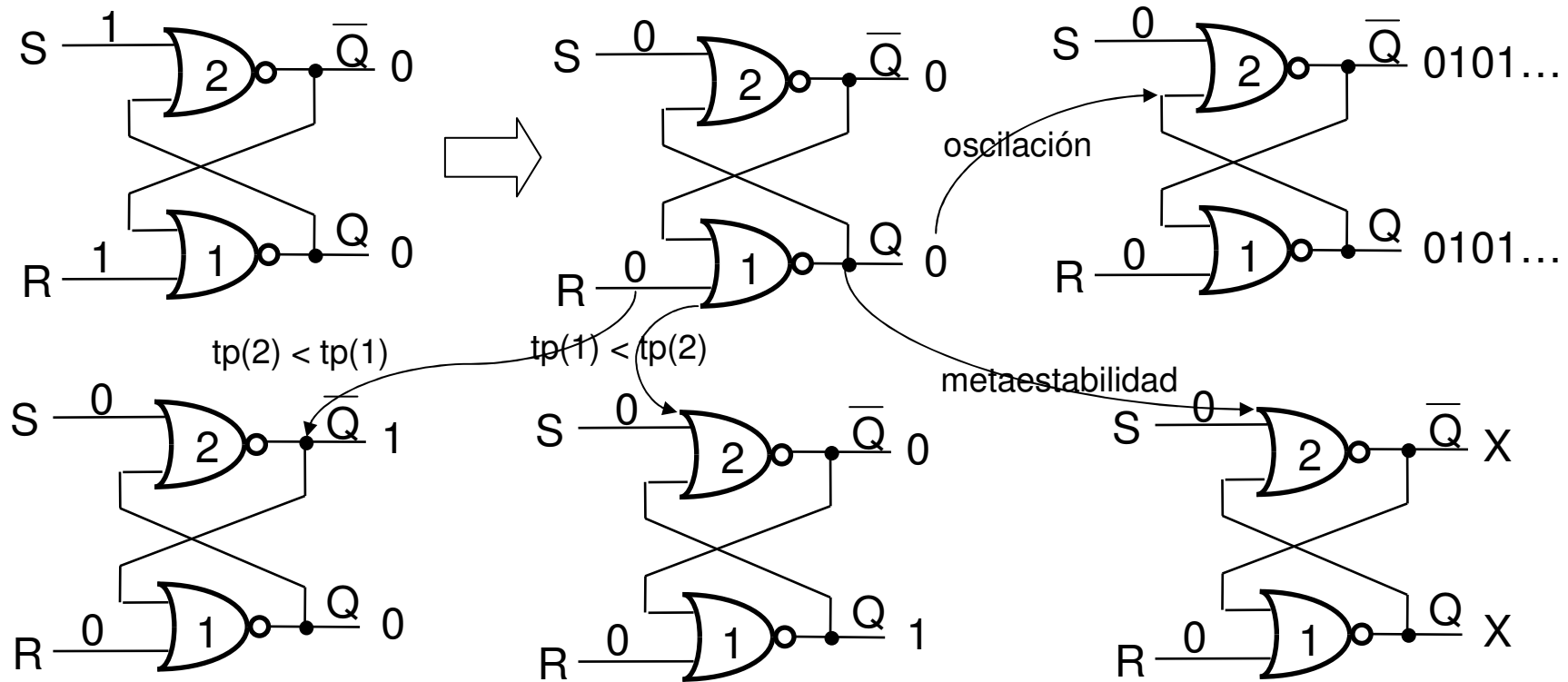
- No se permiten activar las dos entradas a la vez porque puede dar problemas si las dos entradas se desactivan simultáneamente (o en tiempo muy cercano).



- Al no ser predecible la situación final no se puede permitir la situación inicial. El mismo efecto puede producirse si a las entradas S y R se les aplica un pulso (0->1->0) muy estrecho. Los flip-flops deben cumplir restricciones temporales para operar bien

Latch S-R

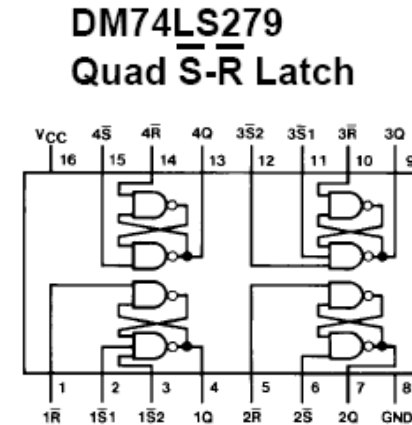 - Cronograma de tiempos: evolución del circuito en el tiempo.



- Modelo VHDL del latch S-R.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity SRlatch is
port (S, R: in std_logic;
      Q, NO_Q: out std_logic);
end SRlatch;
```

```
architecture behav of SRlatch is
begin
process (S, R)
begin
```

```
assert (S = '0' or R = '0') -- Detecta error en S y R a 1
report "Error: S y R están a 1"
severity error;
```

```
if (S = '1') then -- Operacion de Set
    Q <= '1'; NO_Q <= '0';
elsif (R = '1') then -- Operacion de Reset
    Q <= '0'; NO_Q <= '1';
end if;
```


```
end process;
end behav;
```

Si no se cumple la condición de *assert*, se muestra el mensaje de *report* y se realiza una acción según el grado de error de *severity*.

“Clocked-Latch”


- El circuito S-R es un circuito asíncrono, por lo que su uso genera problemas al diseñar circuitos secuenciales. Lo usual es realizar los circuitos secuenciales como circuitos síncronos, con una señal periódica de reloj (clock), en los que el estado del circuito evoluciona sólo una vez por ciclo reloj. Para trabajar en estos circuitos hay que utilizar circuitos controlados por reloj, cuya versión inicial es el “clocked-latch”, aunque esta estructura de reloj no sea todavía válida para realizar circuitos síncronos.
- Un “clocked-latch” tiene una señal de reloj C que cuando está inactiva hace que el flip-flop mantenga el dato, mientras que si está activa el flip-flop opera según su tabla de operación. Por ejemplo, para el circuito S-R. El reloj puede estar en polaridad positiva o negativa.

C	S	R	Q+	\bar{Q}_+
0	X	X	Q	\bar{Q}
1	0	0	Q	\bar{Q}
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	No valido	

 

“Clocked-Latch”

- La construcción de un “clocked-latch” este circuito puede hacerse intuitivamente desde el “latch” original, de forma que si el reloj está inactivo se genere una situación que mantenga el dato, y si está activo se comporte como el “latch” original.
Para el “latch” S-R supone añadir puertas de tipo AND (AND en el NOR S-R, NAND en el NAND S-R), ya que si C es 0 las entradas del “latch” interno son 0 y si C es 1, las entradas externas pasan directamente a las entradas del latch interno.

 

Conversión entre flip-flops

- Un método más formal consiste en generar un flip-flop de un tipo FF2 en base a otro flip-flop interno FF1. En este caso el FF1 es un S-R y el FF2 es un S-R “clocked-latch”. Los pasos para generar un flip-flop FF2 en base a un FF1 son los siguientes:
 1. Plantear la tabla característica del FF2 a crear.
 2. Obtener la tabla de transición o tabla de excitación del FF1. Esta tabla indica que valor deben tener las entradas de un flip-flop para que su salida haga cada una de las cuatro transiciones posibles: 0 -> 0, 0 -> 1, 1 -> 0 y 1 -> 1.
 3. En cada fila de la tabla característica del FF2 hay que encontrar la relación $Q \rightarrow Q_+$, e indicar los valores en las entradas del FF1 interno según su tabla de transición. Queda una tabla de verdad en la que las entradas del FF1 son función de los valores de las entradas de FF2 y de la salida Q (tanto de FF2 como de FF1).
 4. Encontrar las ecuaciones que definen la lógica combinacional para generar las entradas del FF1 en función de las entradas de FF2 y de la salida del flip-flop.

“Clocked-Latch”

- Desarrollo de un S-R “clocked-latch” en base a un “latch” S-R.

①

C	Sc	Rc	Q	Q+
0	X	X	0	0
0	X	X	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	∅
1	1	1	1	∅

②

Q	Q+	S	R	S	R
0	0	0	0	0	∅
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	∅	0

③

C	Sc	Rc	Q	Q+	S	R
0	X	X	0	0	0	∅
0	X	X	1	1	∅	0
1	0	0	0	0	0	∅
1	0	0	1	1	∅	0
1	0	1	0	0	0	∅
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	∅	0
1	1	1	0	∅	∅	∅
1	1	1	1	∅	∅	∅


④

ScRc	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	∅	∅	∅	∅
11	∅	0	∅	∅
10	0	0	∅	1

$$S = C Sc$$

ScRc	00	01	11	10
00	∅	∅	∅	∅
01	0	0	0	0
11	0	1	∅	0
10	∅	∅	∅	0

$$R = C Rc$$

 

Flip-flop D



- Flip-Flop D (Delay) realiza la función característica $Q_+ = D$. Es el flip-flop más utilizado en circuitos síncronos ya que pasa el valor de la entrada a la salida. El mantenimiento del dato $Q_+ = Q$, se realiza mediante la señal de reloj: cuando está inactiva se mantiene el dato. El desarrollo de un flip-flop de tipo "clocked-latch" se puede hacer en base a un latch S-R interno añadiendo un reloj mediante puertas AND.

D	Q_+
0	0
1	1


D	Q	Q_+	S	R
0	0	0	0	\emptyset
0	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	\emptyset	0

Tabla de excitación

Q	Q_+	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

  

 Al añadir el reloj
 $S = C D$
 $R = C \bar{D}$



Flip-flop T

- Flip-Flop T (“Toogle”). El desarrollo de un flip-flop de tipo “clocked-latch” se puede hacer en base a un latch S-R interno añadiendo un reloj mediante puertas AND.

T	Q+
0	Q
1	\overline{Q}

T	Q	Q+	S	R
0	0	0	0	∅
0	1	1	∅	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1

Tabla de excitación

Q	Q+	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


T \ Q	0	1
0	0	∅
1	1	0

$$S = T \overline{Q}$$

T \ Q	0	1
0	∅	0
1	0	1

$$R = T Q$$

 Al añadir el reloj
 $S = C T \overline{Q}$
 $R = C T Q$



Flip-flop J-K

J	K	Q+
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	\bar{Q}

J	K	Q	Q+	S	R
0	0	0	0	0	∅
0	0	1	1	∅	0
0	1	0	0	0	∅
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	∅	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1

Tabla de excitación

Q	Q+	J	K	J	K
0	0	0	0	0	∅
0	1	1	0	1	∅
1	0	0	1	∅	1
1	1	0	0	∅	0


Q \ JK	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	∅	0	0	∅

$$S = J \bar{Q}$$

Al añadir el reloj
 $S = C J \bar{Q}$
 $R = C K Q$

Q \ JK	00	01	11	10
0	∅	∅	0	0
1	0	1	1	0

$$R = K Q$$

 

Conversión entre flip-flops

- Desarrollo de un flip-flop J-K en base a un flip-flop D.

1

J	K	Q	Q+
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

2

Q	Q+	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1


3

J	K	Q	Q+	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

4

JK	00	01	11	10
Q	0	0	1	1
1	1	0	0	1

$$D = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

 

Conversión entre flip-flops

- Desarrollo de un flip-flop D en base a un flip-flop J-K.

1

D	Q	Q+
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

2

Q	Q+	J	K	J	K
0	0	0	0	0	∅
0	1	1	0	1	∅
1	0	0	1	∅	1
1	1	0	0	∅	0
		1	0		

3

D	Q	Q+	J	K
0	0	0	0	∅
0	1	0	∅	1
1	0	1	1	∅
1	1	1	∅	0


4

D \ Q	0	1
0	0	∅
1	1	∅

$$J = D$$


D \ Q	0	1
0	∅	1
1	∅	0

$$K = \bar{D}$$

 


“Clocked-Latch”

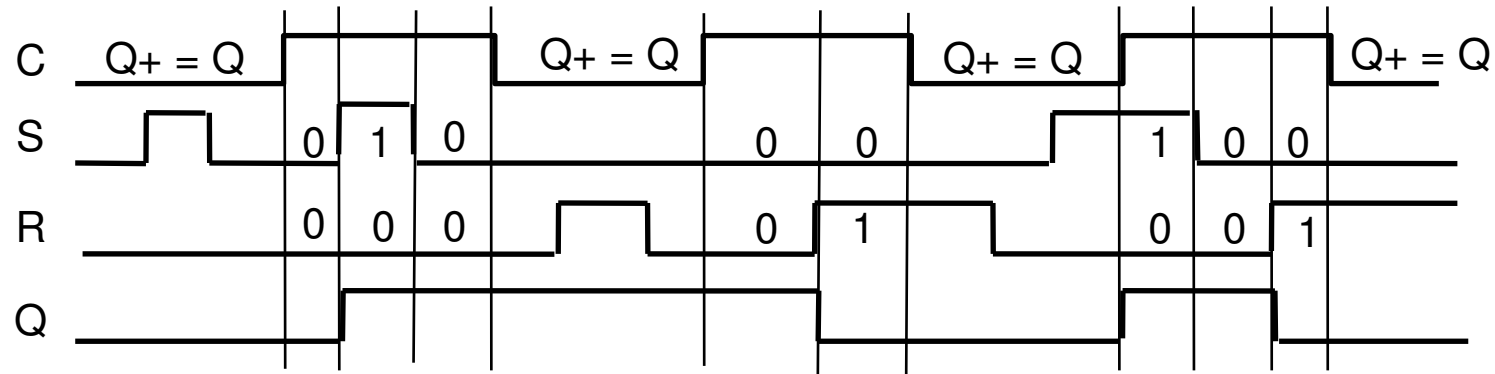- Cronograma de tiempos: evolución del circuito en el tiempo.



 - Problemas temporales:

- Cambios simultáneos y anchura mínima de las señales de reloj y de entrada: mismos problemas que en el latch S-R.
- Mientras el reloj está activo los datos pueden realimentarse varias veces (por ejemplo en un J-K con entradas a 1). Este circuito todavía no es válido para el diseño de circuitos síncronos.



$J = K = 1 \Rightarrow$
 $Q_+ \leq \bar{Q}$, el
circuito oscila

“Clocked-Latch”

- Modelo VHDL de flip-flops D y J-K

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Dclocked is
port (D, C: in std_logic;
      Q, NO_Q: out std_logic);
end Dclocked;
```

```
architecture comp of Dclocked is
begin
process (C, D)
begin
if (C = '1') then -- Carga el valor
    Q <= D;
    NO_Q <= not D;
end if;
end process;
end comp;
```

Como Q es de salida, se usa la señal *inter* para realimentar el valor interno, luego se asigna esa señal a Q. La sentencia `Q <= not Q` es ilegal. Esto es muy habitual en circuitos secuenciales.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity JKclocked is
port (J, K, C: in std_logic;
      Q, NO_Q: out std_logic);
end JKclocked;

architecture comp of JKclocked is
-- Se utiliza una señal para Q interno
signal Q_I: std_logic;

begin
process (C, J, K)
variable entradas: std_logic_vector(2 downto 1);
begin
if (C = '1') then -- Carga el valor
    entradas := J & K;
    case entradas is
        when "01" => Q_I <= '0';
        when "10" => Q_I <= '1';
        when "11" => Q_I <= not Q_I;
        when others => null;
    end case;
end if;
end process;
Q <= Q_I; -- Se obtiene la salida
NO_Q <= not Q_I;
end comp;
```

“Clocked-Latch”

 - Circuito 74LS75: D “clocked-latch”. Está construido básicamente con un multiplexor de dos entradas: si Enable (ó C, entrada S del Mux) es 1, Q se carga con Data (D, en I1 del Mux); si Enable es 0, Q mantiene el dato (en I0 del Mux).




TRUTH TABLE
(Each latch)

t_n	t_{n+1}
D	Q
H	H
L	L

NOTES:
 t_n = bit time before enable
 negative-going transition
 t_{n+1} = bit time after enable
 negative-going transition

LOGIC DIAGRAM

 


AC CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5.0\text{ V}$)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
t_{PLH} t_{PHL}	Propagation Delay, Data to Q		15 9.0	27 17	ns	$V_{CC} = 5.0\text{ V}$ $C_L = 15\text{ pF}$
t_{PLH} t_{PHL}	Propagation Delay, Data to \bar{Q}		12 7.0	20 15	ns	
t_{PLH} t_{PHL}	Propagation Delay, Enable to Q		15 14	27 25	ns	
t_{PLH} t_{PHL}	Propagation Delay, Enable to \bar{Q}		16 7.0	30 15	ns	

“Master-Slave”

- Para obtener circuitos síncronos se necesita que el circuito evolucione una vez por ciclo de reloj, donde lo mejor es una vez por flanco (de subida o de bajada) del reloj.
- La estructura “master-slave” se puede utilizar como una estructura síncrona, que evoluciona una vez por ciclo de reloj, aunque en algún tipo de flip-flop (J-K, por ejemplo) pueden presentar problemas de operación. Está basada en una estructura formada por dos “clocked-latch” controlados por fases complementadas de reloj (uno activo a alto y otro activo bajo).

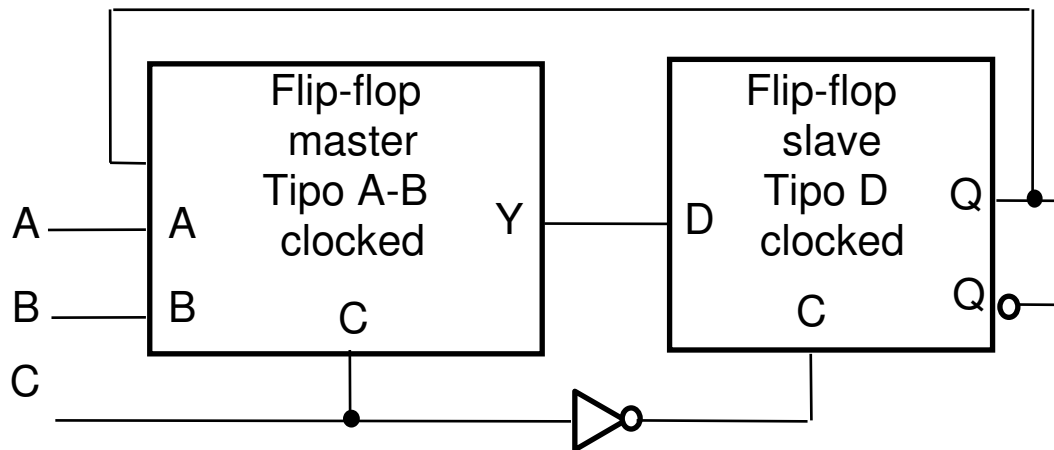El primer latch o *maestro* (“master”) realiza la función lógica, mientras que el segundo latch o *esclavo* (“slave”) es de tipo D y pasa el dato a la salida.




Y y Q deberían tener el mismo valor. Al cargar Y (con C a 1), puede que Y sea distinto de Q, lo que produce algún problema de operación.



C	Y ⁺	Q ⁺
0	Y	Y
1	F(A,B,Y,Q)	Q

“Master-Slave”

C	S	R	Y+	Q+
0	X	X	Y	Y
1	0	0	Y(Q)	Q
1	0	1	0	Q
1	1	0	1	Q
1	1	1	No valido	

 


S-R Master-Slave

 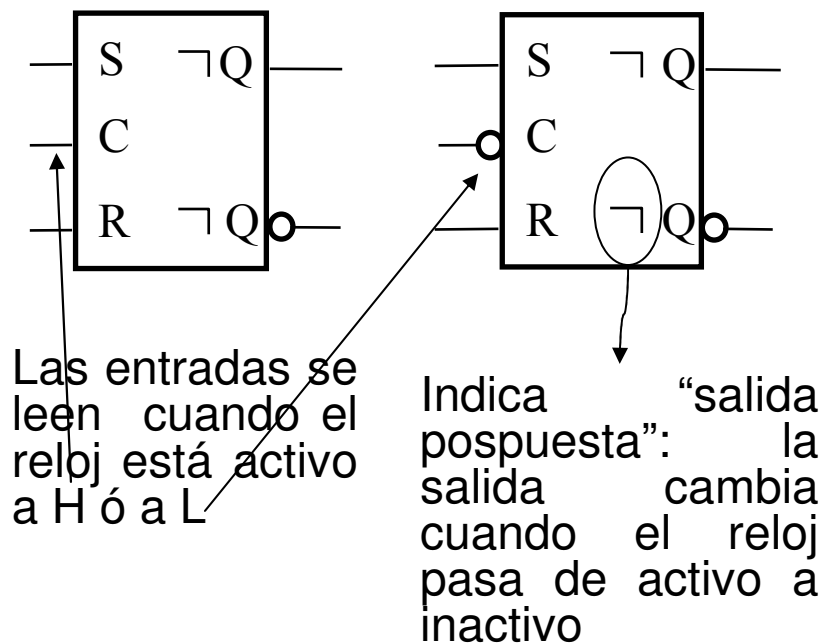

J-K Master-Slave

“Master-Slave”

 - Cronograma de tiempos: evolución del circuito en el tiempo.
 Inicialmente CLK a 0: el master mantiene el valor de Y, $Y_+ = Y$; el slave opera como un tipo D, $Q_+ = Y$.
 CLK pasa a 1: el master está activado, $Y_+ = F(S,R,Y,Q)$; el slave mantiene el dato en $Q_+ = Q$.
 CLK pasa a 0: el master mantiene el valor de Y, $Y_+ = Y$; el slave opera como un tipo D, $Q_+ = Y$.




Problema: Y y Q son distintos al cambiar Q entradas S y R a 0, por definición deberían mantener Q pero por construcción mantiene Y, la entrada no se lee por flanco de reloj sino por nivel



La salida sólo cambia una vez por ciclo de reloj en uno de sus flancos (bajada en este caso)

“Master-Slave”

 - Cronograma de tiempos: J-K master slave.



  Operación correcta: las entradas se fijan antes de que se active el master y permanecen estables en todo el intervalo



Captura de 1s en el J-K: Si una entrada del master está a 1 con el reloj activo se comporta como si estuviese a 1 en todo el intervalo: estos casos son equivalentes a la situación $J = K = 1$.

“Master-Slave”

- Modelo VHDL de flip-flops D y J-K master-slave

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity D_MS is  
port (D, C: in std_logic;  
      Q, NO_Q: out std_logic);  
end D_MS;
```

```
architecture comp of D_MS is  
signal Y: std_logic;
```

```
begin  
process (C, D)  
begin  
if (C = '1') then -- Carga el master  
Y <= D;  
else -- Carga el slave  
Q <= Y;  
NO_Q <= not Y;  
end if;  
end process;  
end comp;
```

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity JK_MS is  
port (J, K, C: in std_logic;  
      Q, NO_Q: out std_logic);  
end JK_MS;
```


```
architecture comp of JK_MS is  
signal Y, Q_I: std_logic;
```

```
begin  
process (C, J, K)  
variable entradas: std_logic_vector(2 downto 1);  
begin  
if (C = '1') then -- Carga el valor  
entradas := J & K;  
case entradas is  
when "01" => Y <= '0';  
when "10" => Y <= '1';  
when "11" => Y <= not Q_I;  
when others => null;  
end case;  
else  
Q_I <= Y;  
end if;  
end process;  
Q <= Q_I; -- Se obtiene la salida  
NO_Q <= not Q_I;  
end comp;
```

“Master-Slave”

- Circuito 74HC174: flip-flop D master-slave. Incluye una entrada de inicialización (MR, Reset para puesta a 0) asíncrona.

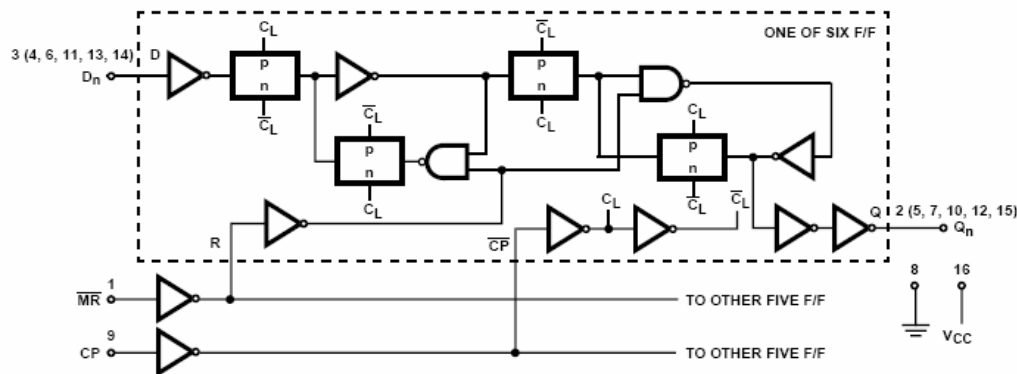**CD54HC174, CD74HC174,
CD54HCT174, CD74HCT174**



Hex D-Type Flip-Flop with Reset

INPUTS			OUTPUT
RESET (MR)	CLOCK CP	DATA D _n	Q _n
L	X	X	L
H	↑	H	H
H	↑	L	L
H	L	X	Q ₀

H = High Voltage Level, L = Low Voltage Level, X = Irrelevant, ↑ = Transition from Low to High Level, Q₀ = Level Before the Indicated Steady-State Input Conditions Were Established


PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	V _{CC} (V)	25°C		-40°C TO 85°C		-55°C TO 125°C		UNITS
				MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
Clock Pulse Width	t _w	-	4.5	20	-	25	-	30	-	ns
MR Pulse Width	t _w	-	6	25	-	31	-	38	-	ns
Setup Time, Data to Clock	t _{SU}	-	4.5	16	-	20	-	24	-	ns
Hold Time, Data to Clock	t _H	-	6	5	-	5	-	5	-	ns
Removal Time, MR to Clock	t _{REM}	-	4.5	12	-	15	-	18	-	ns
Clock Frequency	f _{MAX}	-	6	25	-	20	-	17	-	MHz

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	V _{CC} (V)	25°C		-40°C TO 85°C	-55°C TO 125°C	UNITS
				TYP	MAX	MAX	MAX	
Propagation Delay, Clock to Q	t _{PLH} , t _{PHL}	C _L = 50pF	4.5	-	40	50	60	ns
				C _L = 15pF	5	17	-	-
Propagation Delay, MR to Q	t _{PLH} , t _{PHL}	C _L = 50pF	4.5	-	44	55	66	ns
				C _L = 15pF	5	18	-	-

Parámetros temporales

Flip-flops disparados por flanco


- Los problemas temporales en los flip-flop master-slave se deben a que en la fase activa del reloj el master lee las entradas por nivel, por ello cambios en las entradas pueden producir variaciones indeseadas en el flip-flop.
- Para solucionar este problema se pueden:
 - Imponer restricciones temporales a los cambios de las entradas.
 - Diseñar flip-flops para que sólo lean las entradas en el flanco que activa el master: flip-flops master-slave data-lockout

 


- La mejor solución consiste en el diseño de flip-flops disparados por flanco: la lectura de los datos de entrada y los cambios en la salida se realizan en función de la aparición de un flanco en la señal de reloj. El flanco puede ser positivo (Clk de L-> H) o negativo (Clk de H->L). El flip-flop D master-slave se comporta como un flip-flop disparado por flanco (el que activa el slave). Utilizando las técnicas de conversión entre flip-flops se pueden diseñar otros flip-flops master-slave que se comporten como disparados por flanco (por ejemplo el CD4027 J-K master-slave).

Flip-flops disparados por flanco

 
- Para el diseño de flip-flops disparados se utilizan técnicas de diseño de circuitos asíncronos.



Disparo por flanco positivo

 


Disparo por flanco negativo

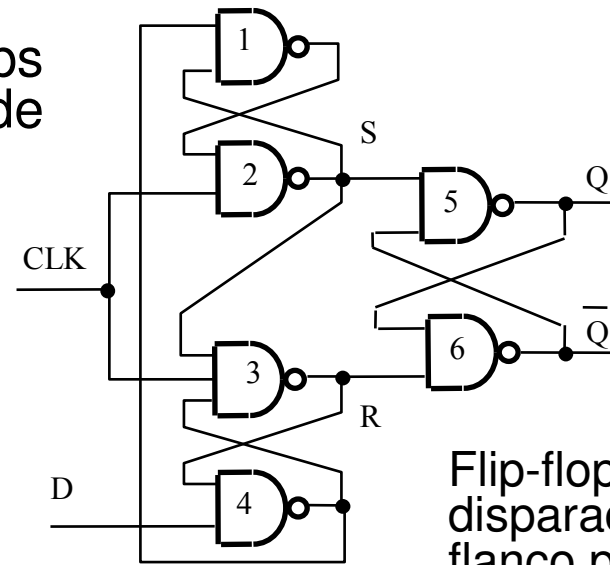

Flip-flop D disparado por flanco positivo



 
- Los flip-flops disparados por flanco operan en torno al flanco positivo o negativo de disparo, el resto del tiempo el flip-flop mantiene su estado.






Flip-flops disparados por flanco

- Operación del flip-flop D disparado por flanco positivo.
Situación inicial reloj a 0 $\Rightarrow S = R = 1 \Rightarrow Q = Q_+$

   Entrada D a 0. Flanco positivo en el reloj $\Rightarrow S = 1, R = 0 \Rightarrow Q = 0$.
R a 0 bloquea los cambios en D, el circuito queda estable.



   Entrada D a 1. Flanco positivo en el reloj $\Rightarrow S = 0, R = 1 \Rightarrow Q = 1$.
S a 0 bloquea los cambios en puertas 3 y 1, el circuito queda estable.



Flip-flops disparados por flanco

- Modelo VHDL de flip-flops D y J-K disparados por flanco


```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity D_FF is  
port (D, C: in std_logic;  
      Q, NO_Q: out std_logic);  
end D_FF;
```

```
architecture comp of D_FF is
```

```
begin  
process (C) -- No hace falta D  
begin  
-- Detecta flanco positivo en CLK  
if (C'EVENT and C = '1') then  
    Q <= D;  
    NO_Q <= not D;  
end if;  
end process;  
end comp;
```

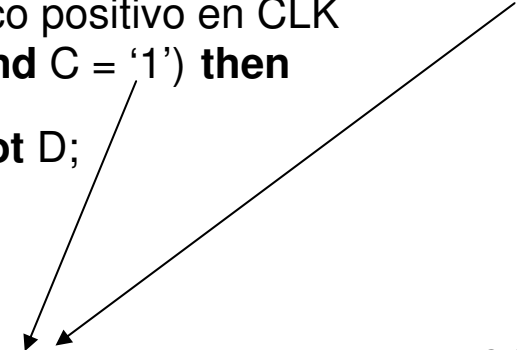(C'EVENT and C = '0')
detecta un flanco
negativo en C



```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity JK_FF is  
port (J, K, C: in std_logic;  
      Q, NO_Q: out std_logic);  
end JK_FF;
```

```
architecture comp of JK_FF is  
signal Q_I: std_logic;
```

```
begin  
process (C) -- No hacen falta J, K  
variable entradas: std_logic_vector(2 downto 1);  
begin  
if (C'EVENT and C = '1') then  
    entradas := J & K;  
    case entradas is  
        when "01" => Q_I <= '0';  
        when "10" => Q_I <= '1';  
        when "11" => Q_I <= not Q_I;  
        when others => null;  
    end case;  
end if;  
end process;  
Q <= Q_I; -- Se obtiene la salida  
NO_Q <= not Q_I;  
end comp;
```

Flip-flops disparados por flanco

- Los flip-flops y los circuitos secuenciales en general tienen señales de control asíncronas (independiente del reloj) ó síncronas (dependiente del reloj) que permiten realizar inicializaciones de las señales u otras operaciones como mantenimientos de dato (CE ó CS).
- Es necesario inicializar un circuito secuencial o un flip-flop ya que al alimentarlo no se conoce en que estado ha quedado. Antes de operar hay que llevar las salidas de los flip-flops a un estado conocido. Los flip-flops suelen tener entradas de Reset (o Clear) para fijar a 0 la salida y de Set (o Preset) para fijar a 1 la salida.

architecture comp of D_FF_ResA is

```
begin  
process (C, Reset)  
  begin  
    if ( Reset = '1' ) then  
      Q <= '0'; NO_Q <= '1';  
    elsif (C'EVENT and C = '1') then  
      Q <= D;  
      NO_Q <= not D;  
    end if;  
  end process;  
end comp;
```

Flip-flop D disparado por flanco positivo con Reset asíncrono

architecture comp of D_FF_ResS is

```
begin  
process (C)  
  begin  
    if (C'EVENT and C = '1') then  
      if ( Reset = '1' ) then  
        Q <= '0'; NO_Q <= '1';  
      else  
        Q <= D;  
        NO_Q <= not D;  
      end if;  
    end if;  
  end process;  
end comp;
```

Flip-flop D disparado por flanco positivo con Reset síncrono

Flip-flops disparados por flanco



- Los flip-flops deben cumplir unos requerimientos temporales para que operen correctamente. Por ejemplo, si en un flip-flop D disparado por flanco se genera el flanco en el reloj cuando cambia la entrada D, ¿qué valor se carga en el flip-flop?.
- Los tiempos definidos en las hojas de características son los siguientes:
 - Tiempo de establecimiento (T_{setup}): tiempo mínimo que deben estar las entradas de datos estables antes de que aparezca el flanco de reloj que realiza la captura de datos.
 - Tiempo de mantenimiento (T_{hold}): tiempo mínimo que deben mantenerse las entradas de datos estables después de que haya aparecido el flanco de reloj que realiza la captura de datos.
 - $T_w(H)$: tiempo mínimo que debe mantenerse la señal de reloj, ú otra señal de control a valor H.
 - $T_w(L)$: tiempo mínimo que debe mantenerse la señal de reloj, ú otra señal de control a valor L.

Flip-flops disparados por flanco

- Además las hojas de características muestra parámetros temporales de los circuitos:
 - F_{max} : máxima frecuencia de la señal de reloj. Para frecuencias más altas no se asegura el correcto funcionamiento del flip-flop.
 - Tiempos de propagación (T_{pLH} ó T_{pHL}):


En dispositivos del tipo “latch” se indican los T_p desde las entradas de datos o de reloj hasta la salida.

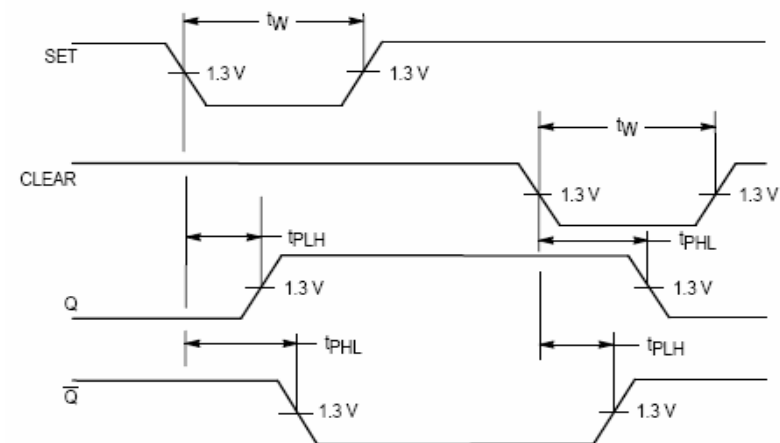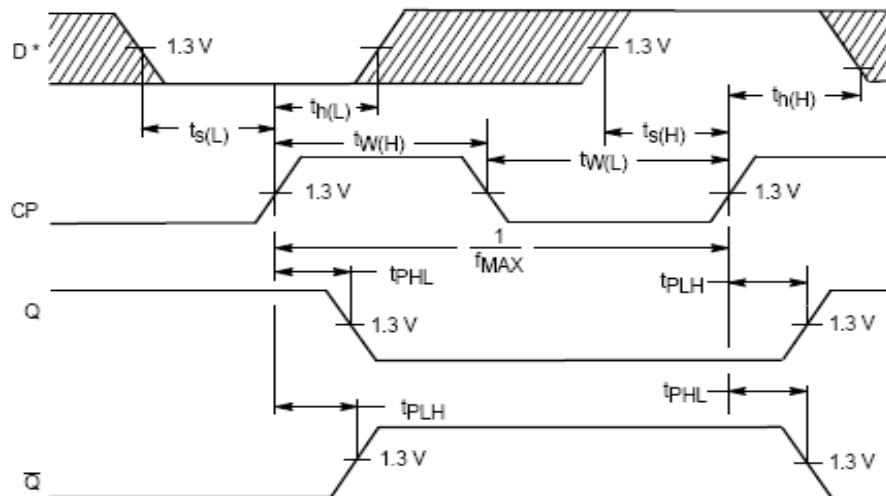En dispositivos de tipo síncrono los tiempos se miden desde el flanco en el reloj hasta la salida del flip-flop. Los cambios en las entradas de datos D, J-K, etc, no producen variaciones en la salida.



Flip-flops disparados por flanco

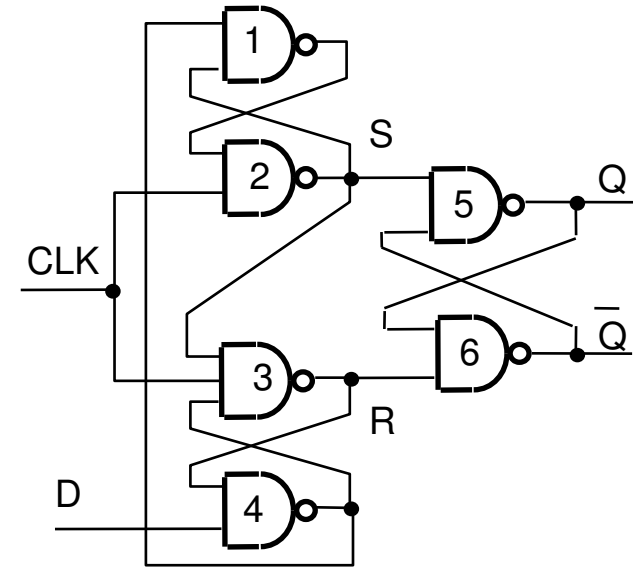- Evaluación del T_p . De CLK a Q, \bar{Q} .
 - Si \bar{R} pasa a 0 cambian las puertas 3, 6 (\bar{Q}) y 5 (Q).
 - $T_{p1} = t_p(3) + t_p(6) + t_p(5)$.
 - Si S pasa a 0 cambian las puertas 2, 5 (Q), y 6 (\bar{Q}).
 - $T_{p2} = t_p(2) + t_p(5) + t_p(6)$.
 - $T_p = \text{máximo} \{T_{p1}, T_{p2}\}$.



- Evaluación del T_{setup} . Cambia D. Antes del flanco $CLK = 0$, $S = R = 1$. El cambio en D se propaga por las puertas 4 y 1. $T_{setup} = t_p(4) + t_p(1)$.
- Evaluación del T_{hold} . Flanco positivo en CLK .
 - Si R pasa a 0 ($t_p(3)$). La entrada R de la puerta 4 se fija a 0, luego el circuito queda indiferente de la entrada D. $T_{hold1} = t_p(3)$.
 - Si S pasa a 0 ($t_p(2)$). La entrada S de las puertas 1 y 3 se fija a 0, luego el circuito queda indiferente del valor de la salida de la puerta 4. Como los cambios en D se tienen que propagar hasta la puerta 4 $T_{hold2} = t_p(2) - t_p(4)$, $T_{hold} = \text{máximo} \{T_{hold1}, T_{hold2}\}$.

Flip-flops disparados por flanco

- Circuito 74LS74: D disparado por flanco positivo. Incluye dos entradas de inicialización CD (Clear ó Reset para puesta a 0) y SD (Set ó Preset para puesta a 1) asíncronas.

MODE SELECT — TRUTH TABLE

OPERATING MODE	INPUTS			OUTPUTS	
	\overline{SD}	\overline{CD}	D	Q	\overline{Q}
Set	L	H	X	H	L
Reset (Clear)	H	L	X	L	H
*Undetermined	L	L	X	H	H
Load "1" (Set)	H	H	h	H	L
Load "0" (Reset)	H	H	l	L	H

* Both outputs will be HIGH while both \overline{SD} and \overline{CD} are LOW, but the output states are unpredictable if \overline{SD} and \overline{CD} go HIGH simultaneously. If the levels at the set and clear are near V_{IL} maximum then we cannot guarantee to meet the minimum level for V_{OH} .


H, h = HIGH Voltage Level

L, l = LOW Voltage Level

X = Don't Care

i, h (q) = Lower case letters indicate the state of the referenced input (or output) one set-up time prior to the HIGH to LOW clock transition.

 SN54/74LS74A DUAL D-TYPE POSITIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP




AC CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5.0\text{ V}$)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
f_{MAX}	Maximum Clock Frequency	25	33		MHz	Figure 1 $V_{CC} = 5.0\text{ V}$ $C_L = 15\text{ pF}$
t_{PLH} t_{PHL}	Clock, Clear, Set to Output		13	25	ns	
			25	40	ns	

AC SETUP REQUIREMENTS ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
$t_{W(H)}$	Clock	25			ns	Figure 1 $V_{CC} = 5.0\text{ V}$
$t_{W(L)}$	Clear, Set	25			ns	
t_s	Data Setup Time — HIGH LOW	20			ns	
		20			ns	
t_h	Hold Time	5.0			ns	

 

$V_{CC} = \text{PIN } 14$
 $\text{GND} = \text{PIN } 7$

Flip-flops disparados por flanco

- Circuito 74LS73: J-K disparado por flanco negativo. Existen versiones de este dispositivo (7473) en estructura master-slave. Incluye una entrada de inicialización (MR, Reset para puesta a 0) asíncrona.

MODE SELECT — TRUTH TABLE

OPERATING MODE	INPUTS			OUTPUTS	
	\bar{C}_D	J	K	Q	\bar{Q}
Reset (Clear)	L	X	X	L	H
Toggle	H	h	h	\bar{q}	q
Load "0" (Reset)	H	l	h	L	H
Load "1" (Set)	H	h	l	H	L
Hold	H	l	l	q	\bar{q}


H, h = HIGH Voltage Level

L, l = LOW Voltage Level

X = Don't Care

l, h (q) = Lower case letters indicate the state of the referenced input (or output) one set-up time prior to the HIGH to LOW clock transition.

 SN54/74LS73A DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP



AC CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 5.0\text{ V}$)


Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
f_{MAX}	Maximum Clock Frequency	30	45		MHz	Figure 1
t_{PLH} t_{PHL}	Propagation Delay, Clock to Output		15	20	ns	Figure 1

$V_{CC} = 5.0\text{ V}$
 $C_L = 15\text{ pF}$

AC SETUP REQUIREMENTS ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Symbol	Parameter	Limits			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max		
t_{W}	Clock Pulse Width High	20			ns	Figure 1
t_{W}	Clear Pulse Width	25			ns	Figure 2
t_s	Setup Time	20			ns	Figure 1
t_h	Hold Time	0			ns	

$V_{CC} = 5.0\text{ V}$


 


$V_{CC} = \text{PIN } 4$
 $\text{GND} = \text{PIN } 11$




Circuitos electrónicos

- Los flip-flops se pueden realizar en cualquiera de las tecnologías electrónicas (TTL, ECL, NMOS, CMOS, ...).

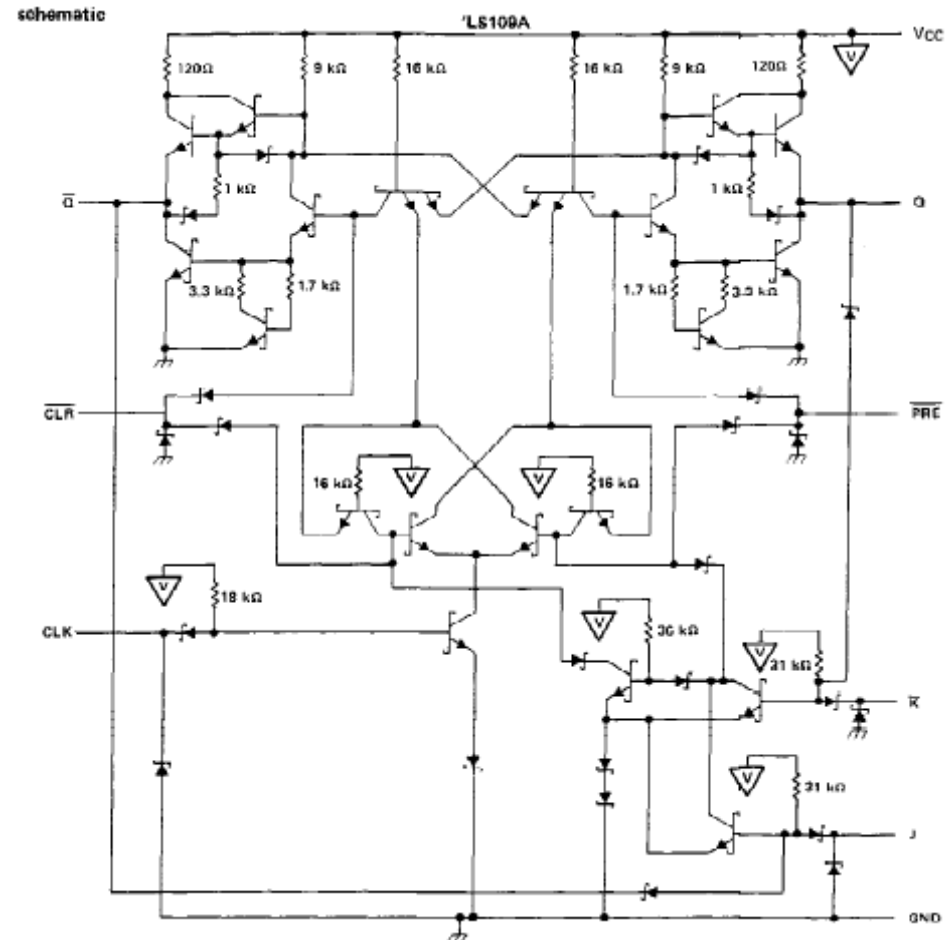 SN54109, SN74109
DUAL J-K POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR



Circuitos electrónicos

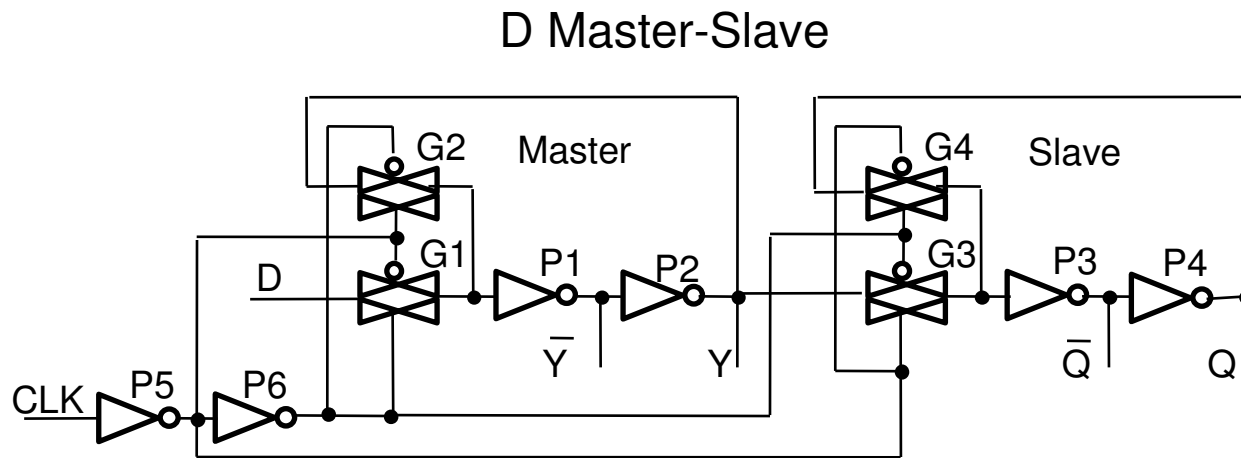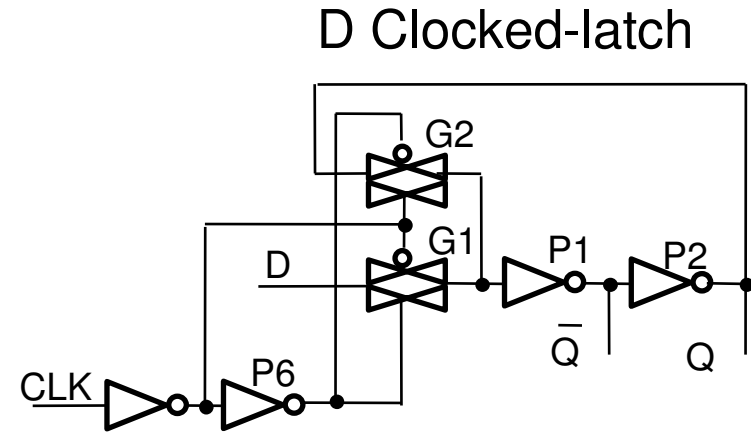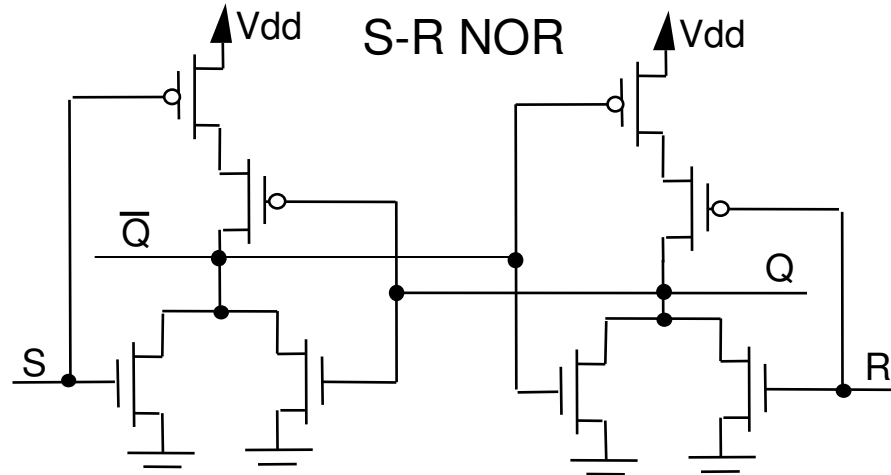

Circuitos temporizadores

- Los flip-flops son circuitos biestables que tienen dos estados estables, durante el funcionamiento el circuito pasa de un estado a otro. Mediante realimentaciones también se pueden conseguir otros circuitos:





- Circuitos monoestables: tienen un estado estable y un estado inestable. El circuito permanece en el estado estable hasta que es excitado, pasando al estado inestable del que al cabo de un tiempo T vuelve al estado estable.

$$T = RC \ln \left[\frac{V_{dd}}{V_{dd} - V_{Th}} \right]$$

- Circuitos astables: tiene dos estados inestables, el circuito pasa de un estado a otro cada cierto tiempo.

$$T = 2RC \ln \left[\frac{V_{dd} + V_{Th}}{V_{Tl}} \right]$$

    V_{Th} (V_{Tl}) tensión umbral cuando sube (baja) la tensión de entrada en la VTC.
 $V_{Th} = 3.3V$ $V_{Tl} = 1.65V$




Introducción a las Memorias

- Existen aplicaciones electrónicas que requieren almacenar gran cantidad de bits (por ejemplo la memoria de un ordenador Gbytes 10^{12}). En estas aplicaciones el uso de flip-flops como elementos de memoria es inviable ya que ocuparían demasiado espacio por lo que se usan memorias que utilizan celdas más pequeñas que comparten de alguna manera la lógica de control y de entrada-salida. Por contra son circuitos más lentos que los flip-flops.


La estructura básica de una memoria tiene:

- Un bus de direcciones AD de n bits. Se generan 2^n direcciones a través de un decodificador.
- Un bus de datos D de m bits de salida en memorias de sólo lectura o de entrada/salida en memorias de lectura y escritura
- $2^n * m$ celdas de memoria.
- Una lógica de control formada por una habilitador asíncrono, o un reloj de disparo, señales que indican la operación que se realiza (lectura, escritura, etc).

 


Introducción a las Memorias

- Existen muchos tipos de memoria, según las operaciones que realicen y según la lógica de control. En una primera clasificación por operaciones se tienen:
 - Memorias ROM (Read-Only Memories). Sólo permite la operación de lectura (el bus de datos es de salida), la información se precarga en la memoria durante su fabricación (MROM) o en una fase de programación (PROM, EPROM, EEPROM). Este circuito es combinacional, ya que no tienen que almacenarse datos, están cargados por construcción.
 - Memorias RAM (Random-Access Memories). Permiten operaciones de lectura y de escritura (el bus de datos es de salida para leer y de entrada para escribir). Según el tipo de celdas que se usen se tiene memoria estática (SRAM) o dinámica (DRAM). Las celdas DRAM son más pequeñas pero pierden la información, por lo que la memoria necesita una operación de “refresco” cada cierto tiempo (y un circuito que controle dicha operación).

 

Celda SRAM

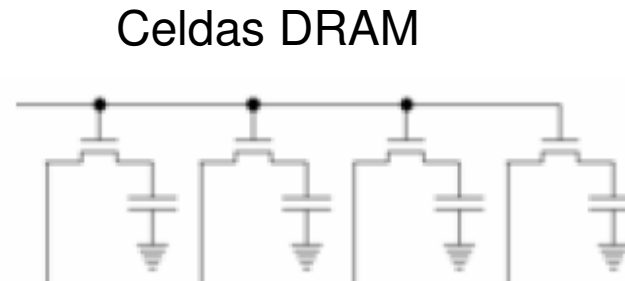

Celdas DRAM