 


TEMA 2

Memorias ROM, PROM, EPROM y E2PROM. Memorias FLASH. Memorias FIFO y LIFO. Diseño de circuitos lógicos empleando PROMs. Test de memorias

Memorias ROM

- Memorias de almacenamiento **permanente**
- Memorias de **sólo lectura**



Memorias ROM

ROM (“**R**ead-**O**nly **M**emory”)

Almacenamiento de datos durante el proceso de fabricación

Almacenamiento por máscara

MOS o bipolar (BJT)

PROM (“**P**rogrammable **R**OM”)

Programable por el usuario con ayuda de equipos especializados

Almacenamiento eléctrico

MOS o bipolar (BJT)

EPROM (“**E**rasable **P**ROM”)

Programable por el usuario con ayuda de equipos especializados

Almacenamiento eléctrico

MOS

Borrables

UV EPROM


Programable eléctricamente

Borrable por exposición a luz **ultravioleta**


EEPROM o **E²PROM** (“**E**lectrically **E**rasable **P**ROM”)

Programable y borrrable eléctricamente (“in situ”)

Celda ROM básica

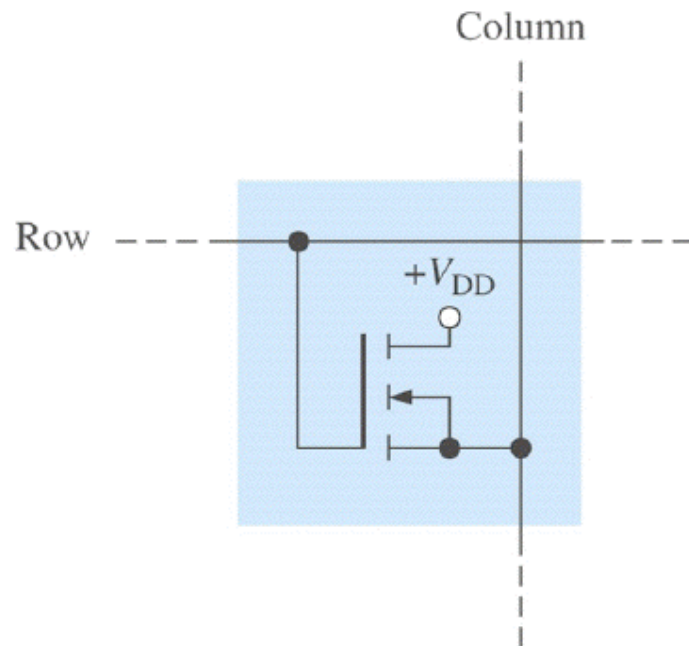

Almacenamiento de un '1' lógico

 

Almacenamiento de un '0' lógico

Si existe la conexión de "Gate"


Cuando la línea de fila toma nivel H, el transistor se satura y la línea de columna se pone a nivel H

Cuando la línea de fila toma nivel L, el transistor se corta y la línea de columna se pone a nivel L


Si no existe la conexión de "Gate"

El transistor no conduce y la línea de columna se pone a nivel L

Tipos de celdas

 

Estructura ROM básica

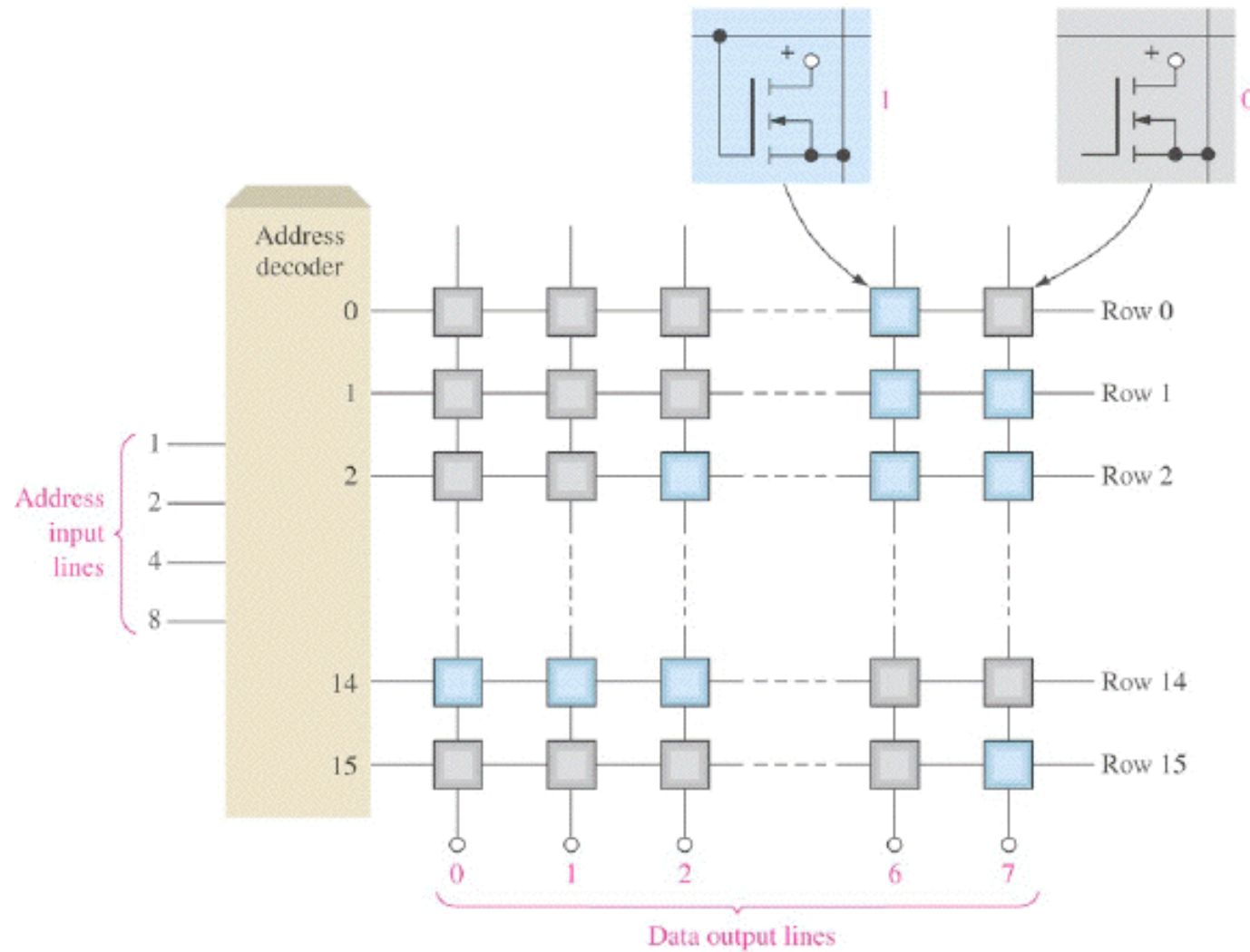

16 x 8

Aplicación al diseño digital

Ejemplo

Implementar de un conversor de Código NBCD a Código de Gray

B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	G ₃	G ₂	G ₁	G ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1



$$G_3 = \sum(8,9) + \sum_{\phi}(10,11,12,13,14,15)$$

$$G_2 = \sum(4,5,6,7,8,9) + \sum_{\phi}(10,11,12,13,14,15)$$

$$G_1 = \sum(2,3,4,5) + \sum_{\phi}(10,11,12,13,14,15)$$

$$G_0 = \sum(1,2,5,6,9) + \sum_{\phi}(10,11,12,13,14,15)$$



Aplicación al diseño digital (2)

$$G_3 = \sum(8,9) + \sum_{\phi}(10,11,12,13,14,15)$$

$$G_2 = \sum(4,5,6,7,8,9) + \sum_{\phi}(10,11,12,13,14,15)$$


$$G_2 = \sum(2,3,4,5) + \sum_{\phi}(10,11,12,13,14,15)$$
 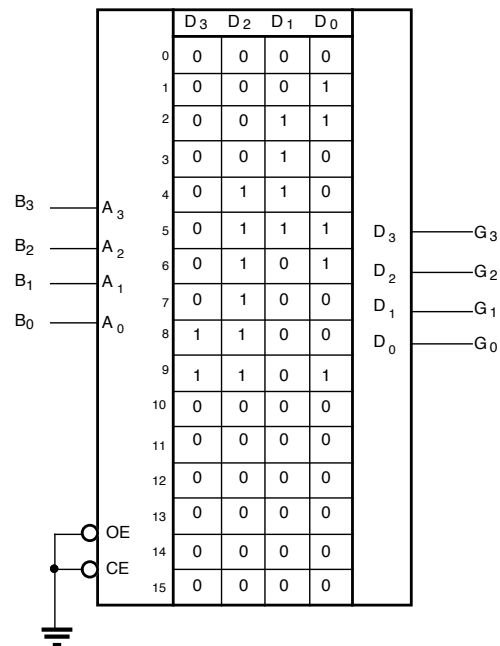
$$G_2 = \sum(1,2,5,6,9) + \sum_{\phi}(10,11,12,13,14,15)$$




ROM: Estructura Conceptual

ROM 16 x 4

 


Hasta
4 funciones booleanas
de hasta
4 variables

ROM: Representación simbólica

 


ROM 256 x 4

ROM: Organización interna

 

ROM: Organización interna (2)


Ejercicio Propuesto

 


Mostrar una posible estructura interna para la memoria de la figura.

ROM: Organización interna (3)

Ejercicio Propuesto

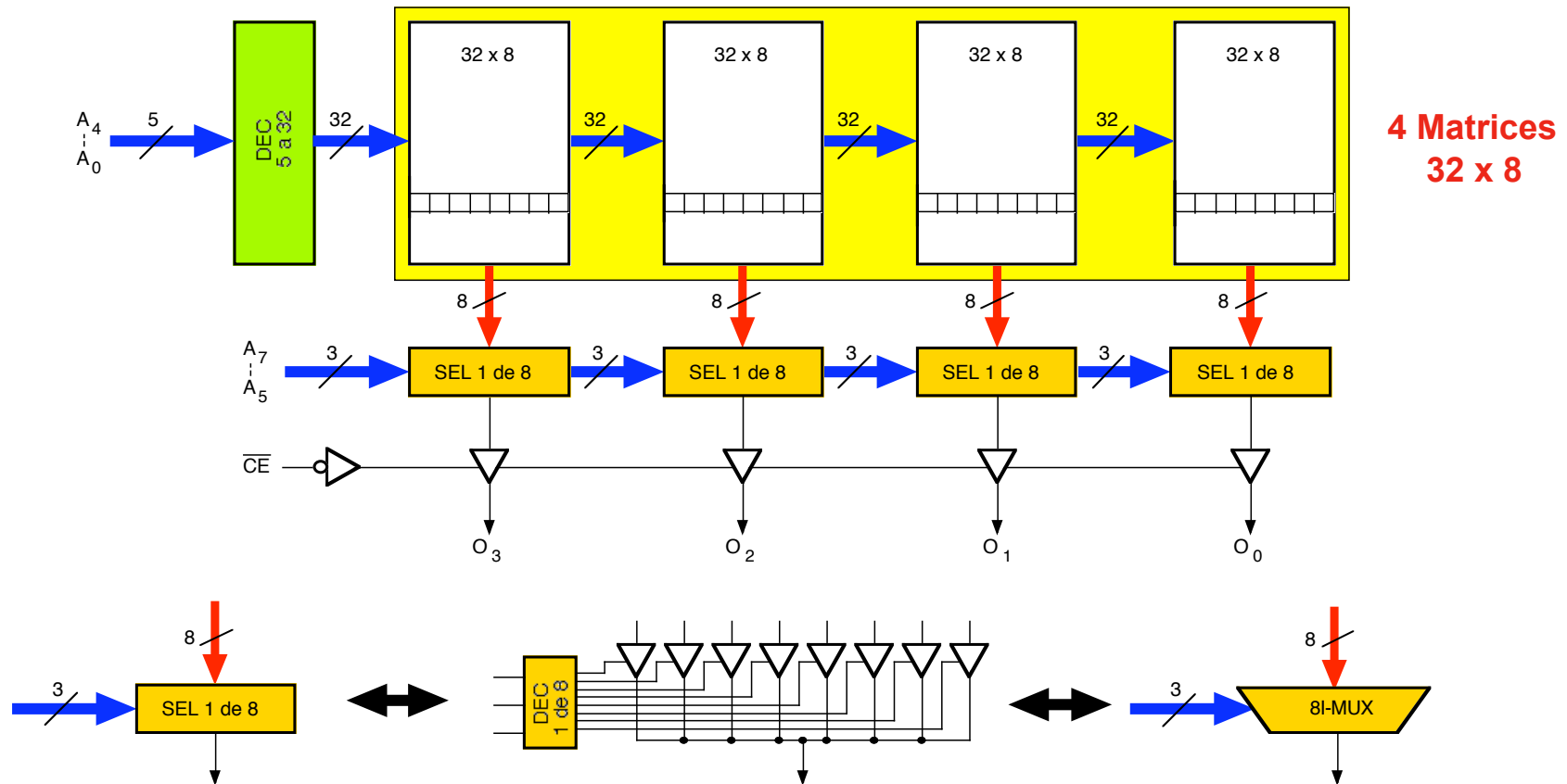


ROM: Lectura de datos

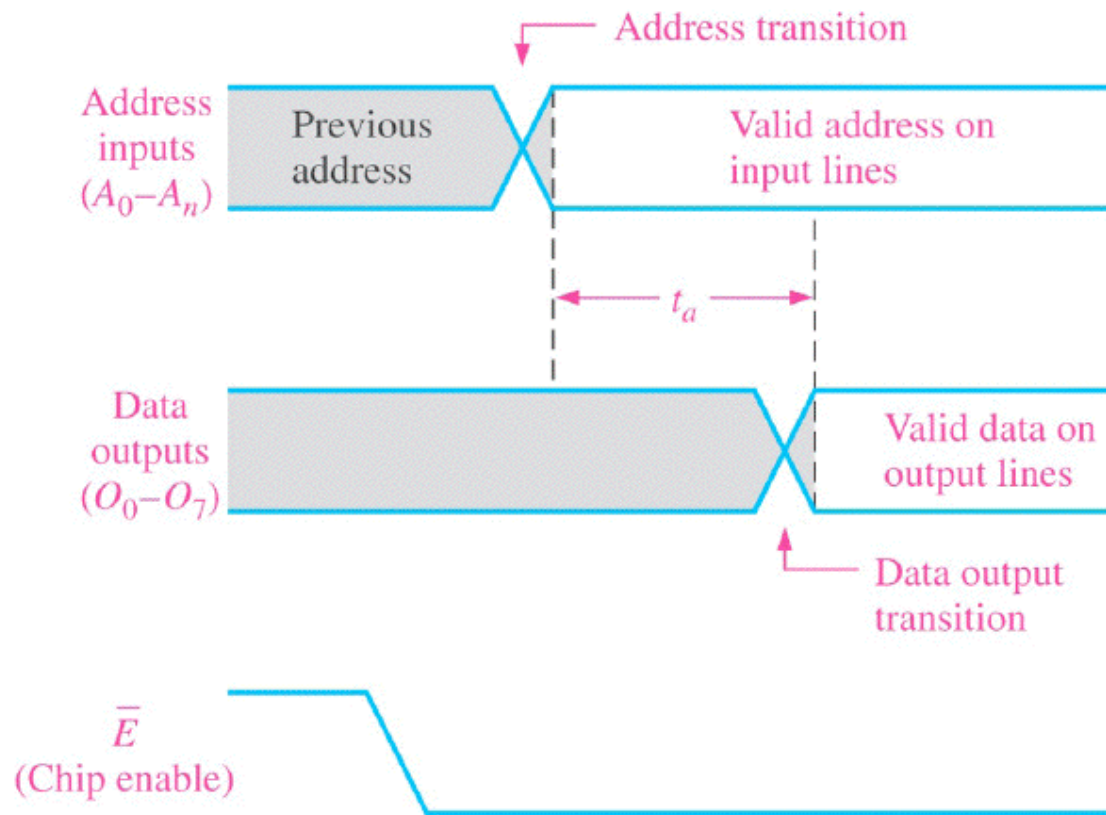

Tiempo de acceso desde dirección

PROM: Celda básica

 

Fusible **intacto**: almacena un '1' lógico

Fusible **fundido**: almacena un '0' lógico

Modo de programación:

Se selecciona una celda y se provoca una fuerte **inyección de corriente**

Fusión de fusible **metálico**

Inyección de corriente elevada:

Rotura por **calentamiento**

Rotura de fusible **polisilicio**

Inyección de corriente elevada:

Rotura y oxidación por **calentamiento**

Migración **inducida por avalancha**

Diodos en oposición: Aplicando un

fuerte voltaje se provoca la


avalancha de uno de los diodos.

La migración de iones de


aluminio **cortocircuita la unión**

(~**antifusible**)

PROM: Matriz interna MOS

 

PROM: Programación

 

Se programan los '0s'

PROM: Programación (2)

Programación **automática** empleando un equipo **Programador de PROM**

- ◇ **Identifica** la PROM
- ◇ **Genera** la secuencia de señales necesaria, con la temporización requerida para la programación, según el patrón de '0s' y '1s' establecido
- ◇ **Aplica** la secuencia de programación
- ◇ Tras la programación de cada bit **verifica** el contenido de cada celda recién programada

Existen pequeños **equipos controlados por ordenador**, adecuados para la producción en **pequeña escala**


- ◇ Válidos para **muchos tipos** de PROMs, EPROMs, ...

PROM borrable

Tipos básicos: **UV EPROM**
EEPROM


- ◇ Matriz de transistores **NMOS** con **compuerta** aislada o **flotante** (“Gate” sin conexión eléctrica)
- ◇ La grabación consiste en cargar la compuerta aislada, de tal modo que cuando se aplique el voltaje de **lectura** a la “Gate” el transistor no conduzca. **Se graban los ‘0s’**
- ◇ **UV EPROM**: El borrado se realiza mediante exposición a **radiación ultravioleta** “**ex situ**”. Disponen de una ventana de cuarzo “ad hoc”. **OTPROM**: Usualmente una UV EPROM con la capacidad de borrado inhibida
- ◇ **EEPROM** o **E²PROM**: El borrado se realiza **eléctricamente** “**in situ**”. Requieren circuitería específica para borrado y programación. Celda más compleja que la de la UV EPROM (baja densidad)

EPROM: Representación simbólica

 

- **$\overline{CE}^*/PGM$:** Habilitación del chip y programación. Sólo UV PROM (WE^* en EEPROM)
- **V_{PP} :** Patilla para aplicación de la tensión de programación


EPROM: Ciclo de lectura

 

AMD 27C256

• UV PROM y EEPROM

EPROM: Ciclo de programación

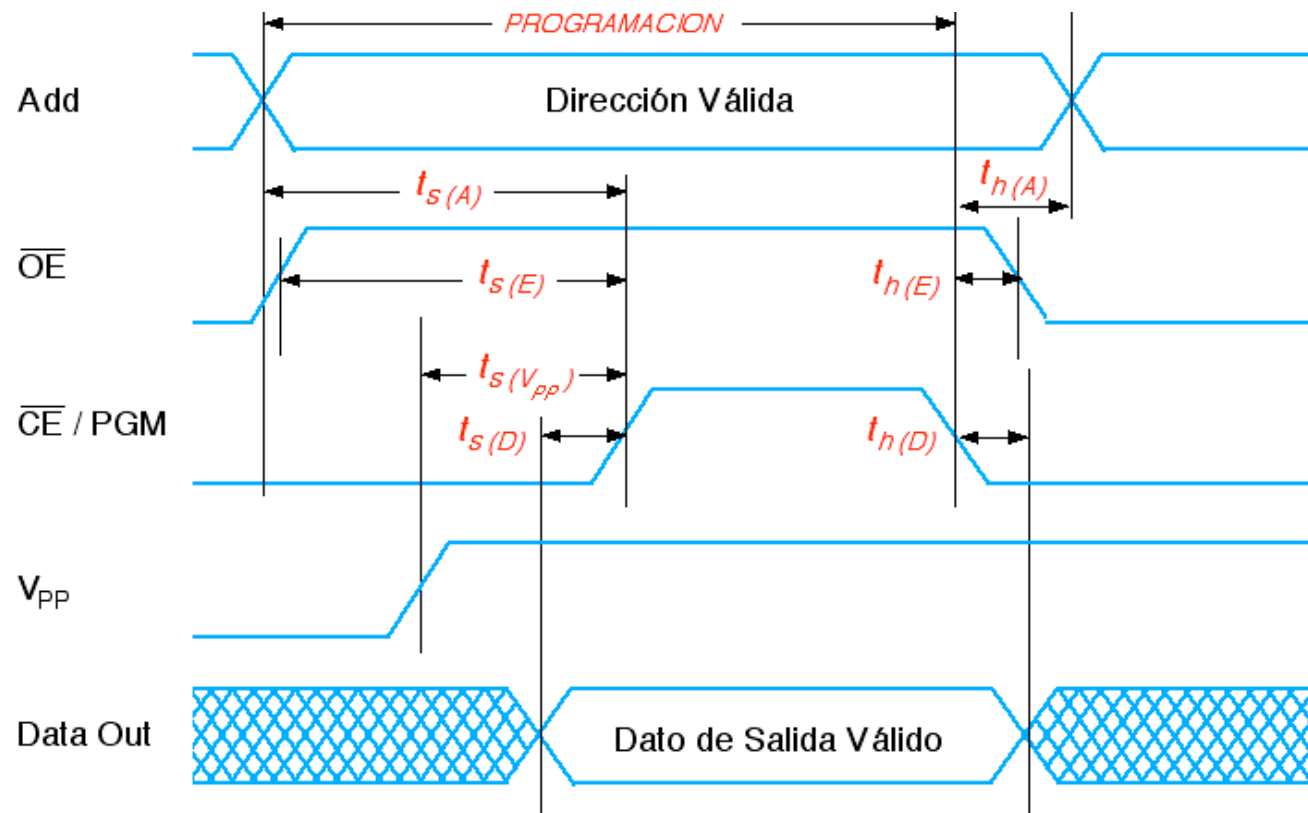

- **UV PROM**

Anchura pulso PGM: 10-60 ms


V_{pp} : 12,5 V (UV EPROM Algoritmos rápidos)

El ciclo de programación de una EEPROM es similar al de una SRAM, y no requiere voltajes superiores al de alimentación


Memoria FLASH

- ◇ Memoria de **lectura / escritura**
- ◇ **No volátil**
- ◇ Matriz de transistores NMOS con **compuerta aislada** o flotante
- ◇ Cada celda de memoria consiste en un único transistor (alta densidad)
- ◇ La grabación consiste en **cargar la compuerta aislada**, de tal modo que cuando se aplique un **voltaje de lectura** a la “Gate”, el transistor **no conduzca**. **Se graban los ‘0s’**
- ◇ El borrado se realiza **eléctricamente “in situ”**
- ◇ Se utilizan en sustitución de unidades de disco duro de baja-media capacidad y en electrónica de consumo portátil

FLASH: Celda de almacenamiento

 


Almacena un '0'

 


Almacena un '1'

FLASH: Almacenamiento (escritura)

 


Almacenamiento de un '0'
(programación)

 


Almacenamiento de un '1'
(estado de borrado)

FLASH: Lectura

 



Lectura de un '0'

 

Lectura de un '1'


FLASH: Tensión umbral

Almacena un '0'

  

Almacena un '1'


FLASH: Borrado

 


Borrado de un '0'

Se almacena un '1'


FLASH: Matriz básica

 


FLASH: Comparativa de celdas EPROM

 

Comparativa de celdas EPROM

 

FLASH

 


EPROM

Intel

Expansión de memorias


Extensión de la longitud de palabra

 

2 x (64K x 4) => 1 x (64K x 8)


Expansión de memorias (2)

Extensión de la longitud de palabra

 

Expansión de memorias (3)

Extensión de la capacidad de palabras

 


$$2 \times (1\text{M} \times 8) \Rightarrow 1 \times (2\text{M} \times 8)$$

Si entradas y salidas son separadas: interconectar los buses de entrada
interconectar los buses de salida

Expansión de memorias (4)

Extensión de la longitud de palabra y de la capacidad de palabras

Ejercicio

 


Se dispone de módulos DRAM de 4M x 4 bits cuyo símbolo recoge la figura. Mostrar una posible implementación de una memoria de 4M palabras de 16 bits, con las capacidades de lectura, escritura y refresco “Sólo-RAS*” que permite el módulo de memoria original.

Expansión de memorias (5)

Extensión de la longitud de palabra y de la capacidad de palabras

Ejercicio

 

Expansión de memorias (6)

Extensión de la longitud de palabra y de la capacidad de palabras

Ejercicio propuesto


Utilizando los módulos DRAM de 4M x 4 bits anteriores, indicar y analizar una posible implementación de una memoria de 8M palabras de 16 bits, con las capacidades de lectura, escritura y refresco “Sólo-RAS*” que permite el módulo de memoria original. Utilícense si resulta necesario dispositivos SSI/MSI adicionales.

Expansión de memorias (7)

Extensión de la longitud de palabra y de la capacidad de palabras

Ejercicio propuesto

A22	WE	MSB		LSB		
		OE	WE	OE	WE	
0	0	1	1	1	0	Escribe en LSB
0	1	1	1	0	1	Lee de LSB
1	0	1	0	1	1	Escribe en MSB
1	1	0	1	1	1	Lee de MSB

 

El bit A_{22} (más significativo de la dirección de filas) se utiliza para deshabilitar las salidas y la operación de escritura del conjunto superior (si es '0') o inferior (si es '1') de módulos

Memoria FIFO

“**F**irst **I**n-**F**irst **O**ut”

Modo de operación

Conventional shift register					
Input	X	X	X	X	Output
0	0	X	X	X	→
1	1	0	X	X	→
1	1	1	0	X	→
0	0	1	1	0	→


El bit se almacena en la **posición más próxima a la entrada de dato**, desplazando a los bits previamente almacenados

FIFO shift register					
Input	—	—	—	—	Output
0	—	—	—	0	→
1	—	—	1	0	→
1	—	1	1	0	→
0	0	1	1	0	→

El bit se almacena en la **posición vacía más alejada de la entrada de dato**. Los datos “caen” hasta la posición indicada por un registro de marca

Memoria FIFO (2)

“First In-First Out”

 


Memoria LIFO


“**L**ast **I**n-**F**irst **O**ut”

Almacenamiento de datos (escritura)


First data byte pushed onto stack

 

Second data byte pushed onto stack

 


Third data byte pushed onto stack

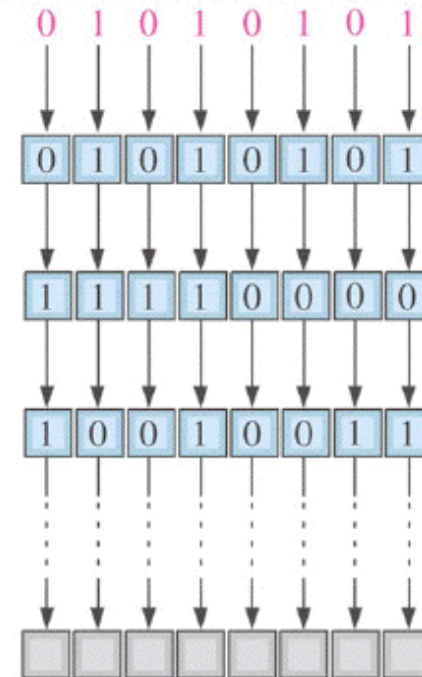

Memoria LIFO (2)

“**L**ast **I**n-**F**irst **O**ut”

Extracción de datos (lectura)

 

- Registros de desplazamiento bidireccionales en paralelo

Test de Memorias

Verificación de memorias ROM

- ◇ Comparación con una **memoria de referencia** (“Gold unit”)
- ◇ Método de la **suma de comprobación**

Comparación con una memoria de referencia

Para **cada dirección** de la memoria:

- Leer la palabra de la ROM a comprobar y la correspondiente de la ROM de referencia
- Comparar ambas palabras

Inconvenientes:

- Requiere una memoria grabada de referencia idéntica a la que se quiere comprobar
 - Para cada memoria del **mismo tipo** pero con **contenido distinto**
 - Para cada memoria de **distinto tipo**
- Puede fallar la ROM de prueba
- **No se adecua** a la comprobación **automática dentro de un sistema digital**


Método de la suma de comprobación

Verificación de memorias ROM

Para cada **columna** (bits correspondientes de cada palabra):


- Se calcula la **suma módulo 2** de todos los bits de cada columna
- En una dirección específica, se graba o programa en cada columna el resultado de la citada suma. Se obtiene una **palabra de comprobación**

ADD	ROM							
0	0	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	1	1	1
2	0	0	0	0	1	1	1	0
3	0	0	1	0	1	1	0	1
4	1	1	0	1	0	0	0	1
5	1	0	0	0	0	0	1	1
6	1	1	1	0	1	1	0	0

 

Método de la suma de comprobación

Verificación de memorias ROM

 

- La probabilidad de que ocurran múltiples errores que impidan la detección por **enmascaramiento** es **muy baja**
- Se adecúa a la **comprobación automática dentro de un sistema digital**

Rutina de comprobación en el software del sistema (sistemas basados en microprocesador); **la rutina se ejecuta automáticamente durante el arranque**

Verificación de memorias RAM

Verificación básica

- Escritura de '0s' en todas las celdas
Lectura de comprobación
Escritura de '1s' en todas las celdas
Lectura de comprobación

Problema: Algunos fallos no se detectan

- Cortocircuito entre celdas adyacentes
- Ruido interno: El contenido de algunas direcciones se modifica debido al cambio de otras direcciones

Método de prueba con patrón ajedrezado

- Cargar patrón de '1s' y '0s' alternados
Lectura de comprobación
Se invierte el patrón de '1s' y '0s'
Lectura de comprobación
- **Para cada dirección:** Se alterna el patrón de una dirección de memoria
Lectura de comprobación del contenido de las restantes direcciones

Método de prueba con patrón ajedrezado

Verificación de memorias RAM

ADD	RAM							
0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0
2	0	1	0	1	0	1	0	1
3	1	0	1	0	1	0	1	0
4	0	1	0	1	0	1	0	1
5	1	0	1	0	1	0	1	0
6	0	1	0	1	0	1	0	1
7	1	0	1	0	1	0	1	0
8	0	1	0	1	0	1	0	1
9	1	0	1	0	1	0	1	0
10	0	1	0	1	0	1	0	1
11	1	0	1	0	1	0	1	0

ADD	RAM							
0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	1	0	1	0	1	0	1	0
3	0	1	0	1	0	1	0	1
4	1	0	1	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1	0	1
6	1	0	1	0	1	0	1	0
7	0	1	0	1	0	1	0	1
8	1	0	1	0	1	0	1	0
9	0	1	0	1	0	1	0	1
10	1	0	1	0	1	0	1	0
11	0	1	0	1	0	1	0	1

- Detecta cortocircuitos entre celdas adyacentes
- Prueba la capacidad de cada celda para almacenar '0s' y '1s'

Método de prueba con patrón ajedrezado (2)

Verificación de memorias RAM

ADD	RAM							
0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	1	0	1	0	1	0	1	0
3	0	1	0	1	0	1	0	1
4	1	0	1	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1	0	1
6	1	0	1	0	1	0	1	0
7	0	1	0	1	0	1	0	1
8	1	0	1	0	1	0	1	0
9	0	1	0	1	0	1	0	1
10	1	0	1	0	1	0	1	0
11	0	1	0	1	0	1	0	1



ADD	RAM							
0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0
2	1	0	1	0	1	0	1	0
3	0	1	0	1	0	1	0	1
4	1	0	1	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1	0	1
6	1	0	1	0	1	0	1	0
7	0	1	0	1	0	1	0	1
8	1	0	1	0	1	0	1	0
9	0	1	0	1	0	1	0	1
10	1	0	1	0	1	0	1	0
11	0	1	0	1	0	1	0	1

...

- Detecta alteraciones dinámicas en el contenido de una dirección cuando el contenido de otra dirección cambia
 - Adecuada a la comprobación automática dentro de un sistema digital
- Rutina de comprobación del sistema (sistemas basados en microprocesador)

Método de prueba con patrón ajedrezado (3)

Verificación de memorias RAM

  

Mapa de Memoria

Microprocesador:

Bus de direcciones

Bus de datos

Bus de control

La memoria consiste en una hilera o lista ordenada de bytes. Cada **byte** ocupa una posición determinada (**dirección**) en la lista.

1 byte $\Leftrightarrow$ **1 dirección lógica**

Direcciones físicas:

2 #líneas de direcciones = **2ⁿ**

Cada **palabra** consiste en **m bytes**

Líneas datos: **m bytes (m x 8 bits)**

#direcciones lógicas / dirección física = m

Si **m = 1**: #direcciones físicas = #direcciones lógicas


Mapa de Memoria (2)

Direcciones lógicas (Espacio de direccionamiento) :


$$\# \text{direcciones físicas} \times (\# \text{direcciones lógicas} / \text{dirección física}) = 2 \# \text{líneas de direcciones} \times m = 2^n \times m$$

Mapa de memoria:

 Representa gráficamente los **rangos de direcciones lógicas** que tienen asignados los bloques de memoria (memoria, periféricos) que constituyen la memoria física



Mapa de Memoria (3)

 

A[0] = 0 : **E0 = 1, E1 = 0** **Lectura/Escritura dirección lógica par**
A[0] = 1 : **E0 = 0, E1 = 1** **Lectura/Escritura dirección lógica impar**
 E0 = 1, E1 = 1 **Lectura/Escritura word (dirección lógica debe ser par)**

Mapa de Memoria (3)

Ejercicio

Un microprocesador puede direccionar una memoria de 128KB. Aunque la unidad de transferencia es la palabra de 2 bytes, utiliza únicamente un bus de 1 byte para transferencia de datos. El microprocesador se encarga de acceder dos veces a la memoria para leer/escribir una palabra. La primera palabra se almacena en la dirección de memoria más baja. Se desea distribuir la memoria de la forma:


	Bits más significativos de la dirección			
	A_{n-1}	A_{n-2}	A_{n-3}	A_{n-4}
8K palabras de RAM	0	0	0	X
4K palabras libres	0	0	1	0
4K palabras de RAM	0	0	1	1
8K palabras libres	0	1	0	X
8k palabras de EPROM	0	1	1	X
Sin utilizar	1	X	X	X

- a) Mostrar el Mapa de Memoria
- b) Suponiendo que se dispone únicamente de SRAM de 4Kx8, EPROM de 4Kx8 y DEC's de 2 a 4 y de 3 a 8, mostrar una posible implementación de la lógica de descodificación y de las interconexiones entre el microprocesador y la memoria.

Mapa de Memoria (4)

Direcciones de memoria

A ₁₆	A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	—	—	—	A ₀
					H ₂	H ₁	H ₀		
			0	0	0	0	0	0	0
			0	1	F	F	F	F	8K-1
			1	1	F	F	F	F	16K-1
	1		0	0	0	0	0	0	16K
	1		0	1	F	F	F	F	24K-1
	1		1	0	0	0	0	0	24K
	1		1	1	F	F	F	F	32K-1
1	0		0	0	0	0	0	0	32K
1	0		0	1	F	F	F	F	40K-1
1	0		1	1	F	F	F	F	48K-1
1	1		0	0	0	0	0	0	48K
1	1		0	1	F	F	F	F	56K-1
1	1		1	1	F	F	F	F	64K-1

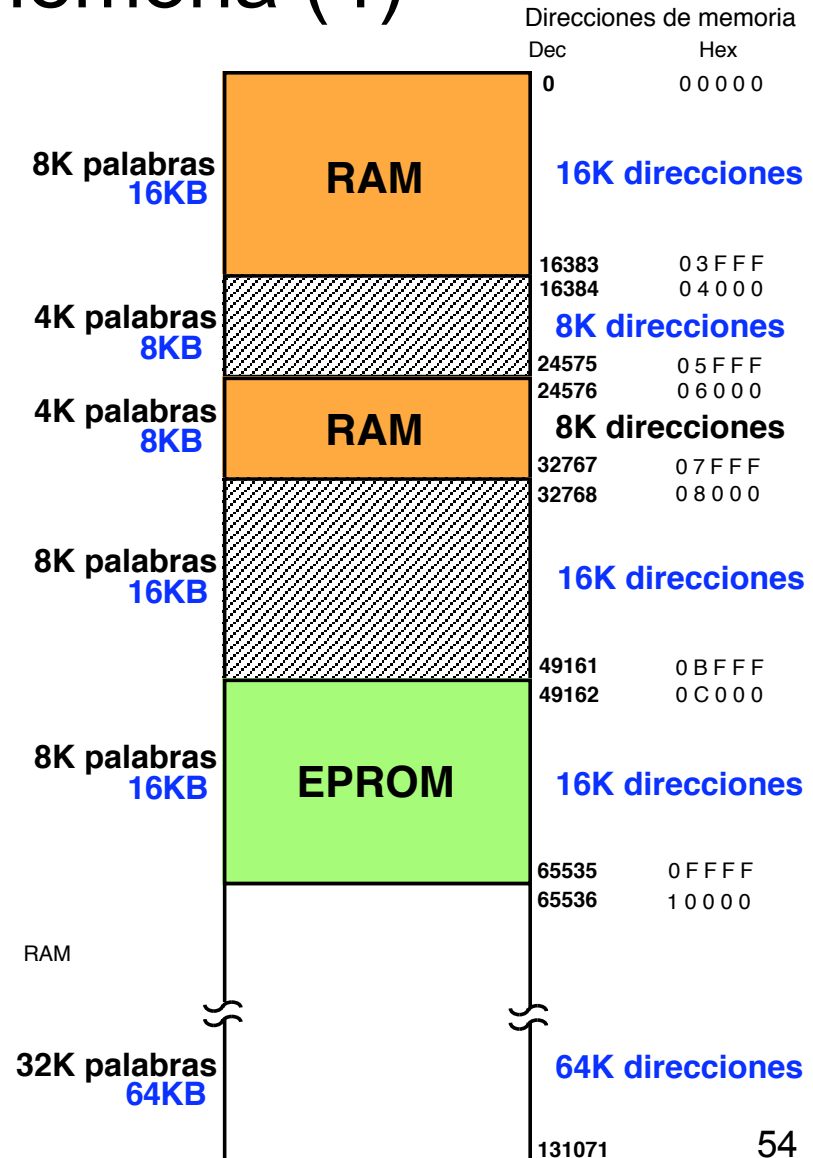


Mapa de Memoria (5)

Direcciones de memoria

A ₁₆	A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	—	—	—	A ₀	
					H ₂	H ₁	H ₀			
			0	0	0	0	0	0	0	
			0	1	F	F	F	F	8K-1	
			1	1	F	F	F	F	16K-1	
	1		0	0	0	0	0	0	16K	
	1		0	1	F	F	F	F	24K-1	
	1		1	0	0	0	0	0	24K	
	1		1	1	F	F	F	F	32K-1	
1	0		0	0	0	0	0	0	32K	
1	0		0	1	F	F	F	F	40K-1	
1	0		1	1	F	F	F	F	48K-1	
1	1		0	0	0	0	0	0	48K	
1	1		0	1	F	F	F	F	56K-1	
1	1		1	1	F	F	F	F	64K-1	


A ₁₆	A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	
0	0	0	X	RAM
0	0	1	0	
0	0	1	1	RAM
0	1	0	X	
0	1	1	X	EPROM
1	X	X	X	

Mapa de Memoria (6)

 


SRAM 16K x 8

Mapa de Memoria (7)

 

DECODEFICADOR

Mapa de Memoria (8)

 

Mapa de Memoria (9)

Ejercicio propuesto

Se desea configurar un mapa de memoria de 64Kbytes (0000H-FFFFH) de tal modo que las direcciones 0000-1FFF correspondan a memoria RAM, las direcciones 4000-4FFF a EEPROM, las 7000-7007 a un dispositivo periférico y las F000-FFFF a memoria ROM. Suponiendo que se dispone de chips de 2K x 8 RAM, 4K x 8 EEPROM, 2K x 8 ROM, y de decodificadores, mostrar el Mapa de Memoria y una posible implementación circuital.


Mapa de Memoria (10)

Ejercicio

Asumiendo un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits:

				1 5	1 1	0 7	0 3
0000-1FFF: 8KB de RAM	0000-07FF	2KB RAM1	0000	0XXX	XXXX	XXXX	
	0800-0FFF	2KB RAM2	0000	1XXX	XXXX	XXXX	
	1000-17FF	2KB RAM3	0001	0XXX	XXXX	XXXX	
	1800-1FFF	2KB RAM4	0001	1XXX	XXXX	XXXX	
2000-3FFF: 8KB libres							
4000-4FFF: 4KB EEPROM	4000-4FFF	4KB EEPROM1	0100	XXXX	XXXX	XXXX	
5000-6FFF: 8KB libres							
7000-7007: 8B Periférico	7000-7007	8B Periférico1	0111	0000	0000	0XXX	
7008-EFFF: (32K-8)B (32760B) libres							
F000-FFFF: 4KB ROM	F000-F7FF	2KB ROM1	1111	0XXX	XXXX	XXXX	
	F800-FFFF	2KB ROM2	1111	1XXX	XXXX	XXXX	

Mapa de Memoria (11)

 

Mapa de Memoria (ExJ08)

Asumiendo un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits:

				1 5	1 1	0 7	0 3		
0000-0FFF:	4KB libres								
1000-2FFF:	8KB de RAM	1000-17FF	2KB RAM1	0001	0XXX	XXXX	XXXX		
		1800-1FFF	2KB RAM2	0001	1XXX	XXXX	XXXX		
		2000-27FF	2KB RAM3	0010	0XXX	XXXX	XXXX		
		2800-2FFF	2KB RAM4	0010	1XXX	XXXX	XXXX		
3000-4FFF:	8KB libres								
5000-5FFF:	4KB EEPROM	5000-5FFF	4KB EEPROM1	0101	XXXX	XXXX	XXXX		
6000-7FFF:	8KB libres								
8000-800B:	12B Periférico	8000-8007	8B Periférico1	1000	0000	0000	0XXX		
		8008-800B	4B Periférico1	1000	0000	0000	10XX		
800C-DFFF:	(24K-12)B (24564B) libres								
E000-EFFF:	4KB ROM	E000-E7FF	2KB ROM1	1110	0XXX	XXXX	XXXX		
		E800-EFFF	2KB ROM2	1110	1XXX	XXXX	XXXX	F000-FFFF:	4

Mapa de Memoria (ExJ08 2)

