

TEMA 3

Dispositivos Lógicos Programables:
PAL, GAL, FPLA y EPLD. Programación
de los PLD

Dispositivos Lógicos Programables

“Programmable Logic Devices” o **PLDs**

Reemplazan a muchos dispositivos SSI

- ◇ **Ocupan menos espacio en tarjetas**
- ◇ **Reducen el número y el coste de dispositivos en un diseño**
- ◇ **Disminuyen las conexiones entre componentes**
 - **Ahorro de espacio**
 - **Conexión interno fiable**
- ◇ **Simplifican las tareas de diseño (CAD)**

Clasificación

PROM (“**P**rogrammable **R**ead-**O**nly **M**emory”)

Almacenamiento de datos

Implementación de lógica combinacional

PLA (“**P**rogrammable **L**ogic **A**rray”)

Implementación de circuitos lógicos

FPLA (Programable por el usuario)

PAL (“**P**rogrammable **A**rray **L**ogic”)

Implementación de circuitos lógicos

GAL (“**G**eneric **A**rray **L**ogic”)

Implementación de circuitos lógicos

PLD (“**P**rogrammable **L**ogic **D**evice”)

Implementación de circuitos lógicos

EPLD (“Erasable **PLD**”)

CPLD (“**C**omplex **PLD**”)

◇ Programables por el usuario mediante equipos de bajo coste

Matrices Programables

Matriz o “Array”

Red de conductores distribuidos en **filas y columnas**, con un ‘fusible’ en cada punto de cruce

El tipo más sencillo de matriz programable:


En cada punto de cruce las dos líneas están interconectadas mediante un diodo en serie con un fusible

Matriz AND (OR)

Una serie de puertas AND (OR) cuyas entradas son algunas de las filas o de las columnas de una matriz programable


- Antes de la programación cada entrada de cada puerta AND (OR) está conectada a todas las líneas de la matriz programable que se cruzan con ella
- Se programa fundiendo fusibles. Se eliminan selectivamente conexiones en los puntos de cruce de cada entrada de cada puerta AND (OR)
- Para cada entrada de una puerta AND (OR) sólo debe quedar intacto un fusible (cada entrada conectada a una línea de las que se cruzan con ella) como máximo
- Se programan los ‘0’s

Matriz AND

 


Sin programar

Todos los fusibles intactos

 

Programada

 
**Algunos fusibles intactos
(uno por entrada máximo)**



Fusible




Matriz OR

 


Sin programar

Todos los fusibles intactos

 

Programada

 **Algunos fusibles intactos
(uno por entrada máximo)**



Fusible




PLDs: PROM

Clasificación por su arquitectura
(ordenación funcional de sus elementos internos)

PROM (“Programmable Read-Only Memory”)

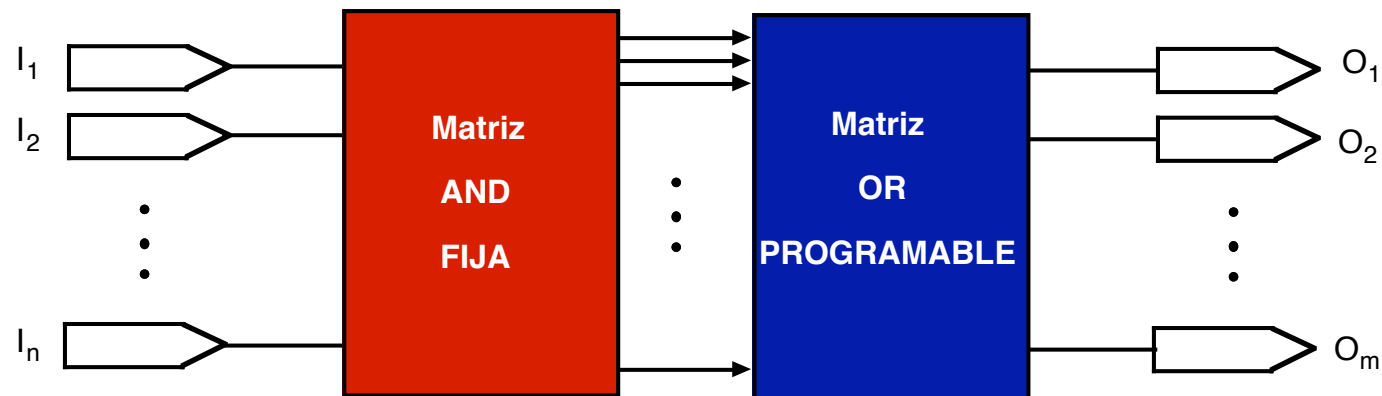- ◇ Primer nivel: Conjunto fijo de puertas AND (Decodificador)
- ◇ Segundo Nivel: Matriz programable de puertas OR




PLDs: FPLA

Clasificación por su arquitectura
(ordenación funcional de sus elementos internos)

PLA (“**P**rogrammable **L**ogic **A**rray”)

FPLA (“**F**ield **P**rogrammable **L**ogic **A**rray”)

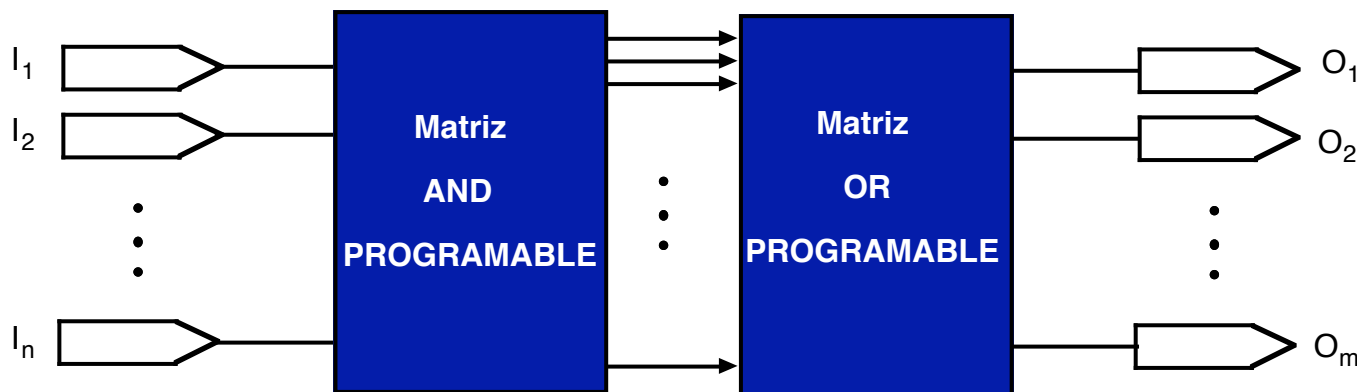- ◇ Primer nivel: Conjunto **programable** de puertas **AND** (Decodificador)
- ◇ Segundo Nivel: Matriz **programable** de puertas **OR**




Buen aprovechamiento del área del chip (para aplicaciones lógicas)

PLDs: PAL

Clasificación por su arquitectura
(ordenación funcional de sus elementos internos)

PAL (“Programmable Array Logic”)

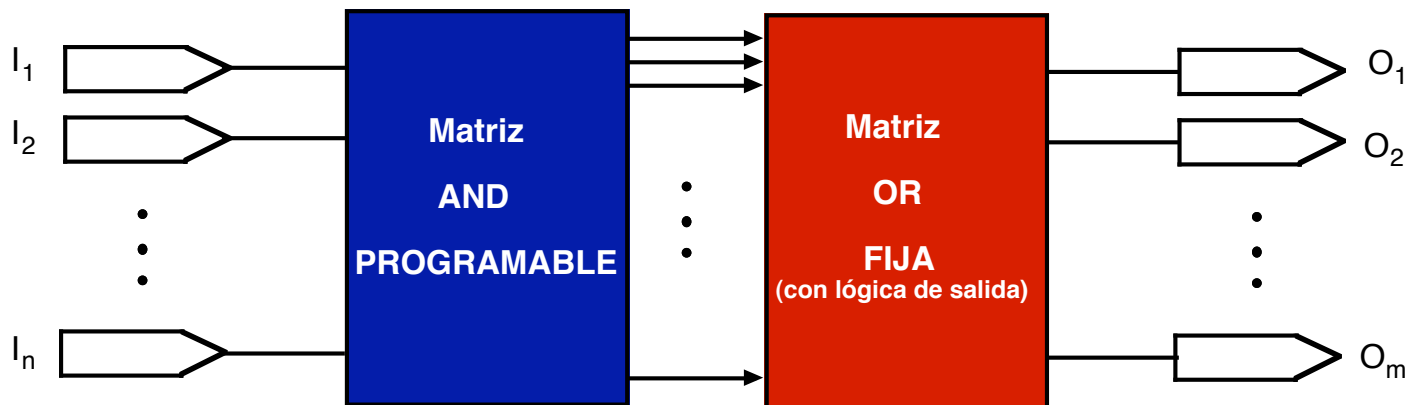- ◇ Primer nivel: Conjunto **programable** de puertas **AND** (Decodificador)
- ◇ Segundo Nivel: Matriz **fija** de puertas **OR**
- ◇ **Lógica de salida**




Buen aprovechamiento del área del chip (para aplicaciones lógicas)
Bajo retardo (un solo nivel programable, menos fusibles)

PLDs: GAL

Clasificación por su arquitectura
(ordenación funcional de sus elementos internos)

GAL (“Generic Array Logic”)

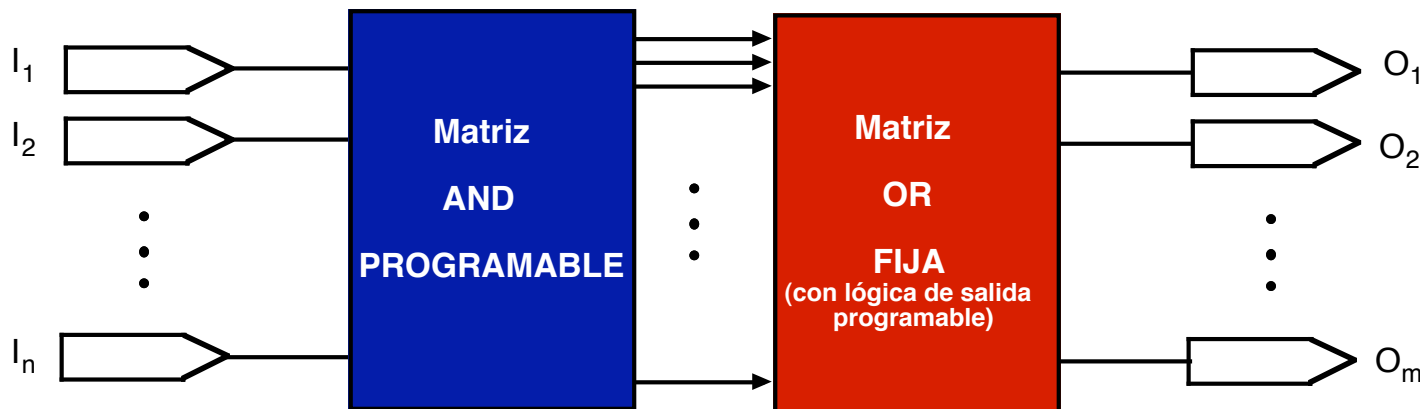- ◇ Primer nivel: Conjunto **programable** de puertas **AND** (Decodificador)
- ◇ Segundo Nivel: Matriz **fija** de puertas **OR**
- ◇ **Lógica de salida programable**



Buen aprovechamiento del área del chip (para aplicaciones lógicas)


Bajo retardo (un solo nivel programable, menos fusibles)

Reprogramables (E2CMOS)


PAL

Estructura básica

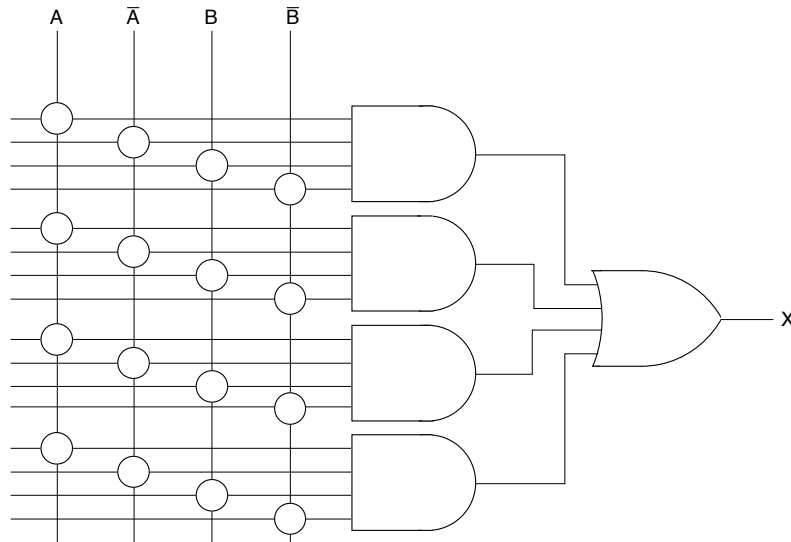- ◇ Matriz **AND** programable
- ◇ Matriz **OR** fija




Estructura de una PAL

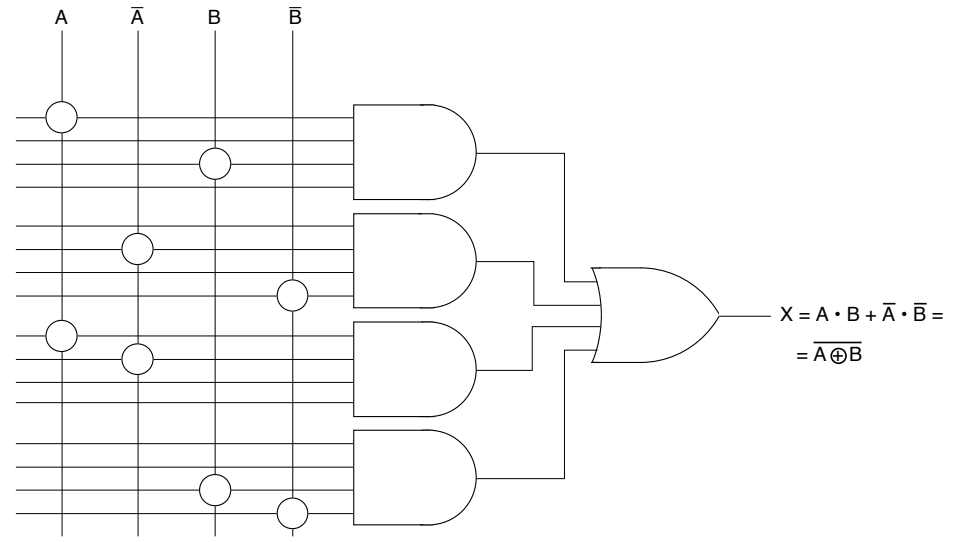

Implementación mediante una PAL de A **EXNOR** B

Representación simbólica

 


Sin programar

Todos los fusibles intactos

× Fusible

Representación simbólica

 


Programada


Algunos fusibles intactos

× **Fusible**

PAL

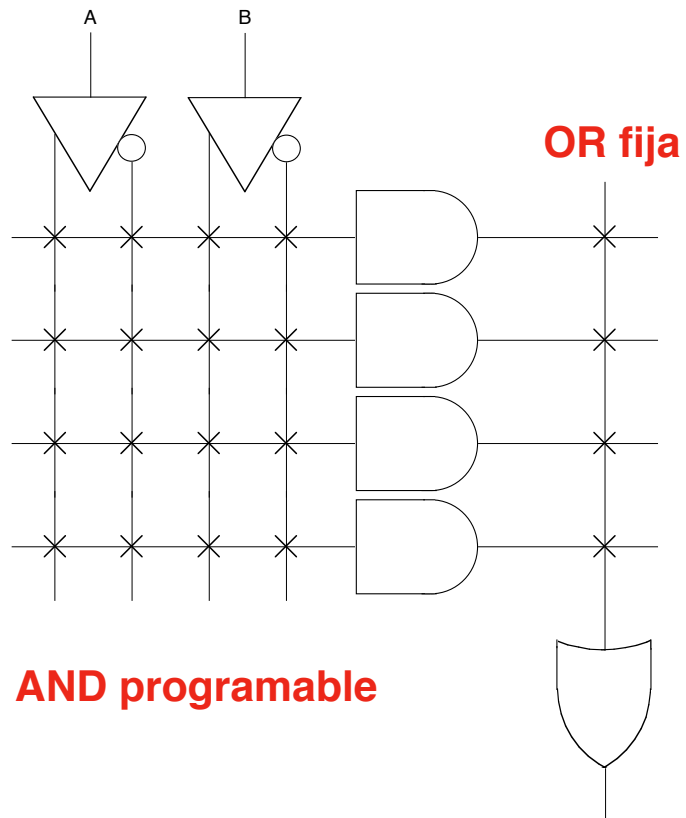


Estructura de una PAL

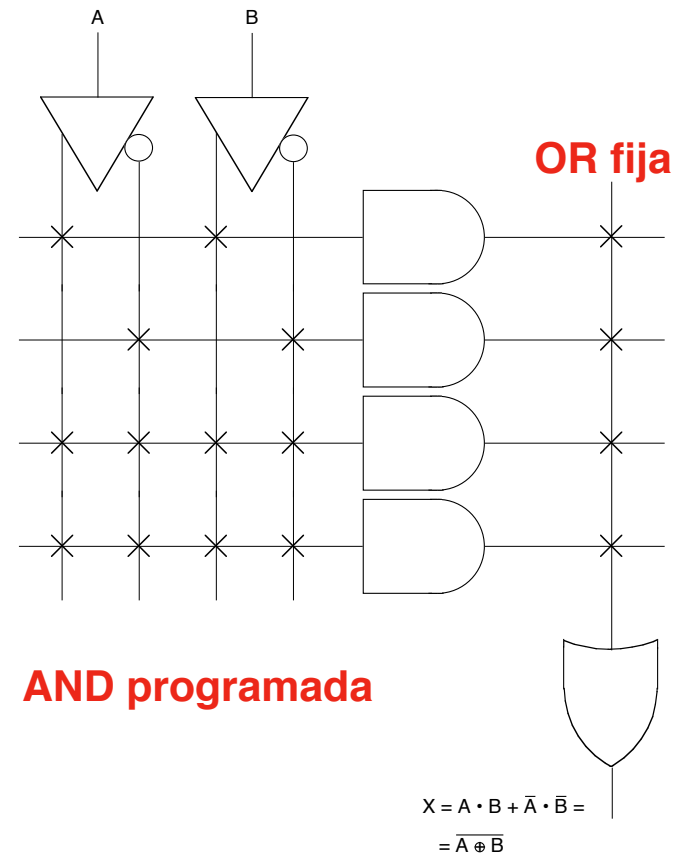

Implementación de A **EXNOR** B

PROM simbólica

 

AND fija

Todos los 2^n "minterms" que pueden formarse con las variables de entrada

Están implementados siempre, aunque no se requieran


OR programable

Todos los "minterms" pueden ser compartidos por todas las funciones de salida

Los sumandos están disponibles siempre, aunque no se requieran

Todos los fusibles (área)

PAL

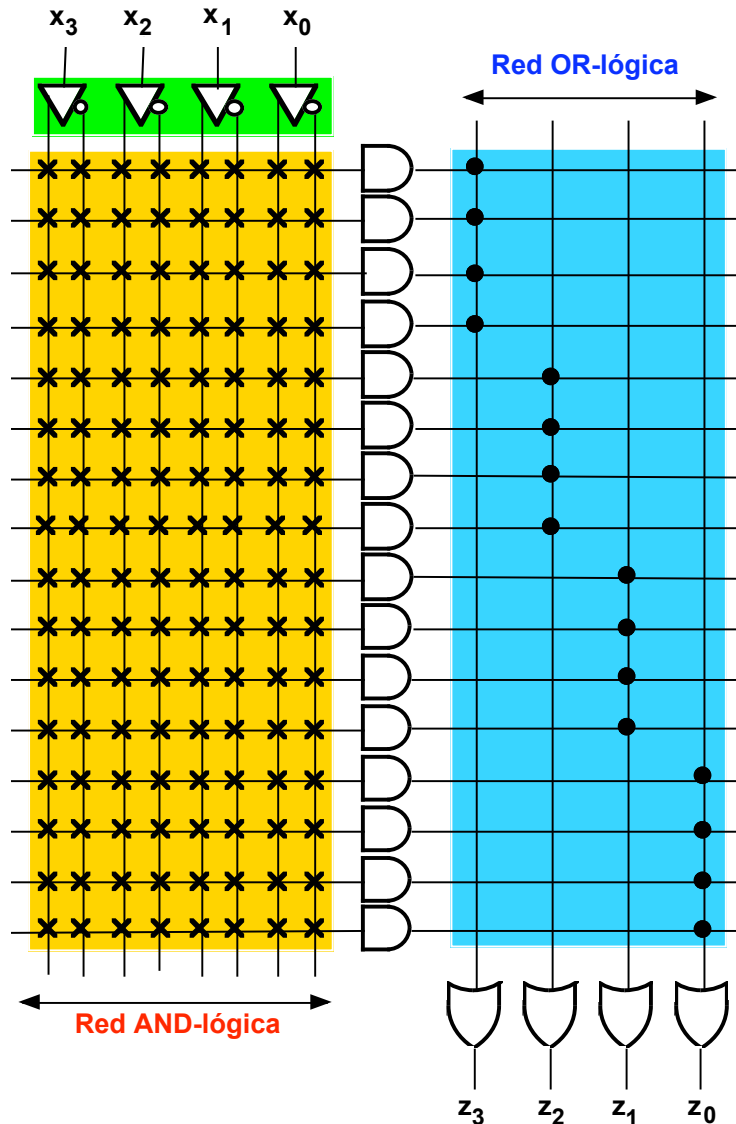

AND programable

Hasta 2^n términos producto que pueden formarse con las variables de entrada

Los productos están disponibles siempre, aunque no se requieran

Todos los fusibles (área)


OR fija

Los términos producto no pueden ser compartidos por las funciones de salida

Los sumandos están disponibles siempre, aunque no se requieran

Limitado número de términos producto ($< 2^n$) disponibles por función

PLA (FPLA)

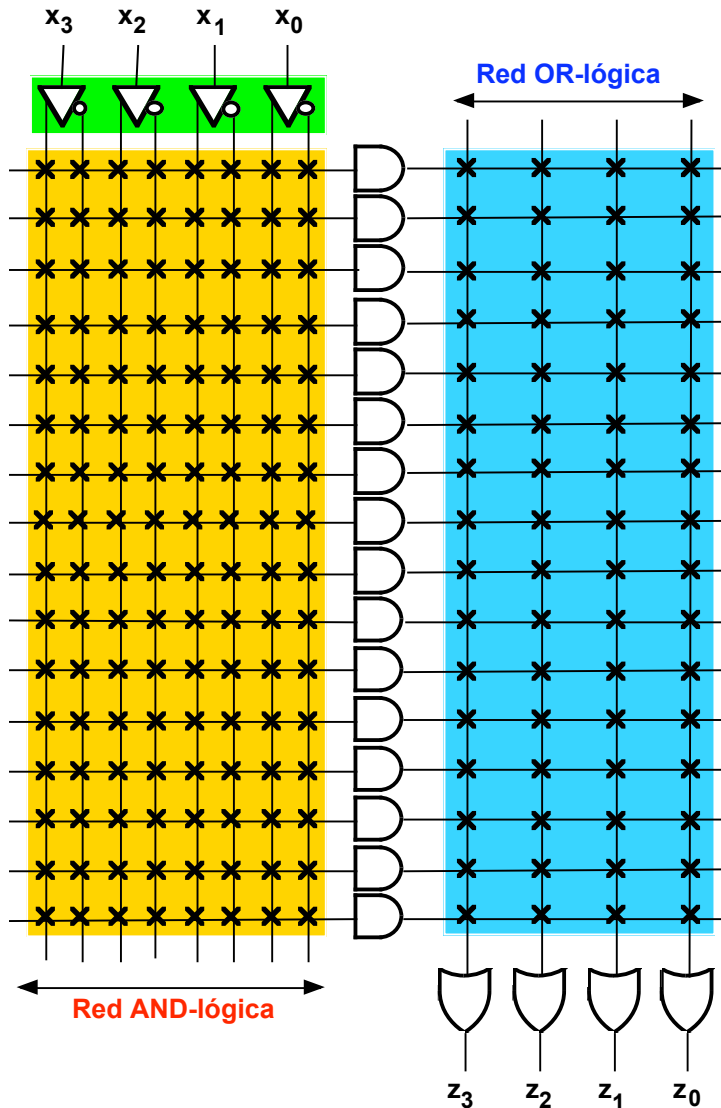

AND programable

Hasta 2^n términos producto que pueden formarse con las variables de entrada

Los productos están disponibles siempre, aunque no se requieran


OR programable

Todos los términos producto pueden ser compartidos por todas las funciones de salida

Los sumandos están disponibles siempre, aunque no se requieran

Síntesis de funciones lógicas con PAL

Ejemplo

 

Implementar las funciones lógicas

$$F_1 = \overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot C \cdot D + A \cdot \overline{C} \cdot D + A \cdot C \cdot \overline{D}$$


$$F_2 = A \cdot \overline{C} \cdot D + \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot C \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot C \cdot D + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$$

Utilizando la PAL de la figura


Las funciones están expresadas en la forma SOP mínima

Síntesis de funciones lógicas con PAL (2)


Ejemplo

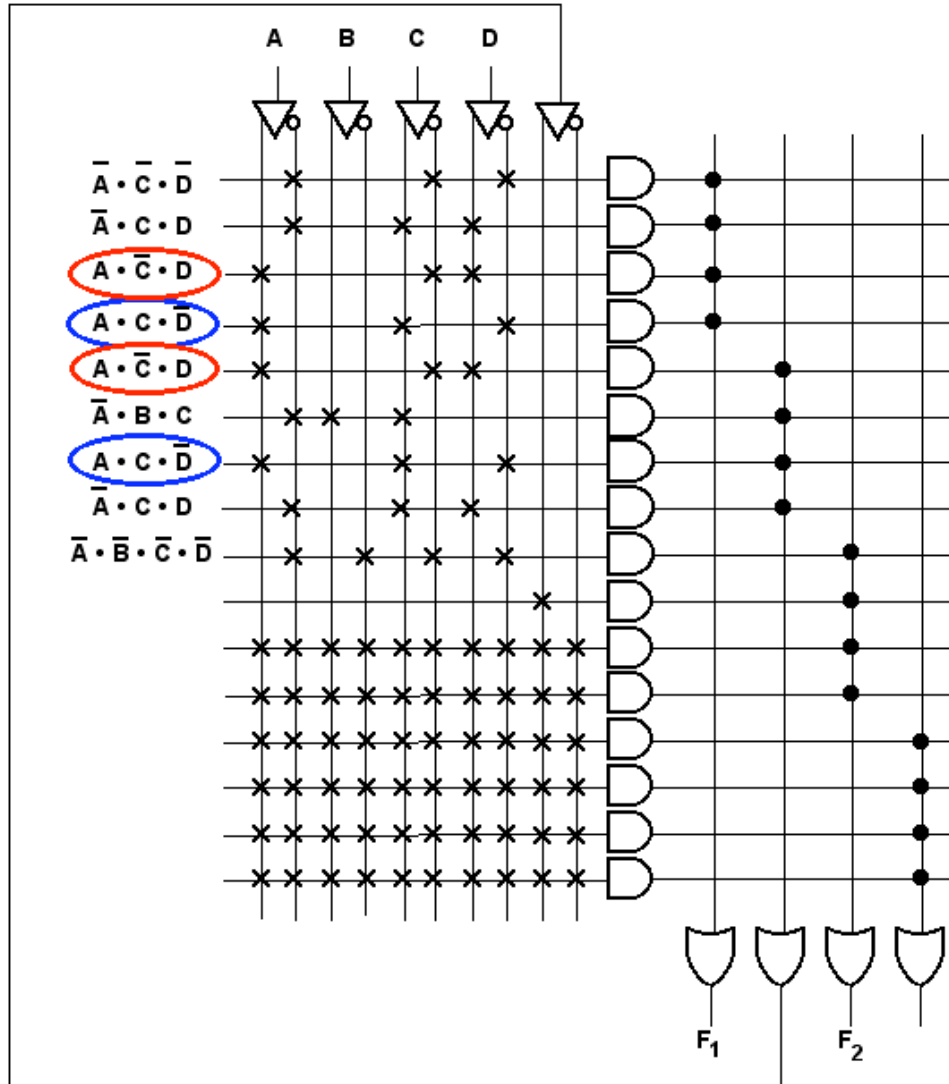

Salida AND a '0' lógico (L)

 





Notaciones equivalentes

 

Salida AND a '1' lógico (H)

Dos funciones no pueden compartir términos producto en una PAL

Notación simbólica y tecnología

    

Síntesis lógica con PROM, PAL y PLA

Ejercicio

Dadas las 4 funciones lógicas:

$$F_1 = \neg A \cdot B$$

$$F_2 = \neg A + B$$

$$F_3 = A \text{ EXOR } B$$


$$F_4 = B$$

Mostrar su implementación mínima mediante PROM, PAL y PLA.


Con referencia a las implementaciones PAL y PLA ¿cuál de ellas requiere menor número de ANDs? ¿cuál requiere menor número de fusibles intactos?

Síntesis lógica con PROM, PAL y PLA (2)


Ejercicio

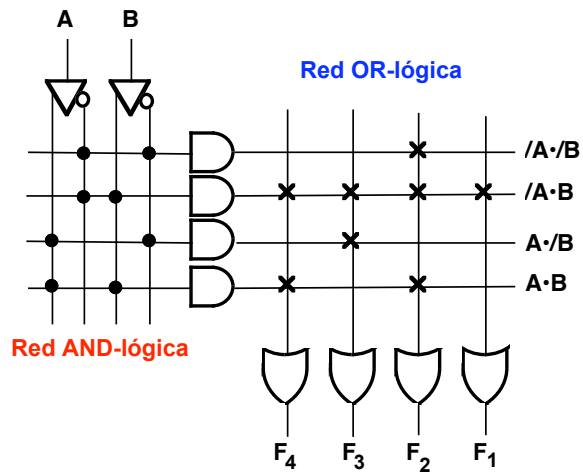

PROM

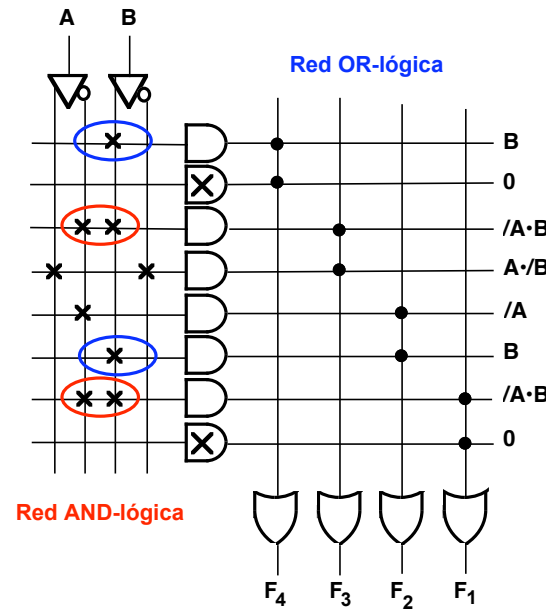


PAL

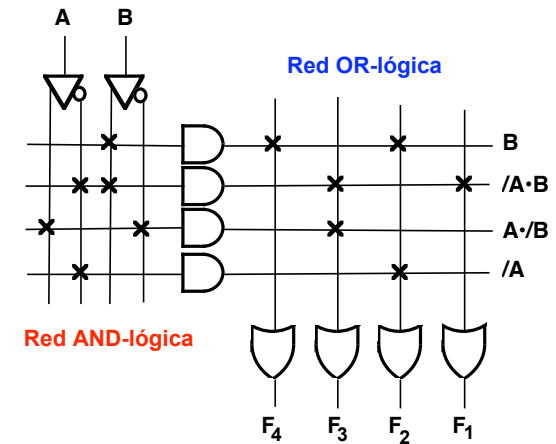

PLA

Diagrama de bloques de una PAL

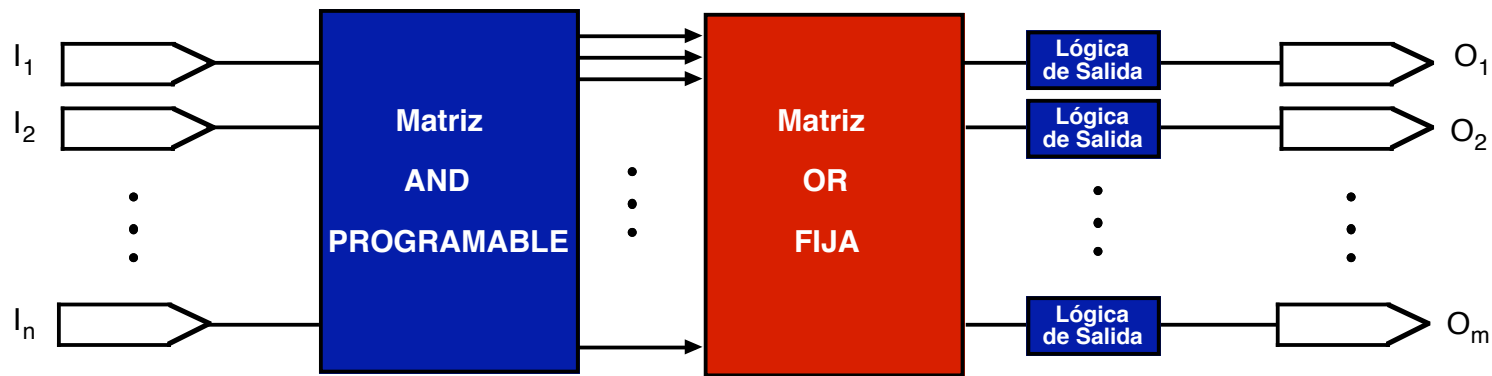

PAL10L8


#Entradas (máx) #Salidas (máx)

Salidas activas a nivel L (L, H, P, X, ...)

PAL16R8

Salidas vía Flip-Flop y realimentación interna

Diagrama Lógico de una PAL

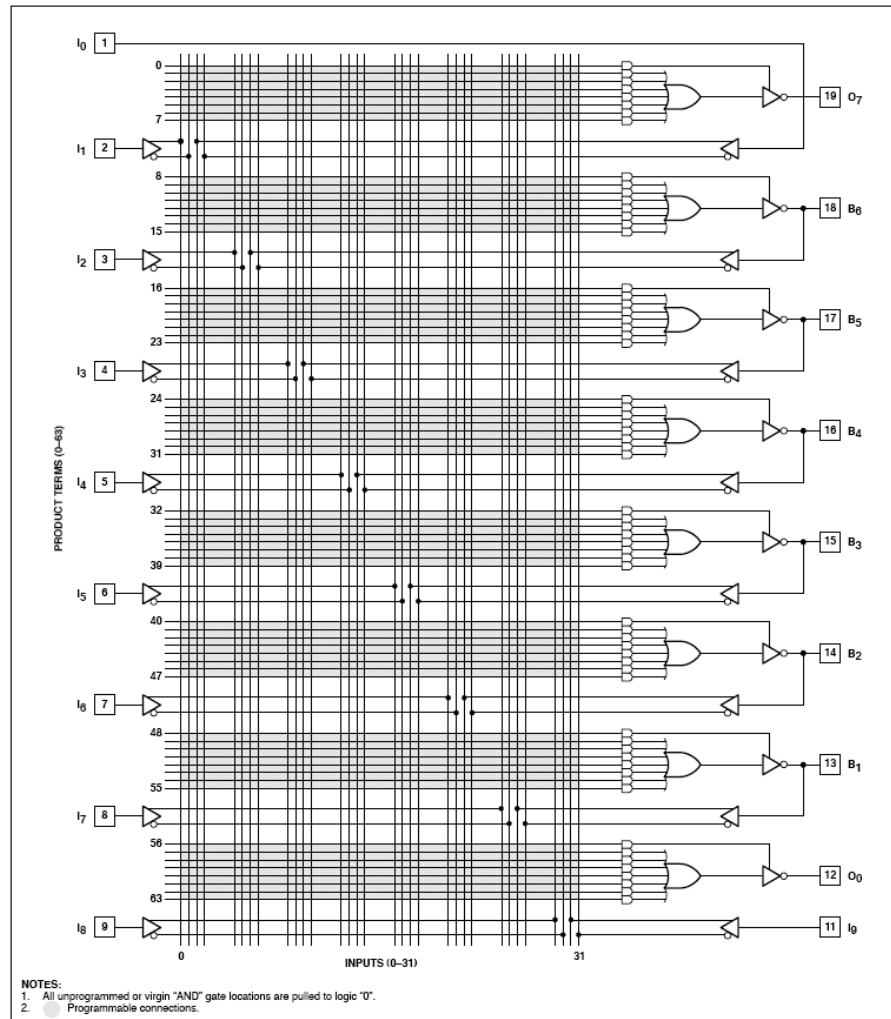

PAL16L8


Hasta 16
'pins'
utilizables
como
entradas

Hasta 8 Salidas

Salidas activas a nivel L

- 8 bloques
- 64 términos producto (7 utilizables como entradas de la OR por bloque)
- /OE programable (término producto) Individual para cada bloque
- Realimentación Salida-Zona de fusibles

Diagrama Lógico de una PAL (2)

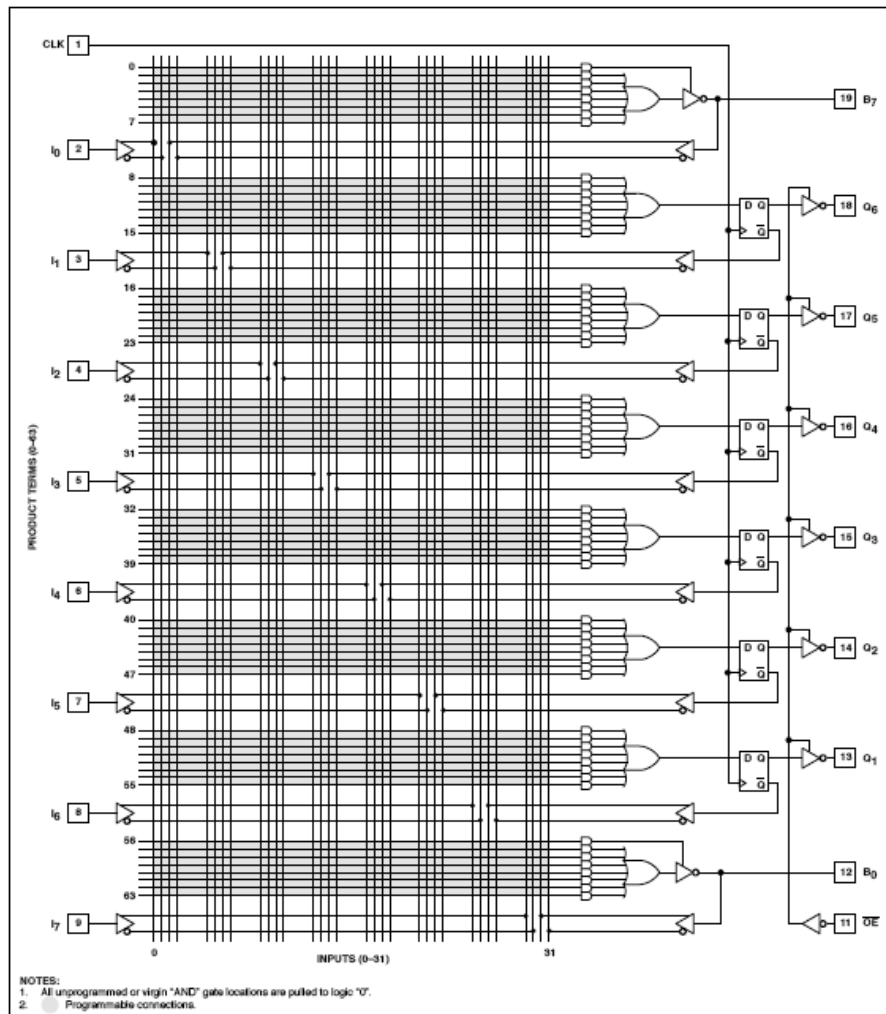

PAL16R6


Hata 16 'pins'
utilizables como
entradas (6 de
realimentación
vía Flip-flop)

Hasta 6 Salidas
vía Flip-flop
Salidas vía Flip-flop
vía Flip-flop

- 8 bloques (2 con salida combinacional)
- 6 bloques con salida vía Flip-flop
- 64 términos producto (7 utilizables como entradas de la OR por bloque combinacional y 8 por bloque secuencial)
- /OE programable (término producto) individual para cada bloque combinacional
- /OE común para todas las salidas secuenciales ('pin' dedicado)
- CLK común para todos los Flip-flops ('pin' dedicado)
- Realimentación Salida-Zona de fusibles


GAL

Estructura básica

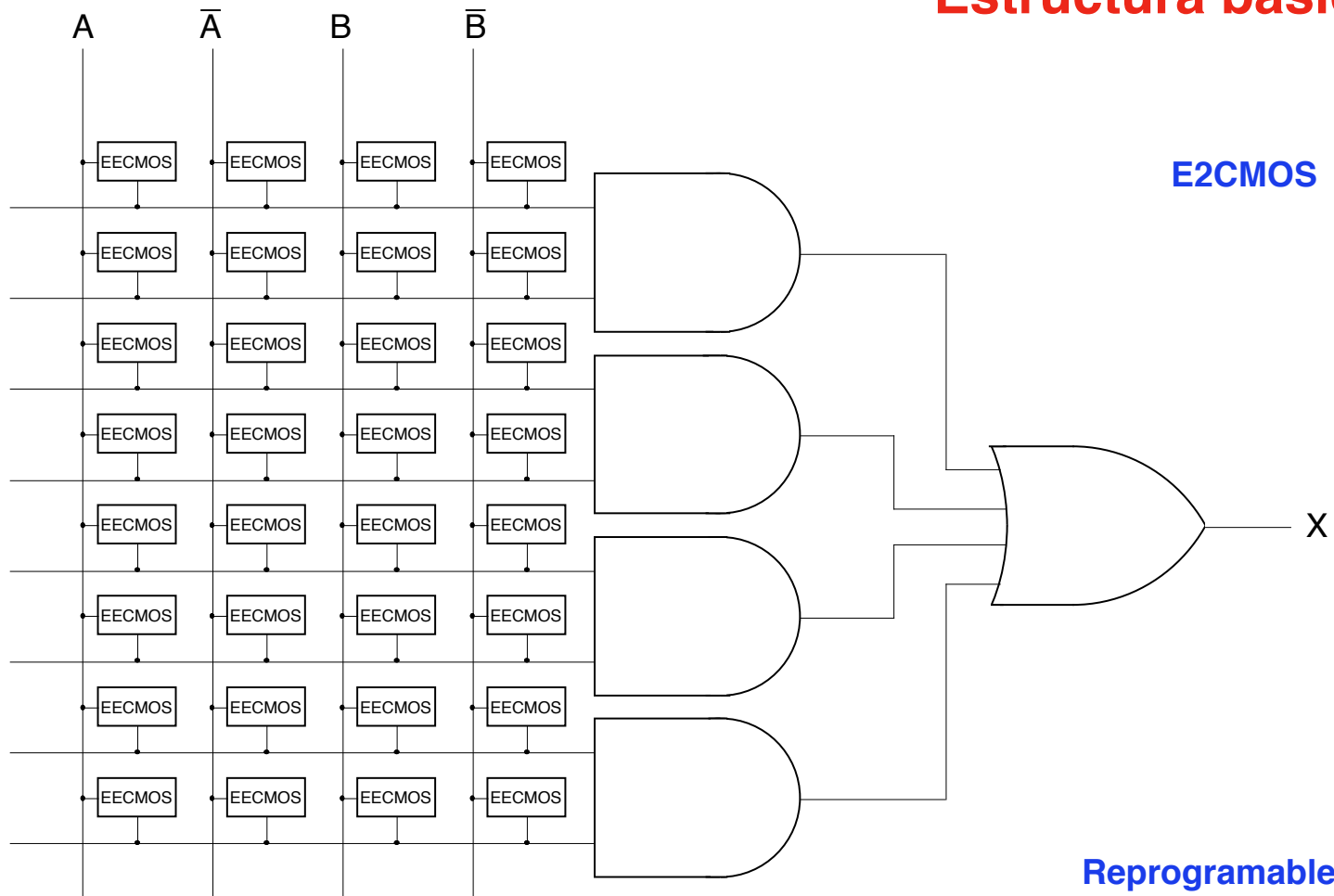


GAL (2)

Estructura básica

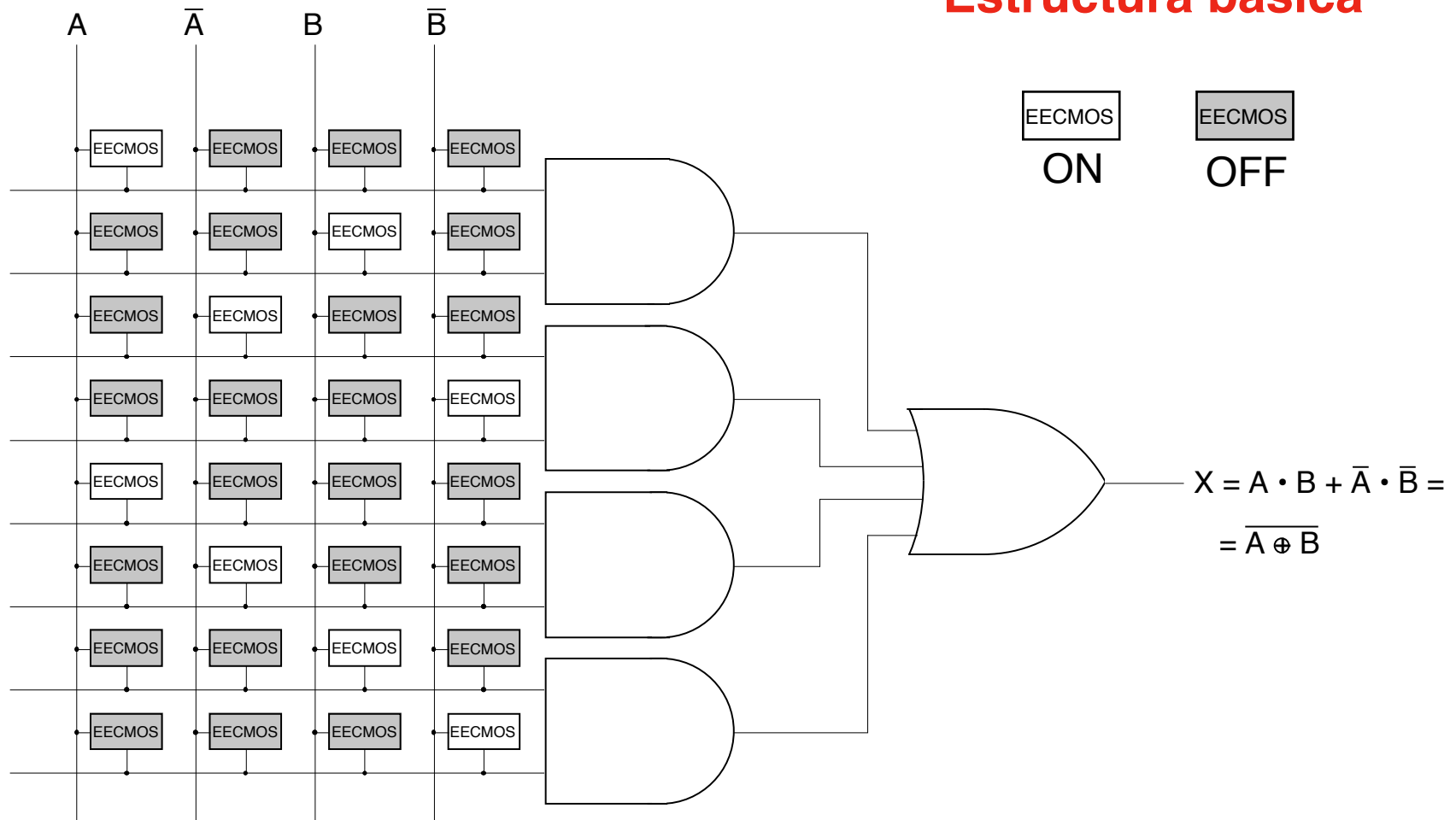

Implementación mediante una GAL de A EXNOR B


Diagrama de bloques de una GAL

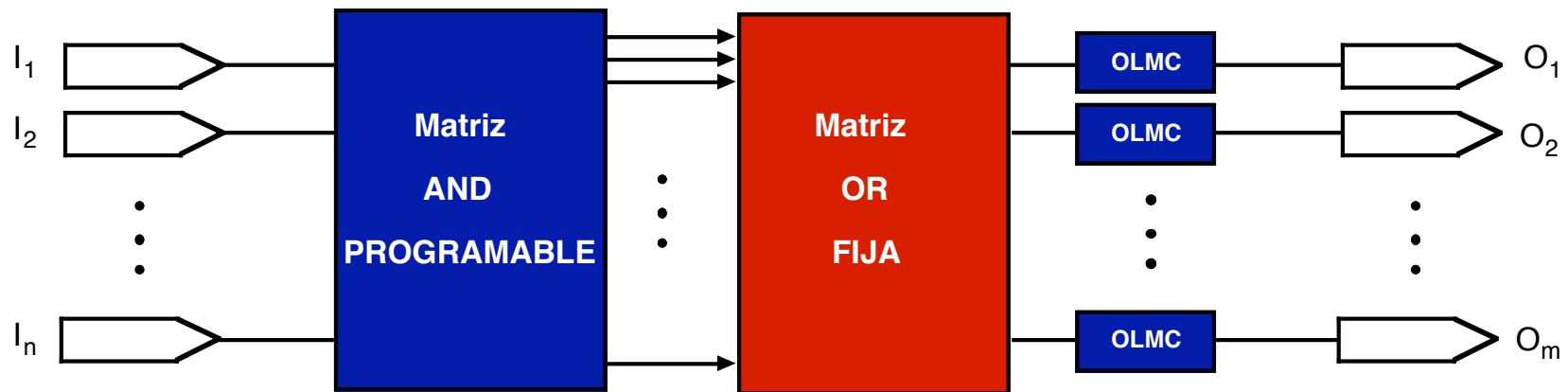

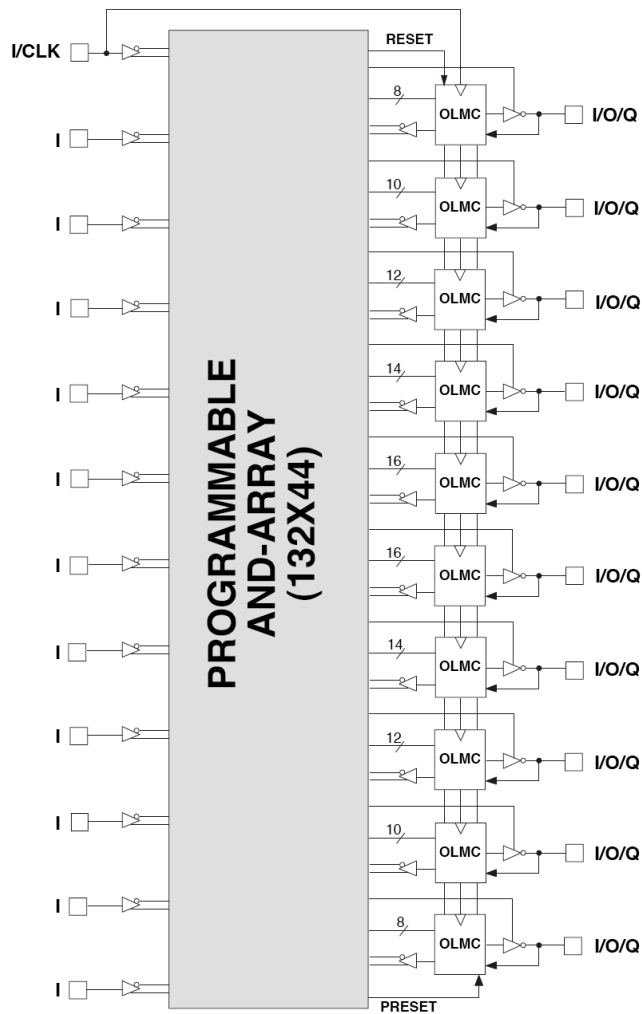OLMC: "Output Logic Macrocell"

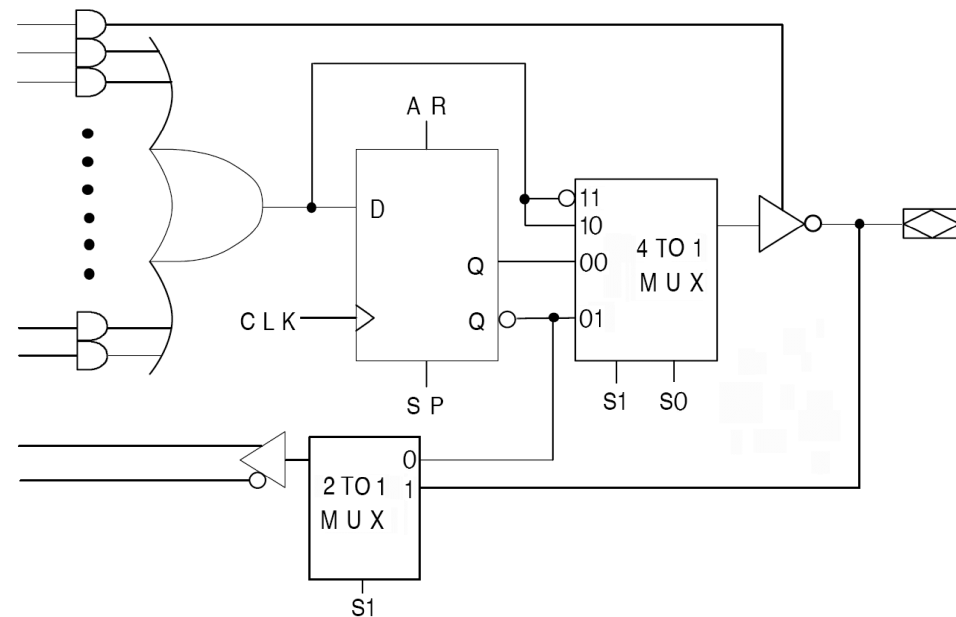


Diagrama de bloques funcional de las GAL



GAL22V10

OLMC: "Output Logic Macrocell"



Hasta 22 entradas


Hasta 10 salidas (I/O)

SET (síncrono) y RESET (asíncrono) programables comunes a todas las OLMC

Reloj común a todas las OLMC

Mapa de fusibles de las GAL

GAL22V10

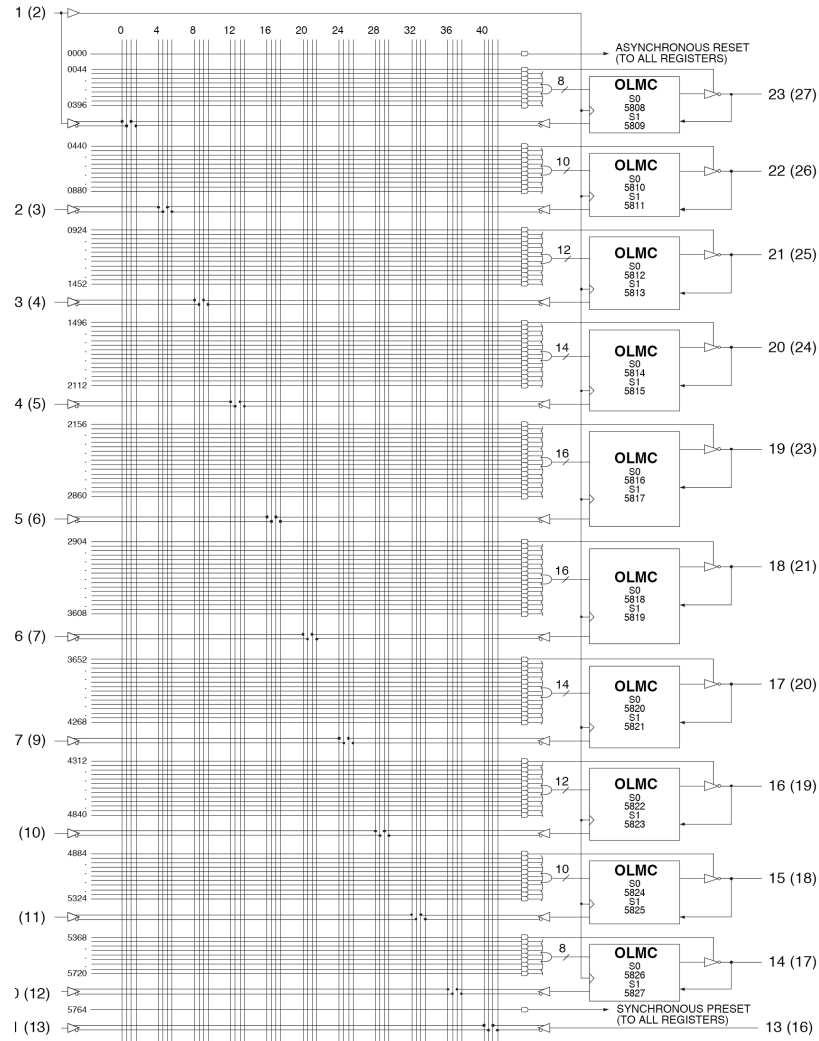


AND: 44 entradas


OR: 8, 10, 12, 14, 16, 16, 14, 12, 10, 8 entradas

2 MODOS: Combinacional y Registrado

Registered Mode

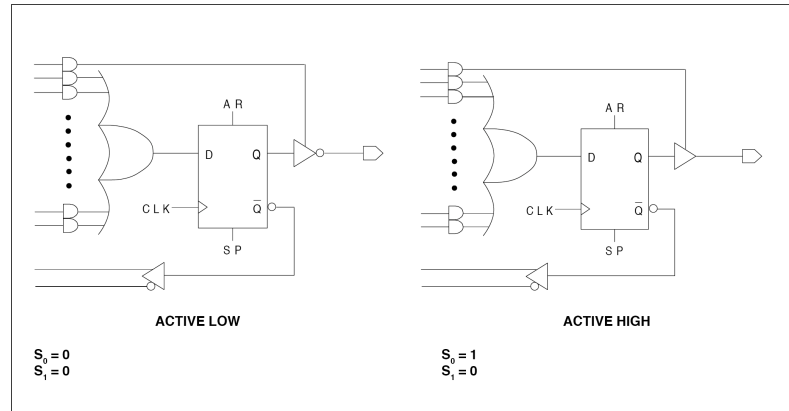

Combinatorial Mode

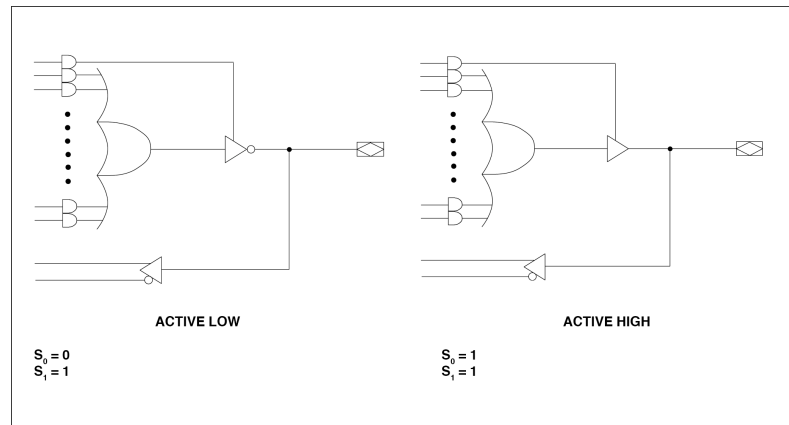

OLMC

30

Síntesis de una función lógica sobre GAL

Ejemplo implementación sobre una GAL

Mostrar una implementación de la función X , expresada en la forma SOP:

$$X = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F + A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} \cdot E \cdot F + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D \cdot \bar{E} \cdot F + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot \bar{F} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot F + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} \cdot \bar{E} \cdot F$$

en una **GAL22V10**.


 


Diagrama de bloques funcional de las GAL

GAL16V8

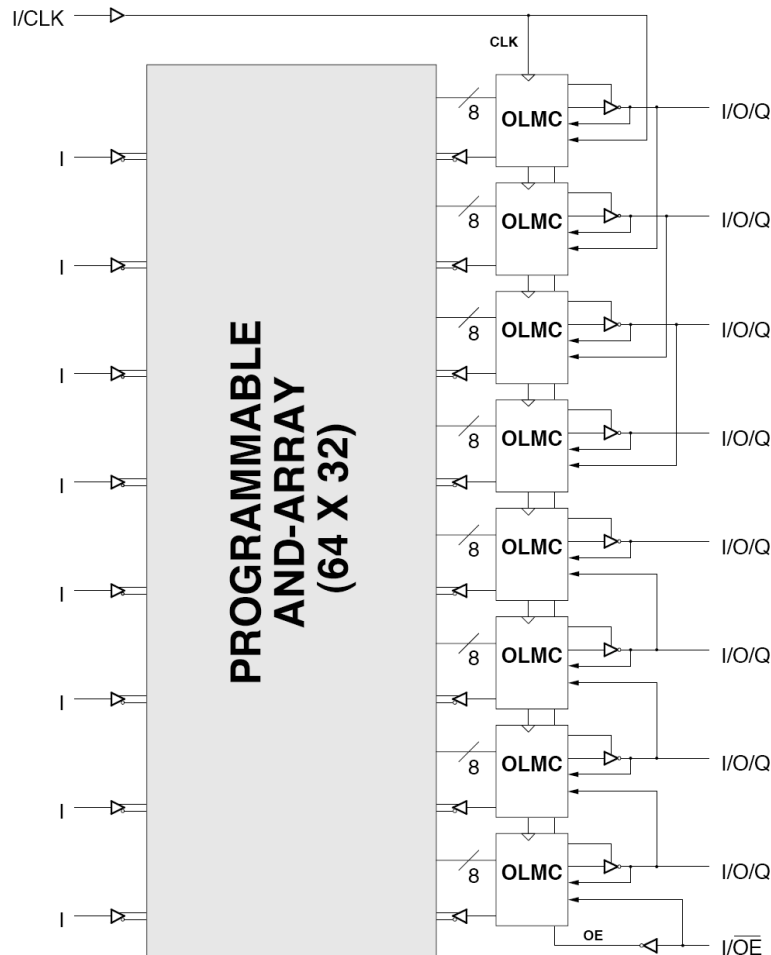

Destinada a emular a gran parte de las PAL de igual o menor número de macroceldas

8 macroceldas

Hasta 16 entradas (+ CLK y /OE dedicadas)
Hasta 8 salidas

ANDs 32 entradas

ORs 7 u 8 entradas


OLMC: Configuración de salida variable

3 MODOS de operación:

- Simple
- Complejo
- Registrado

El mismo MODO para todas las OLMC

GAL 16V8: OLMC

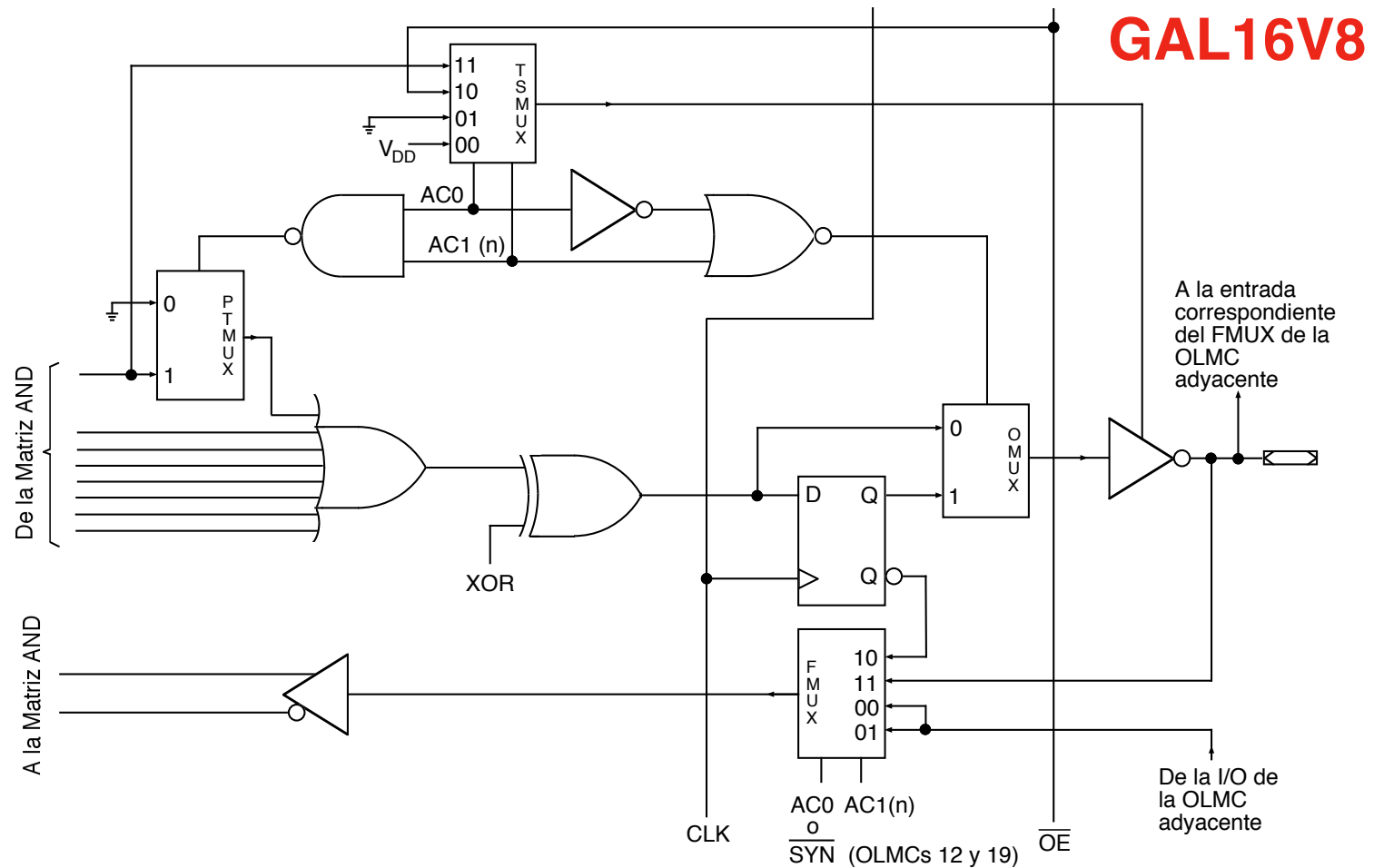

SYN, AC0, CLK, OE: globales (para todas las OLMC)
XOR, AC1 (n): locales (independientes para cada OLMC)

GAL 16V8: MODOS de operación

GAL16V8

SYN, AC0: Controles globales. Configuran el MODO (igual para todas las OLMC). No todas las patillas se configuran igual en un determinado modo

Simple ('10') Salida combinacional dedicada (siempre activa) o Entrada dedicada

Complejo ('11') Salida combinacional o Entrada/Salida combinacional

Registrado ('01') Salida vía registro dedicada o Entrada/Salida combinacional

XOR, AC1(n): Controles locales

XOR en cada AC1(n) Selecciona la polaridad de la salida modo ('0': activa baja, '1': activa alta) Controla la configuración de Entrada/Salida en cada modo



Diagrama de bloques de una GAL 16V8

Modo Simple

GAL10V8

Simple Mode Logic Diagram

SYN, AC0 = '1, 0'

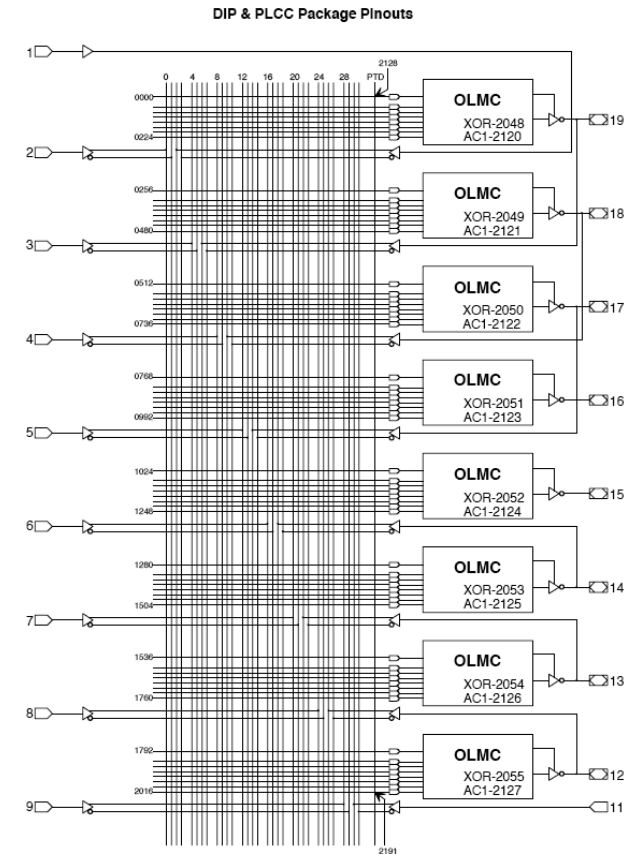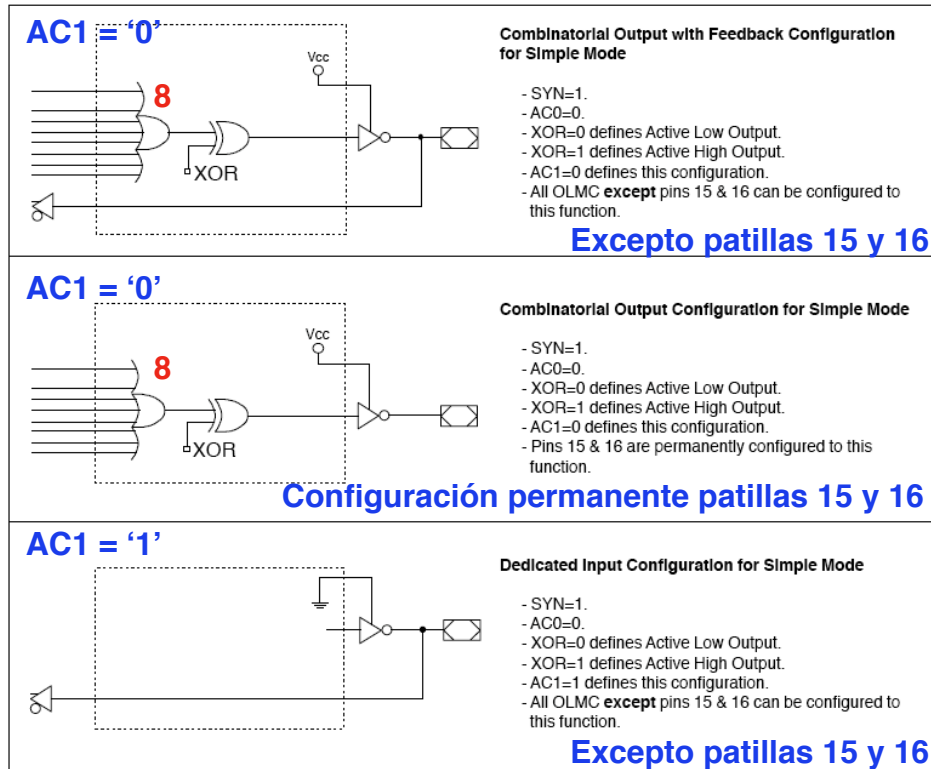

64-USER ELECTRONIC SIGNATURE FUSES

2056, 2057,	2118, 2119
Byte 7 Byte 6	...	Byte 1 Byte 0
M	L	
S	S	
B	B	

SYN-2192
AC0-2193

Hasta 2 Salidas y hasta 6 I/Os


La entrada o realimentación proviene de la OLMC vecina. Con SYN = '1' y AC0 = '0' todos los FMUXs seleccionan la señal que proviene de la OLMC (o entrada, patillas 11 y 19) adyacente

Diagrama de bloques de una GAL 16V8

Modo Complejo

GAL10V8

SYN, AC0 = '1, 1'

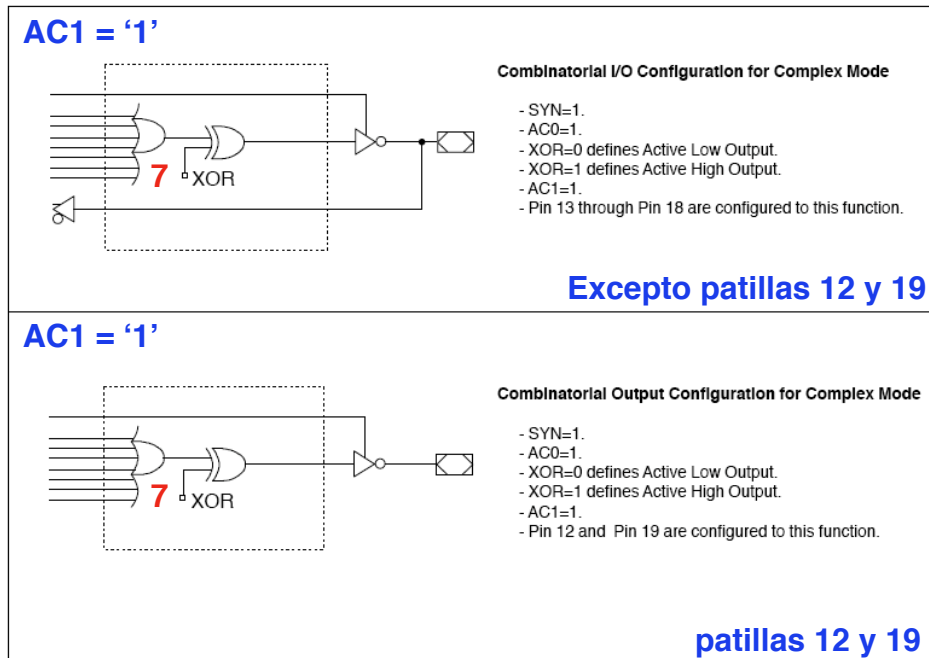

Hasta 2 Salidas y hasta 6 I/Os

Con SYN = '1' y AC0 = '1' todos los FMUXs seleccionan la señal que proviene de la propia OLMC; excepto en el caso de las patillas 12 y 19 en que seleccionan la señal que proviene de la "OLMC" (entrada) adyacente

Complex Mode Logic Diagram


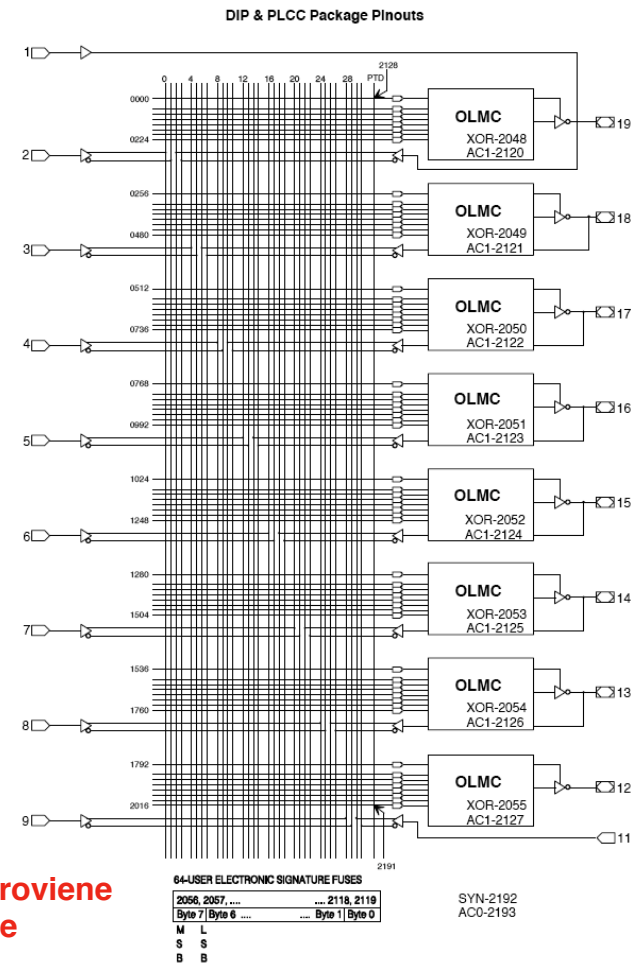


Diagrama de bloques de una GAL 16V8

Modo Registrado

GAL10V8

SYN, AC0 = '0, 1'

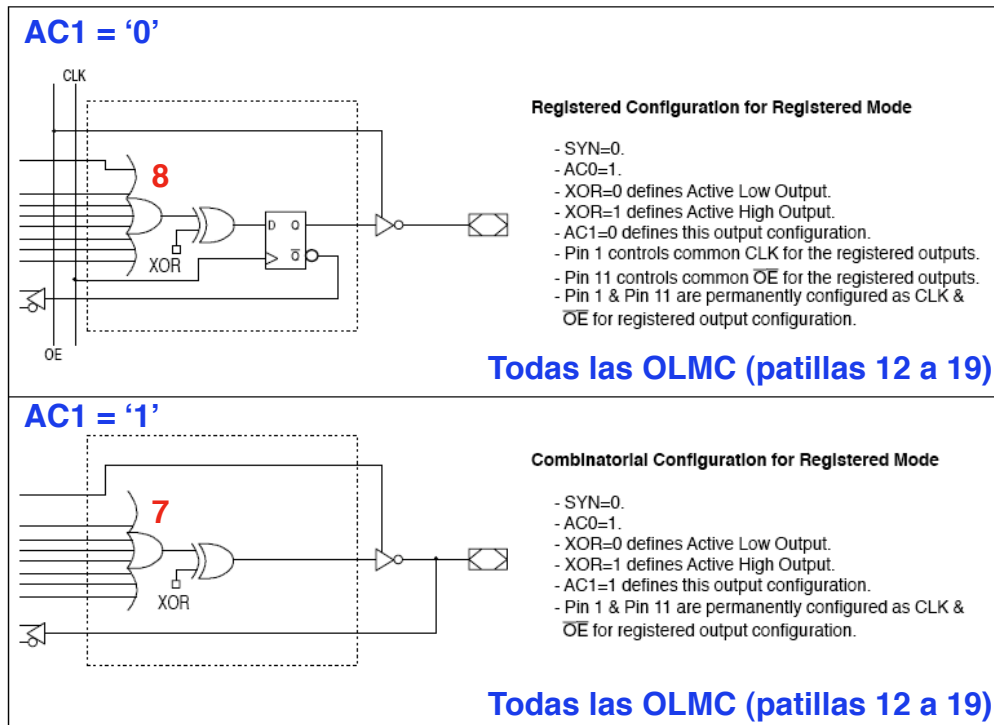


Las patillas 1 y 11 permanentemente configuradas para CLK y / OE, respectivamente, para la configuración de salida registrada

Hasta 8 Salidas vía registro. Hasta 8 I/Os

La entrada o realimentación es desde la propia patilla u OLMC

Registered Mode Logic Diagram

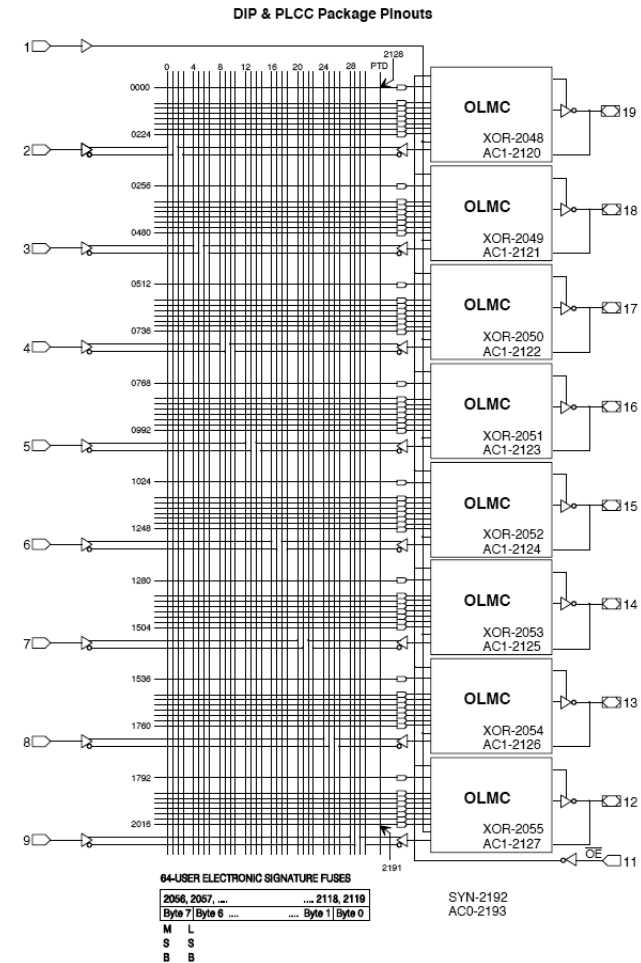

GAL 16V8: Emulación de PALs

Un dispositivo GAL16V8, utilizando los distintos modos, puede emular a los siguientes dispositivos PAL

PAL Architectures Emulated by GAL16V8	GAL16V8 Global OLMC Mode
16R8	Registered
16R6	Registered
16R4	Registered
16RP8	Registered
16RP6	Registered
16RP4	Registered
16L8	Complex
16H8	Complex
16P8	Complex
10L8	Simple
12L6	Simple
14L4	Simple
16L2	Simple
10H8	Simple
12H6	Simple
14H4	Simple
16H2	Simple
10P8	Simple
12P6	Simple
14P4	Simple
16P2	Simple

GAL 16V8: Síntesis expresiones lógicas

Ejercicio

Mostrar una implementación (*) sobre un dispositivo GAL16V8, de las siguientes funciones (sin desarrollar las expresiones):

$$F_1.H = [/x_1 \cdot /x_2 + x_1 \cdot x_3 + /x_2 \cdot /x_3].H \quad (\text{SOP.H})$$

$$F_2.L = [/x_1 \cdot /x_2 + x_1 \cdot x_3 + /x_2 \cdot /x_3].L \quad (\text{SOP.L})$$

$$F_3.L = [(/x_1 + x_2) \cdot (/x_1 + x_3) \cdot (x_2 + /x_3)].L \quad (\text{POS.L})$$


$$F_4.H = [(/x_1 + x_2) \cdot (/x_1 + x_3) \cdot (x_2 + /x_3)].H \quad (\text{POS.H})$$

(*) Aún cuando la selección de modo y la programación de los fusibles SYN, AC0 y AC1 (n), la realiza el compilador software / hardware de forma “transparente” para el diseñador, mostrar como podrían programarse estos fusibles. Considérese la implementación en una macrocelda con entradas de selección del FMUX: S1 S0 = /SYN AC1 (OLMC 12 o 19).

GAL 16V8: Síntesis expresiones lógicas (2)

Ejercicio

Términos producto de $F_1.H$

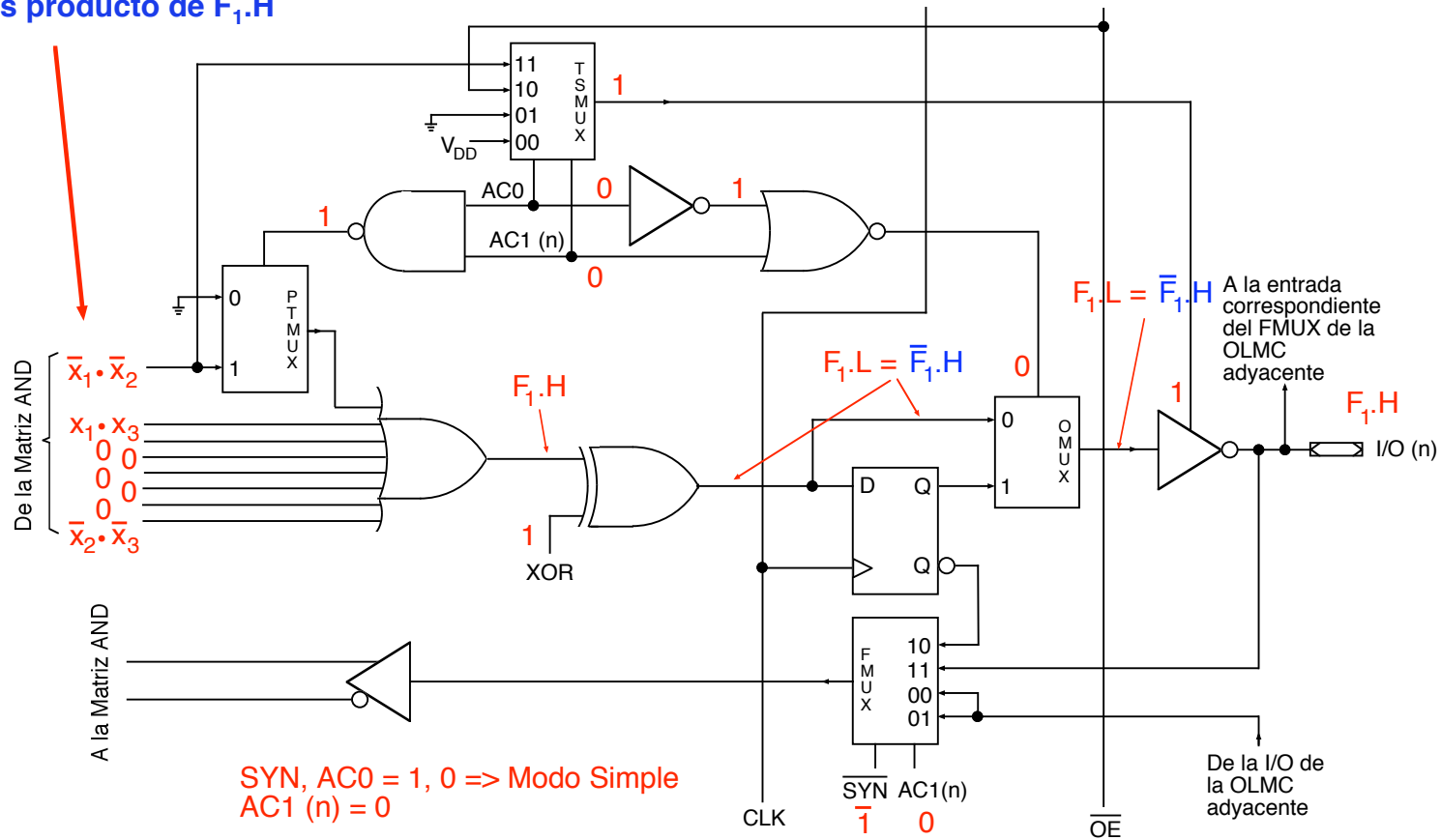


$$F_1.H = [/x_1 \cdot /x_2 + x_1 \cdot x_3 + /x_2 \cdot /x_3].H$$

(SOP.H)

GAL 16V8: Síntesis expresiones lógicas (3)

Ejercicio

Términos producto de $F_2.L$

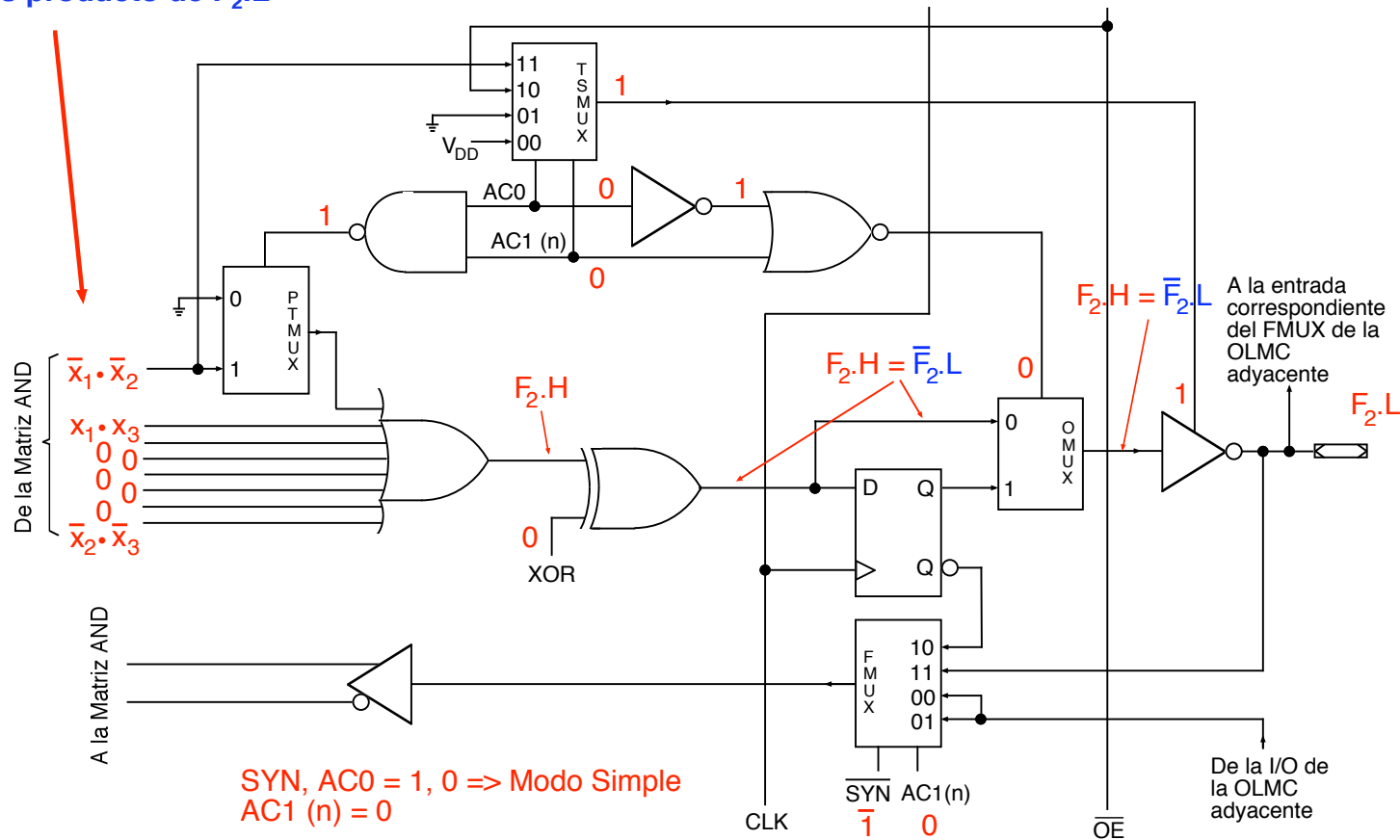

$$F_2.L = [/x_1 \cdot /x_2 + x_1 \cdot x_3 + /x_2 \cdot /x_3].L$$

(SOP.L)

GAL 16V8: Síntesis expresiones lógicas (4)

Ejercicio

$$F_3.L = [(/x_1 + x_2) \cdot (/x_1 + x_3) \cdot (x_2 + /x_3)].L \quad (\text{POS.L})$$

$$F_3.L = /F_3.H = /[(/x_1 + x_2) \cdot (/x_1 + x_3) \cdot (x_2 + /x_3)] .H =$$

$$= [/(x_1 + x_2) + /(x_1 + x_3) + /x_2 \cdot x_3] .H =$$

$$= [x_1 \cdot /x_2 + x_1 \cdot /x_3 + /x_2 \cdot x_3] .H \quad (\text{SOP.H})$$




Términos producto de $/F_3.H$

GAL 16V8: Síntesis expresiones lógicas (5)

Ejercicio

Términos producto de $/F_3.H$

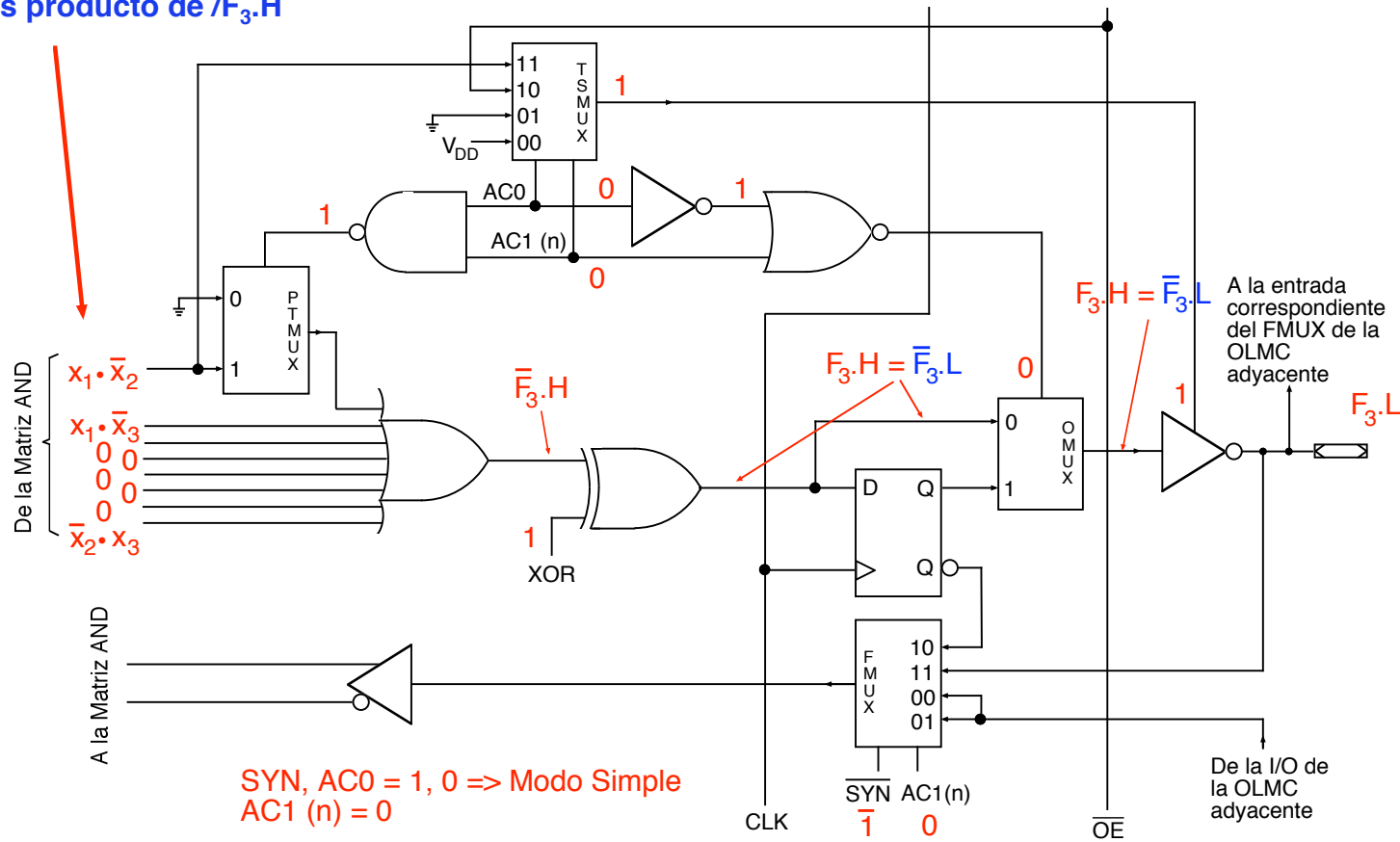

$$F_3.L = [(/x_1 + x_2) \cdot (/x_1 + x_3) \cdot (x_2 \cdot /x_3)].L$$

(POS.L)

GAL 16V8: Síntesis expresiones lógicas (6)

Ejercicio

$$F_4.H = [(/x_1 + x_2) \cdot (/x_1 + x_3) \cdot (x_2 + /x_3)].H \quad (\text{POS.H})$$

$$F_4.H = /F_4.L = /[(/x_1 + x_2) \cdot (/x_1 + x_3) \cdot (x_2 + /x_3)].L =$$

$$= [/(x_1 + x_2) + /(x_1 + x_3) + /x_2 \cdot x_3].L =$$

$$= [x_1 \cdot /x_2 + x_1 \cdot /x_3 + /x_2 \cdot x_3].L \quad (\text{SOP.L})$$




Términos producto de $/F_4.L$

GAL 16V8: Síntesis expresiones lógicas (7)

Ejercicio

Términos producto de $/F_4.L$

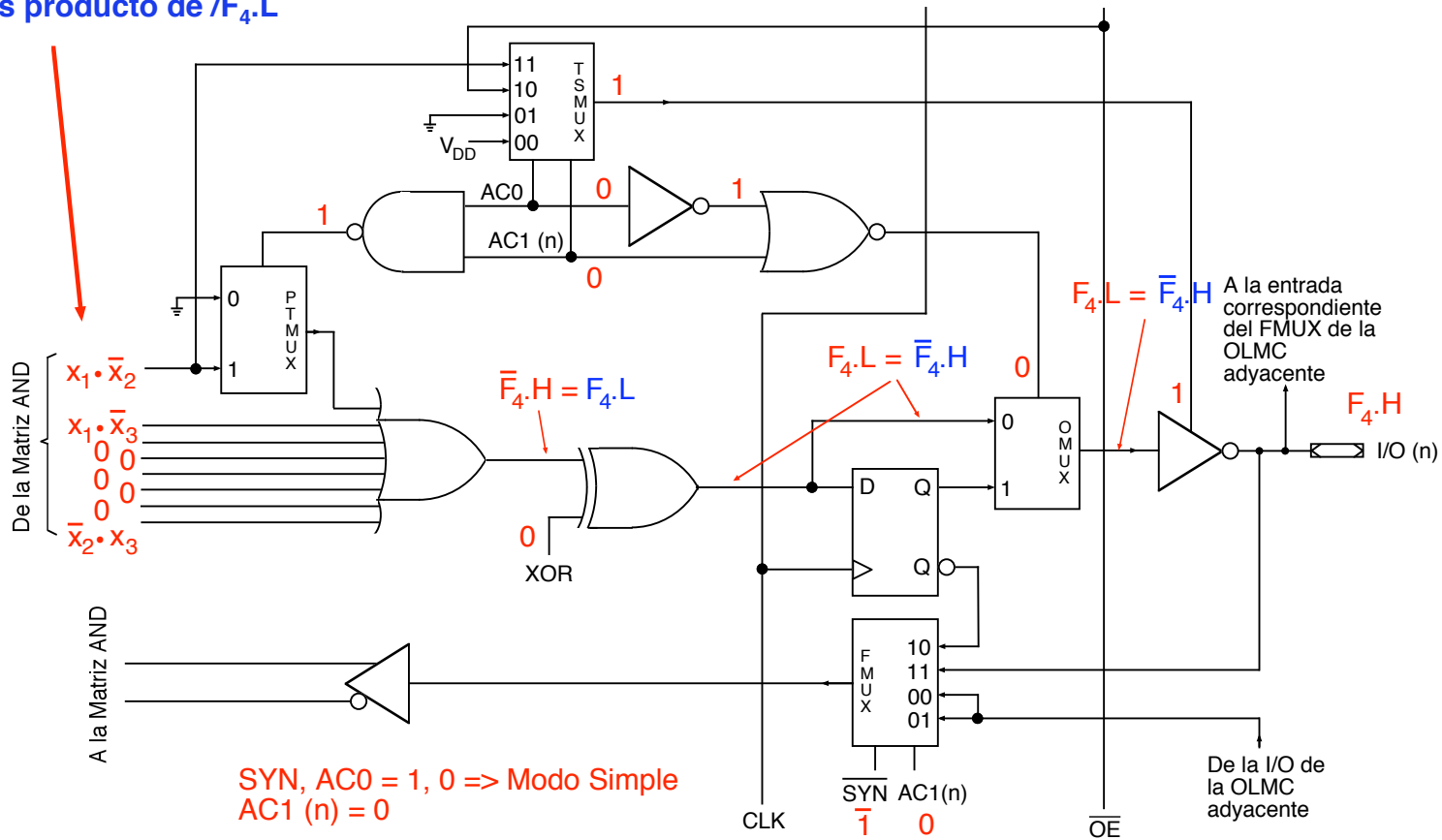

$$F_4.H = [(/x_1 + x_2) \cdot (/x_1 + x_3) \cdot (x_2 + /x_3)].H$$

(POS.H)

CPLDs

“Complex PLD”


- ◇ Versiones más grandes y complejas de los PLDs simples
- ◇ Matriz de interconexión interna centralizada que se utiliza para conectar de forma óptima las celdas del dispositivo
 - **máxima velocidad**, funcionalidad, versatilidad, ...
- ◇ Macroceldas configurables
 - Polaridad de salida
 - Combinacional o registro (D-FF, JK-FF, SR-FF, T-FF)
 - Triestado
 - Realimentación de la señal a la matriz de interconexión
 - Expansores
- ◇ Arquitectura
 - PIN de Entrada --> buffer/inversor --> Matriz de interconexión -->
 - > Lógica AND-OR --> Macrocela de Salida

Limita la flexibilidad de diseño, pero simplifica el análisis del mismo al ofrecer una **temporización de señales** desde entradas a salidas muy predecible.

EP1830

Macroceldas locales

Macroceldas globales

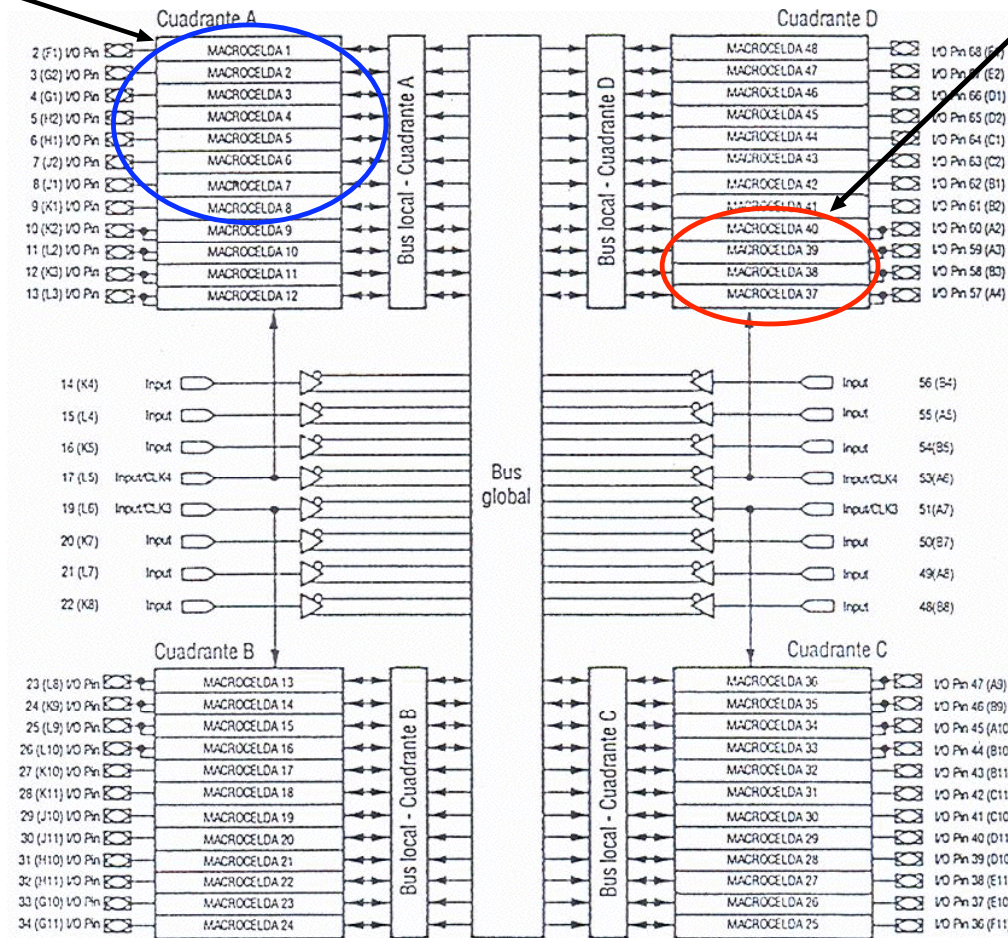

EP1830

ALTERA

48 Macroceldas

1 BUS global

12 Entradas dedicadas globales

4 Cuadrantes de 12 Macroceldas

4 BUSES locales


Cuadrante:

- Reloj independiente
- 8 Macroceldas locales
- 4 Macroceldas globales

UV EPROM-OTPROM

EPM5192

EPM5192
ALTERA MAX 5000

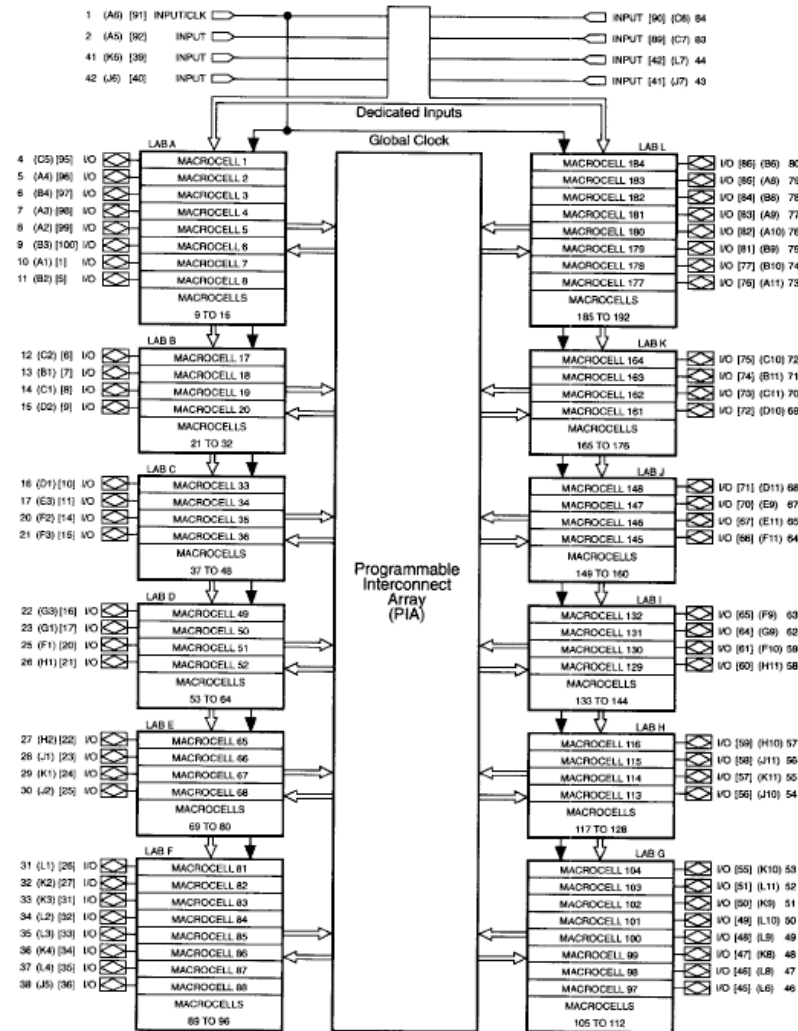

192 Macroceladas

12 LABs
("Logic Array Block")
de 16 Macroceladas y 32
términos producto para
expansión

388 términos producto para
ampliación (Expansor)

64 I/Os: Entrada, Salida o
bidireccional
Hasta 72 Entradas o 64 Salidas

15 Entradas dedicadas
globales. 1 puede
utilizarse como Reloj global




Pueden coexistir Reloj
global y relojes locales

12 PIA
"Programmable Interconnect Array"

EPM5192 (2)

EPM5192

ALTERA

   


UV EPROM - OTPROM

EPM5192 (3)


EP5192

Arquitectura


LAB: "Logic Array Block"

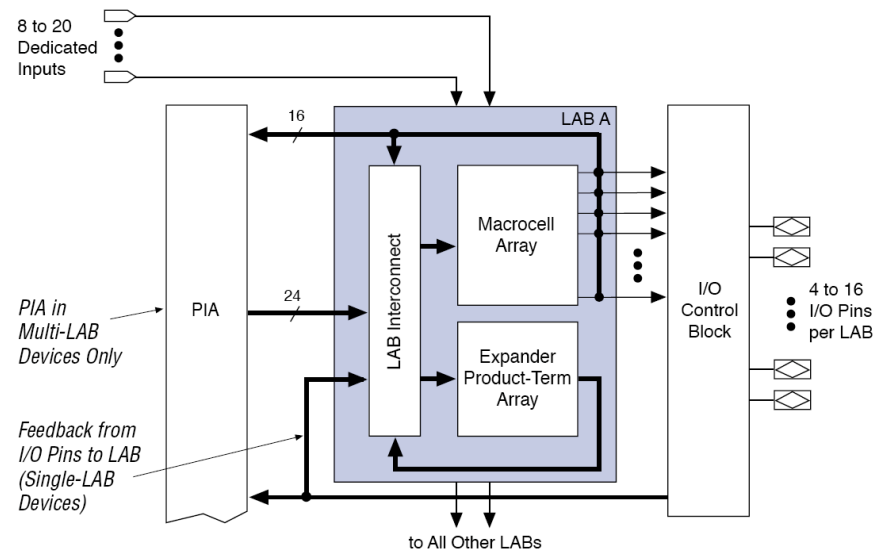


Macrocella

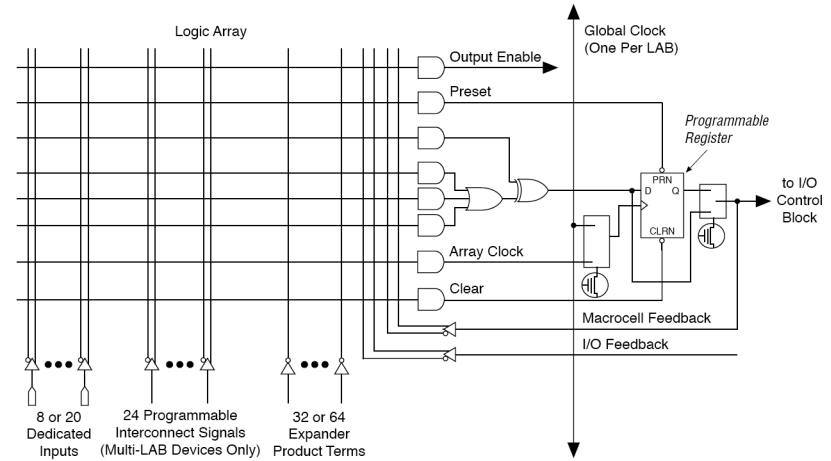

Control I/O

 


Expansor

 

CPLDs Eléctricamente borrables

Familia MAX 7000

Arquitectura

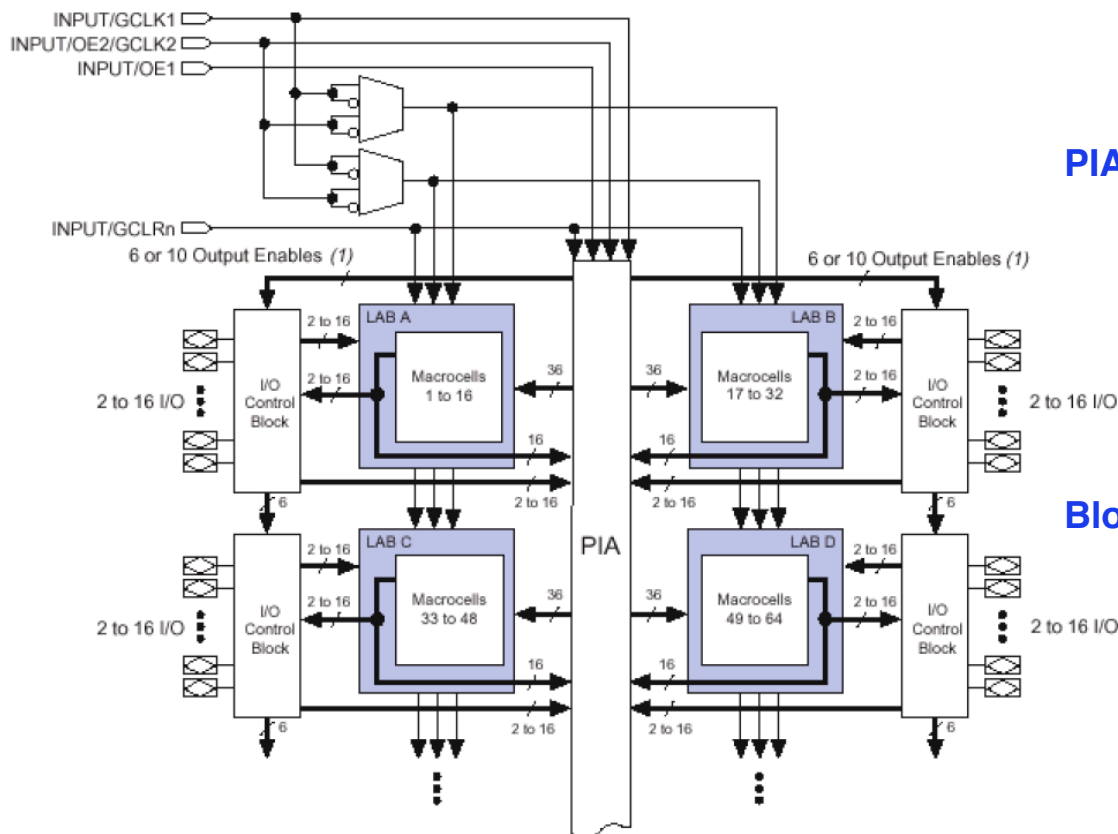

LABs: “Logic Array Blocks”

16 Macroceladas

PIA: “Programmable Interconnect Array”

Estructura de conexionado jerárquica

Retardo predecible
~ 5 ns ‘pin’ a ‘pin’

Bloques de control I/O

Ej.: EPM7128

8 LABs (128 macroceladas)
100 (hasta) I/O pins utilizables
6 (hasta) OE


EEPROM

ALTERA

CPLDs Eléctricamente borrables (2)

Familia MAX 7000

Macrocelda

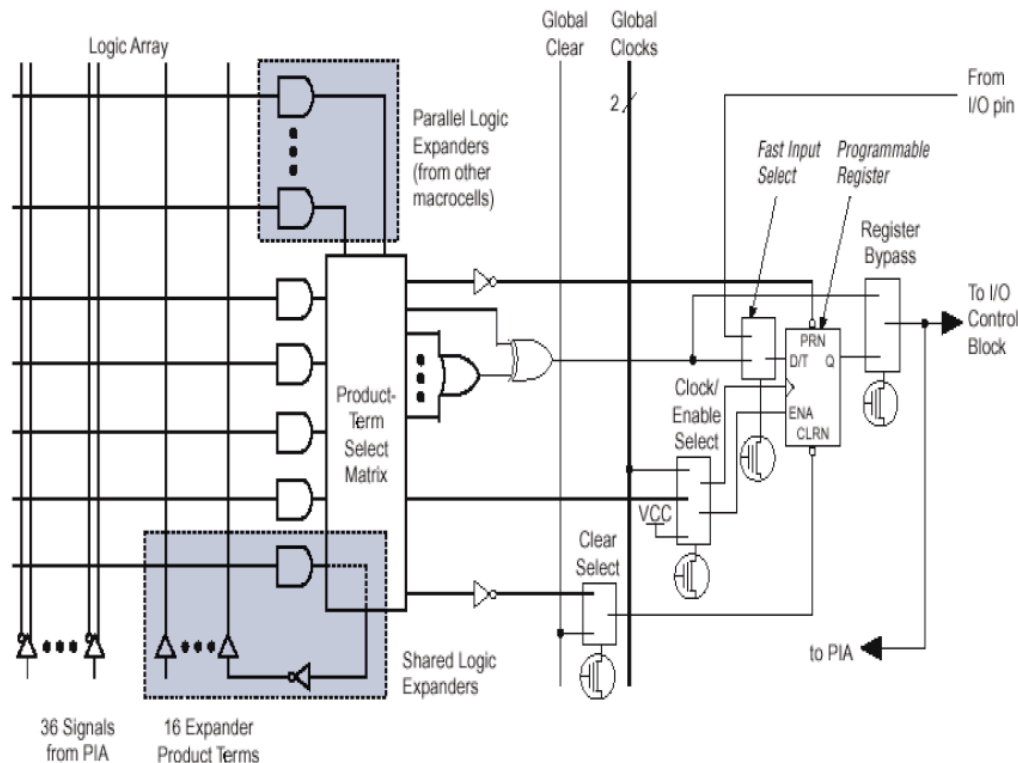

Macrocelda

- **Matriz Lógica**
- **Matriz de selección de términos producto**
 - Para entradas de la OR o XOR
 - Para Clear, Preset, CLK o habilitación de CLK del FF la macrocelda
- **Productos para expansión**
 - De macroceldas adyacentes
 - Compartidos por cualquier macrocelda
- **Registro programable (individual)**
 - D, T, J-K, S-R
 - Control de reloj
- **Control de 'slew-rate' de salida**


EEPROM

ALTERA

CPLDs Eléctricamente borrables (3)

Familia MAX 7000

Macrocelda

 

PIA

Admite como entradas:

- Entradas dedicadas
- I/Os
- Salidas de macroceldas

Salidas de PIA:

- Disponibles por todos los LABs
- Sólo se conectan a cada LAB las señales requeridas por este.
- Controlado por una celda EEPROM


Programación de PLDs

Requerimientos


- ◇ **Software de programación** (compilador lógico, compilador del diseño)
 - Interpreta entrada del diseño
 - Diagrama esquemático
 - HDL (“**H**ardware **D**escription **L**anguage”)
 - Expresiones Booleanas
 - Tablas Características, Tablas de Estados, ...
 - Genera el fichero de salida para programación
 - Formato **JEDEC** (“**J**oint **E**lectronic **D**evice **E**ngineering **C**ouncil”)
 - Paquetes: ABEL, CUPL, OrCAD-PLD, LOG/iC, Max+PLUSII, ...
- ◇ **Computador**
 - Ejecuta el programa software de programación
 - Controla el hardware de programación
- ◇ **Programador controlado por software**
 - Bajo control del programa, a partir del fichero **JEDEC**, genera las señales de programación, adecuadas a cada dispositivo (voltajes, intensidades, temporización, ...)
 - SPRINT, ALL11, ...
- * Algunos paquetes generan las señales de programación y las aplican al circuito “**in situ**”, a través del puerto de salida paralelo o serie, mediante un simple dispositivo conector. Requiere que los PLDs dispongan de la facilidad de acceso “**scan**” (CPLDs)
ispGAL (“**I**n-**S**ystem **P**rogrammable **G**AL”), MAX+PLUSII (Puerto paralelo-ByteBlaster MV)

Programación de PLDs

Programación

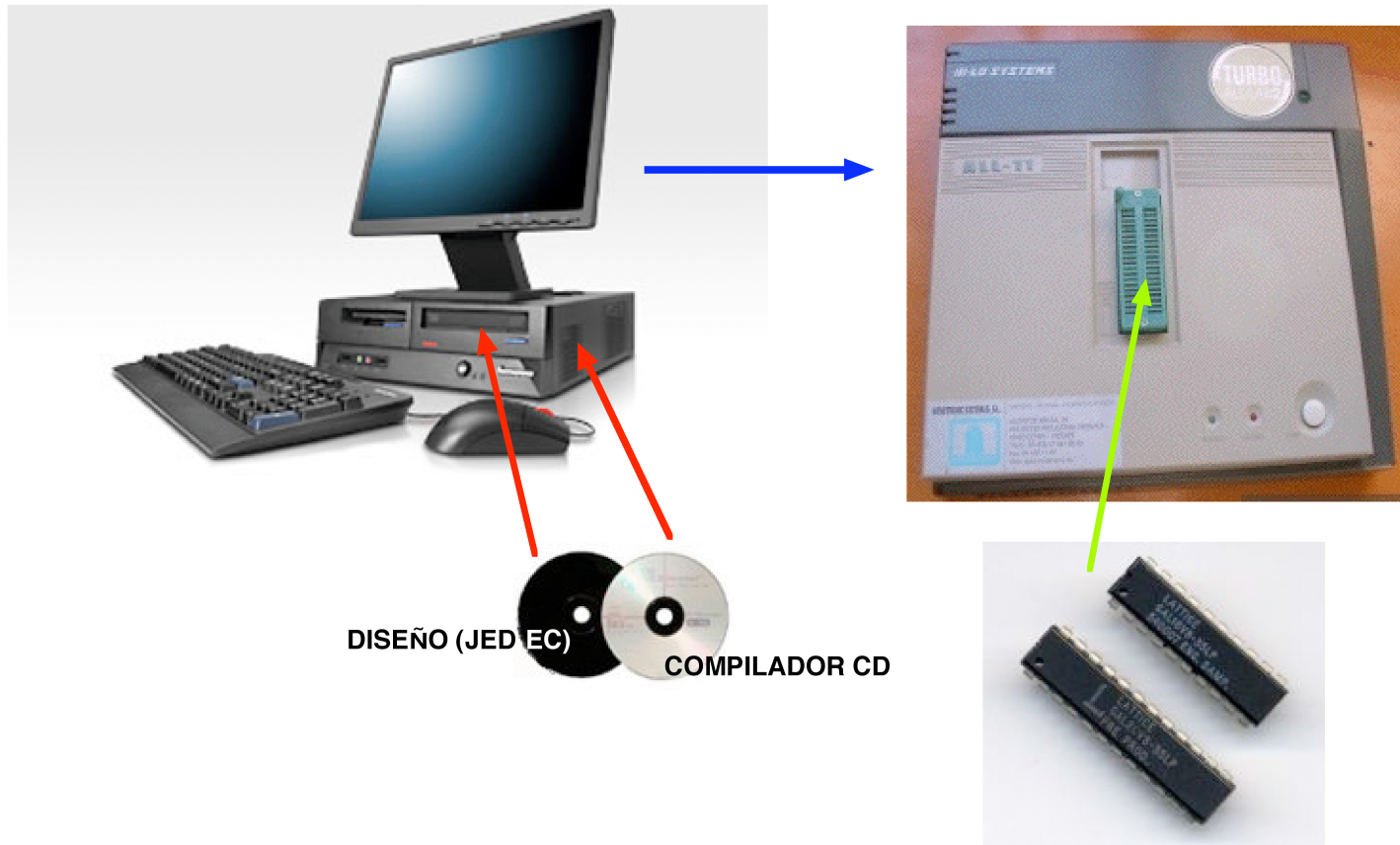

Programación de PLDs

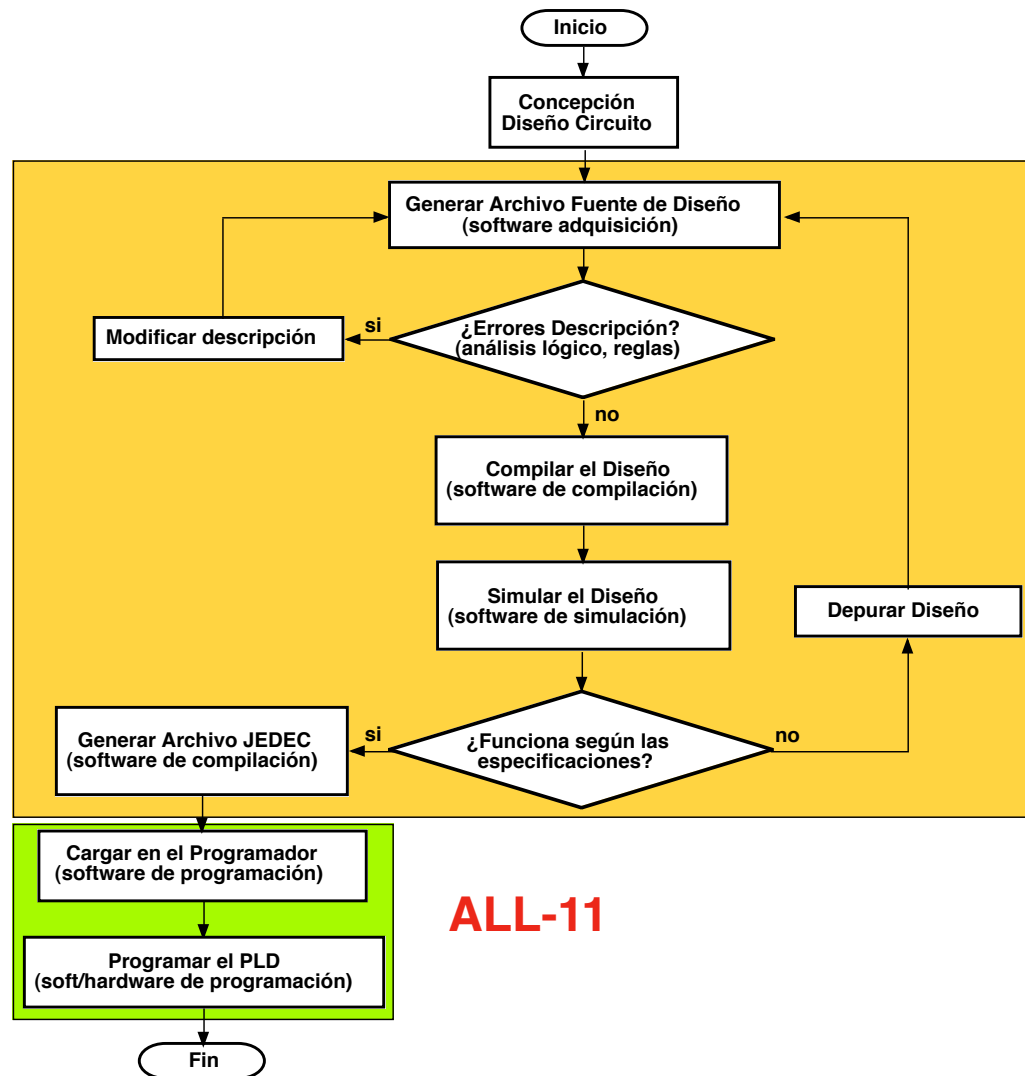

MAX+PLUSII

ALL-11

Programación de PLDs

ByteBlaster MV

